



Šifra kandidata:

Državni izpitni center



JESENSKI ROK

ELEKTROTEHNIKA

TOČKOVNIK

Sreda, 1. september 2004

SPLOŠNA MATURA

A01

- Pravilno zapisana enačba za gostoto toka..... 1 točka _____
Pravilno izračunan najmanjši dopustni presek..... 1 točka _____

A02

- Pravilno izračunana delovna napetost 1 točka _____
Pravilno izračunan padec napetosti na notranji upornosti 1 točka _____

A03

- a) Skica vzporedne vezave dveh uporov 1 točka _____
b) Izračun razmerja tokov 1 točka _____

A04

- Pravilno zapisana enačba za energijo 1 točka _____
Pravilno izračunana energija..... 1 točka _____

A05

- Pravilno zapisana enačba za energijo kondenzatorja..... 1 točka _____
Pravilno izračunana energija..... 1 točka _____

A06

- Izračun C_{23} 1 točka _____
Izračun skupne kapacitivnosti vezave kondenzatorjev 1 točka _____

A07

- Pravilno zapisana enačba za magnetno gostoto 1 točka _____
Pravilno izračunana relativna permeabilnost..... 1 točka _____

A08

- Pravilno zapisan izraz za induktivnost 1 točka _____
Pravilno izračunana induktivnost 1 točka _____

A09

- Pravilno zapisan Faradayev zakon elektrolize..... 1 točka _____
Pravilno izračunan čas kromiranja..... 1 točka _____

A10

- a) Pravilno zapisan izraz za trenutno vrednost napetosti..... 1 točka _____
b) Pravilno zapisan izraz za trenutno vrednost toka 1 točka _____

A11

- Pravilno izračunana induktivna upornost 1 točka _____
Pravilno izračunana induktivnost tuljave..... 1 točka _____

A12

- Pravilno izračunan izgubni kot 1 točka _____
 Pravilno izračunana kvaliteta 1 točka _____

A13

- Pravilno zapisana enačba za napetost U_R 1 točka _____
 Pravilno določena napetost U_R 1 točka _____

A14

- Pravilno določen tok v nevtralnem vodniku 2 točki _____

A15

- Pravilno ugotovljena zveza v eksponentu 1 točka _____
 Pravilno določena časovna konstanta 1 točka _____

B01

- a) Pravilno izračunan tok 2 točki _____
 Pravilno označena smer toka 1 točka _____
 b) Pravilno izračunani napetosti U_1 in U_2 2 točki _____
 c) Pravilno določeni potenciali 4 točke _____
 d) Pravilno izračunana moč 1 točka _____

B02

- a) Pravilno izračunano koristno opravljeno delo 5 točk _____
 b) Pravilno izračunana mehanska moč 3 točke _____
 c) Pravilno izračunana porabljena električna energija 2 točki _____

B03

- a) Pravilno narisana skica gostot magnetnega pretoka
 (za vsako po ena točka) 3 točke _____
 Pravilno skicirana sila F_1 na vodnik 1 1 točka _____
 b) Pravilno izračunani gostoti magnetnega pretoka B_2 in B_3
 (za vsako po ena točka) 2 točki _____
 Pravilno izračunana gostota magnetnega pretoka B 1 točka _____
 c) Pravilno izračunana sila F_1 na vodnik 1 1 točka _____
 Pravilno izračunana sila F_3 na vodnik 3 1 točka _____
 Pravilno vrisana sila F_3 na vodnik 3 1 točka _____

B04

- a) Pravilno izračunana vrednost toka I_0 skozi tuljavo
 pred izklopom stikala 3 točke _____
 b) Pravilno izračunana magnetna energija v tuljavi 3 točke _____
 c) Pravilno izračunana časovna konstanta prehodnega pojava 2 točki _____
 d) Pravilno skiciran časovni potek
 toka pred izklopom stikala in po njem 2 točki _____

C01

- a) Pravilno izračunan tok I_1 2 točki _____
- b) Pravilno izračunane napetosti 4 točke _____
- c) Pravilno izračunane moči 4 točke _____

C02

- a) Zapis obrazca za elektrino 1 točka _____
 Zapis enakosti napetosti na obeh dielektrikih
 in enakosti kapacitivnosti 1 točka _____
 Zapis obrazca za kapacitivnost posameznih plasti kondenzatorja 1 točka _____
 Izračun debeline posameznih dielektrikov 1 točka _____
 Izračun kapacitivnosti kondenzatorja 1 točka _____
- b) Zapis obrazca za izračun napetosti na kondenzatorju 1 točka _____
 Izračun napetosti na kondenzatorju 1 točka _____
- c) Izračun napetosti na posameznih dielektrikih 1 točka _____
 Izračun električne poljske jakosti v prvem dielektriku 1 točka _____
 Izračun električne poljske jakosti v drugem dielektriku 1 točka _____

C03

- a) Pravilno izračunana impedanca Z_1 1 točka _____
 Pravilno izračunana impedanca Z_2 1 točka _____
- b) Pravilno nastavljena enačba za delovno moč P 1 točka _____
 Pravilno izračunana efektivna vrednost toka I_1 1 točka _____
 Pravilno zapisana kompleksna efektivna vrednost toka \underline{I}_1 1 točka _____
- c) Pravilno izračunana kompleksna efektivna vrednost napetosti \underline{U} 2 točki _____
- d) Pravilno izračunana kompleksna efektivna vrednost toka \underline{I}_2 2 točki _____
 Pravilno izračunana kompleksna efektivna vrednost toka \underline{I} 1 točka _____