



Šifra kandidata:

Državni izpitni center



SPOMLADANSKI ROK

# ELEKTROTEHNIKA

---

---

## TOČKOVNIK

**Sobota, 10. junij 2006**

SPLOŠNA MATURA

**A01**

Pravilno zapisan izraz za elektrino ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno izračunano število elektronov ..... 1 točka \_\_\_\_\_

**A02**

Pravilno izražena enota za kapacitivnost ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A03**

Pravilno izračunan presek vodnikov ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A04**

Pravilno izračunana kapacitivnost zaporedne vezave ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno izračunana nadomestna kapacitivnost ..... 1 točka \_\_\_\_\_

**A05**

Pravilno določena napetost  $U_1$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno izračunana napetost  $U_2$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_

**A06**

Pravilno zapisan izraz za moč ali napetost ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno določena moč drugega grelca ..... 1 točka \_\_\_\_\_

**A07**

Pravilno označena smer toka  $I_2$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno izračunan tok  $I_2$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_

**A08**

Pravilno zapisan izraz za napetost lastne indukcije ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno izračunana hitrost spremnjanja toka ..... 1 točka \_\_\_\_\_

**A09**

Pravilno zapisan izraz za trenutno vrednost napetosti  
na kondenzatorju ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A10**

Pravilno zapisan izraz za trenutno vrednost napetosti ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A11**

- Pravilno izračunan tok v grelu ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- Pravilno izračunana moč peči ..... 1 točka \_\_\_\_\_

**A12**

Pravilno izračunana napetost na uporu ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**B01**

- a) Pravilno izračunana nadomestna kapacitivnost ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- b) Pravilno izračunana napetost enosmernega vira ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- c) Pravilno izračunana napetost  $U_1$  ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- d) Pravilno izračunana električna energija v kondenzatorju  $C_3$  ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**B02**

- a) Pravilno izračunan tok skozi žarnico ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- b) Pravilno izračunan tok  $I_1$  ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- c) Pravilno izračunana upornost  $R_2$  ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- d) Pravilno izračunana upornost  $R_{1x}$  ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**B03**

- a) Pravilno izračunana gostota magnetnega pretoka ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- b) Pravilno določena magnetna napetost ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- c) Pravilno izračunano število ovojev tuljave ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- d) Pravilno izračunani povečani tok, če napravimo zračno režo ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**B04**

- a) Pravilno skicirana časovna diagrama toka in napetosti ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- b) Pravilno izračunana induktivnost tuljave ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- c) Pravilno izračunana magnetna energija v tuljavi pred zmanjšanjem toka ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- d) Pravilno izračunano povečano število ovojev tuljave ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**B05**

- a) Pravilno zapisani impedanci  $\underline{Z}_1$  in  $\underline{Z}_2$  ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- b) Pravilno izračunana impedanca  $\underline{Z}$  ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- c) Pravilno izračunani kazalec toka  $\underline{I}$  v dovodu ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- d) Pravilno določena kompleksna moč  $\underline{S}$  in  $\cos\varphi$  vezja ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**B06**

- a) Pravilno izračunani tok v linjskem vodniku ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- b) Pravilno izračunana delovna moč trifaznega sistema ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- c) Pravilno skicirana kazalčna diagrama faznih napetosti in tokov ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- d) Pravilno izračunana delovna moč trifaznega sistema v primeru izpada ene faze ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**B07**

- a) Pravilno izračunana začetna vrednost polnilnega toka ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- b) Pravilno določena napetost na uporu po končanem prehodnem pojavi ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- c) Pravilno izračunana vrednost napetosti na kondenzatorju v času treh časovnih konstant ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- d) Pravilno izračunana upornost zaporedno vezanega upora ..... 2 točki \_\_\_\_\_