



Šifra kandidata:

Državni izpitni center



M 0 6 2 7 7 1 1 3

JESENSKI ROK

ELEKTROTEHNIKA

TOČKOVNIK

Torek, 5. september 2006

SPLOŠNA Matura

A01

Pravilno izračunana jakost toka 2 točki _____

A02

Pravilno izračunan čas zaganjanja 2 točki _____

A03

Pravilno izračunani električni tok 2 točki _____

A04

Pravilno zapisana enačba za energijo kondenzatorja 1 točka _____

Pravilno izračunana energija v električnem polju 1 točka _____

A05

Pravilno zapisana enačba za nadomestno upornost vzporedne vezave.... 1 točka _____

Pravilno izračunana upornost R_2 1 točka _____

A06

Pravilno izračunana upornost žarnice 1 točka _____

Pravilno izračunana moč žarnice 1 točka _____

A07

Pravilno označena smer toka I_3 1 točka _____

Pravilno izračunani tok I_3 1 točka _____

A08

Pravilno narisani časovni diagram inducirane napetosti v tuljavi 2 točki _____

A09

Pravilno zapisana enačba za delovno moč 1 točka _____

Pravilno izračunana delovna moč upora 1 točka _____

A10

Pravilno zapisan izraz za fazni kot tokokroga 1 točka _____

Pravilno izračunani začetni fazni kot toka 1 točka _____

A11

Pravilno izračunani linijski tok I 2 točki _____

A12

a) Pravilno izračunana časovna konstanta 1 točka _____

b) Pravilno izračunani praktični čas polnjenja 1 točka _____

B01

- a) Pravilno izračunani nadomestni kapacitivnosti 2 točki _____
 b) Pravilno izračunani napetosti 2 točki _____
 c) Pravilno izračunana energija 2 točki _____
 d) Pravilno izračunana napetost U_{AB} 2 točki _____

B02

- a) Pravilno izračunan tok skozi voltmeter 2 točki _____
 b) Pravilno izračunan tok skozi neznan upor 2 točki _____
 c) Pravilno izračunana upornost R_X 2 točki _____
 d) Pravilno izračunana izgubna moč v voltmetu in
moč neznanega upora 2 točki _____

B03

- a) Pravilno narisana nadomestna shema 2 točki _____
 b) Pravilno izračunana magnetna napetost Θ_z 2 točki _____
 c) Pravilno izračunana magnetna napetost Θ_{Fe} 2 točki _____
 d) Pravilno izračunani tok 2 točki _____

B04

- a) Pravilno izračunana magnetna poljska jakost v notranjosti tuljave.... 2 točki _____
 b) Pravilno izračunan magnetni pretok v tuljavi..... 2 točki _____
 c) Pravilno izračunana induktivnost tuljave 2 točki _____
 d) Pravilno izračunani tok skozi tuljavo za dvakratno energijo 2 točki _____

B05

- a) Pravilno izračunana reaktanca tuljave 2 točki _____
 b) Pravilno narisani časovni diagram 2 točki _____
 c) Pravilno izračunani kazalec toka skozi breme 2 točki _____
 d) Pravilno izračunana upornost zaporedno vezanega upora..... 2 točki _____

B06

- a) Pravilno zapisana kazalca faznih napetosti..... 2 točki _____
 b) Pravilno zapisana kazalca medfaznih napetosti..... 2 točki _____
 c) Pravilno izračunana linijska toka..... 2 točki _____
 d) Pravilno skiciran diagram faznih in medfaznih napetosti..... 2 točki _____

B07

- a) Pravilno izračunana napetost U_{C_0} 2 točki _____
 b) Pravilno določena napetost U_{Cs} 2 točki _____
 c) Pravilno določena časovna konstanta prehodnega pojava..... 2 točki _____
 d) Pravilno skiciran časovni potek napetosti u_C 2 točki _____