



Š i f r a k a n d i d a t a :

**Državni izpitni center**



M 0 7 1 7 7 1 1 3

SPOMLADANSKI ROK

# **ELEKTROTEHNIKA**

**TOČKOVNIK**

**Sobota, 9. junij 2007**

**SPLOŠNA MATURA**

**A01**

- a) Pravilno poimenovana veličina ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
b) Pravilno izražena enota henry z drugimi enotami sistema SI..... 1 točka \_\_\_\_\_

**A02**

Pravilno izračunano število elektronov ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A03**

Pravilno izračunana elektrina ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A04**

Pravilno izračunan naboj ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A05**

Pravilno izračunana električna upornost..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A06**

Pravilno izračunana upornost soupora..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A07**

Pravilno izračunana relativna permeabilnost..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A08**

Pravilno označena smer gibanja elektronov ..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A09**

Pravilno odčitana peroida ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno izračunana frekvenca..... 1 točka \_\_\_\_\_

**A10**

Pravilno izračunana resonančna frekvenca..... 2 točki \_\_\_\_\_

**A11**

Pravilno narisani kazalec fazne napetosti  $\underline{U}_1$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno narisani kazalec medfazne napetosti  $\underline{U}_{13}$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_

**A12**

Pravilno izračunana napetost na kondenzatorju ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno izračunana energija v kondenzatorju..... 1 točka \_\_\_\_\_

**B01**

- a) Pravilno izračunana kapacitivnost in naboj kondenzatorja .....2 točki \_\_\_\_\_  
b) Pravilno izračunana naboj in napetost potopljenega kondenzatorja....2 točki \_\_\_\_\_  
c) Pravilno izračunana energija potopljenega kondenzatorja .....2 točki \_\_\_\_\_  
d) Pravilno izračunana potrebna razdalja med ploščama.....2 točki \_\_\_\_\_

**B02**

- a) Pravilno izračunan tok.....2 točki \_\_\_\_\_  
b) Pravilno izračunana napetost.....2 točki \_\_\_\_\_  
c) Pravilno izračunana upornost.....2 točki \_\_\_\_\_  
d) Pravilno izračunano razmerje.....2 točki \_\_\_\_\_

**B03**

- a) Pravilno izračunan magnetni pretok.....2 točki \_\_\_\_\_  
b) Pravilno določena magnetna poljska jakost.....2 točki \_\_\_\_\_  
c) Pravilno izračunan tok skozi navitje.....2 točki \_\_\_\_\_  
d) Pravilno izračunan novi tok skozi navitje.....2 točki \_\_\_\_\_

**B04**

- a) Pravilno izračunana inducirana napetost.....2 točki \_\_\_\_\_  
b) Pravilno izračunana napetost pri gibanju v nasprotni smeri.....2 točki \_\_\_\_\_  
c) Pravilno opisano vrtenje palice.....2 točki \_\_\_\_\_  
d) Pravilno določen konec palice, kjer je presežek elektronov.....2 točki \_\_\_\_\_

**B05**

- a) Pravilno izračunana efektivna vrednost toka.....2 točki \_\_\_\_\_  
b) Pravilno izračunana jalova moč.....2 točki \_\_\_\_\_  
c) Pravilno izračunana impedanca.....2 točki \_\_\_\_\_  
d) Pravilno izračunana kapacitivnost kondenzatorja.....2 točki \_\_\_\_\_

**B06**

- a) Pravilno izračunana kazalca druge in tretje fazne napetosti.....2 točki \_\_\_\_\_  
b) Pravilno izračunani kazalci linijskih tokov.....2 točki \_\_\_\_\_  
c) Pravilno izračunan kazalec toka v nevtralnem vodniku.....2 točki \_\_\_\_\_  
d) Pravilno izračunan nov kazalec toka v nevtralnem vodniku.....2 točki \_\_\_\_\_

**B07**

- a) Pravilno izračunan tok skozi tuljavo pred sklenitvijo stikala.....2 točki \_\_\_\_\_  
b) Pravilno izračunana magnetna energija po končanem pojavu.....2 točki \_\_\_\_\_  
c) Pravilno narisani diagram toka skozi tuljavo.....2 točki \_\_\_\_\_  
d) Pravilno izračunana napetost na tuljavi tik po sklenitvi stikala.....2 točki \_\_\_\_\_