



Š i f r a k a n d i d a t a :

Državni izpitni center



M 0 8 2 7 7 1 1 2

JESENSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Petek, 29. avgust 2008

SPLOŠNA MATURA

A01

Jedro atoma helija je sestavljen iz dveh protonov in dveh nevronov.

- a) Določite vrsto naboja v jedru atoma helija.

(1 točka)

- b) Določite velikost naboja Q v jedru atoma helija.

(1 točka)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Naboj v jedru atoma je pozitiven 1 točka

- b) Velikost naboja v jedru atoma

$$Q = 2e_0 = 2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ A s} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A02

Kapacitivnost kondenzatorja je $C = 100 \text{ nF}$.

Izrazite kapacitivnost v F.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje:

$$C = 100 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 10^{-7} \text{ F} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

A03

Jekleno palico želimo površinsko preplastiti z galvanizacijskim postopkom. Za to potrebujemo 13,5 g niklja, ki ima elektrokemični ekvivalent $c = 0,304 \cdot 10^{-6} \text{ kg/C}$. Galvanizacija poteka pri stalnem toku $I = 24 \text{ A}$.

Določite potrebnii čas t , v katerem bo palica ponikljana.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Čas nikljanja

$$m = cit \Rightarrow t = \frac{m}{ci} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$t = \frac{m}{ci} = \frac{0,0135}{0,304 \cdot 10^{-6} \cdot 24} = 1850 \text{ s} = 31 \text{ min.} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A04

V zraku sta dva točkasta naboja $Q_1 = 0,3 \cdot 10^{-6}$ C **in** $Q_2 = 3,2 \cdot 10^{-6}$ C, **med njima pa deluje sila** $F = 3$ N.

Izračunajte razdaljo med njima.

(2 točki)


Rešitev in navodila za ocenjevanje

Zapis enačbe za silo

Izračun razdalje

A05

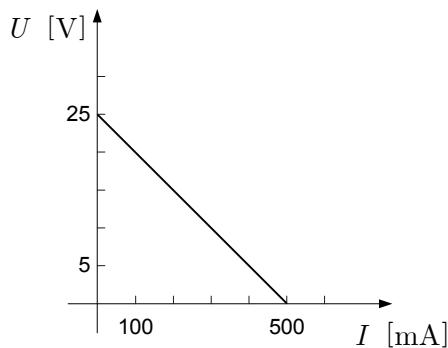Dana je UI-karakteristika realnega napetostnega vira.



Izračunajte notranjo upornost vira.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Enačba za izračun notranje upornosti vira

Izračun notranje upornosti

A06

Žarnico z nazivnimi podatki $230\text{ V}/100\text{ W}$ **priključimo na generator z napetostjo** $U = 200\text{ V}$.

Kolikšna je moč P žarnice pri priključeni napetosti, če nelinearnost žarnice zanemarimo?

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Izračun moći žarnice

$$P_n = \frac{U_n^2}{R}$$

A07

V ravni zračni tuljavi želimo imeti gostoto magnetnega pretoka $B = 0,05$ T . Tuljava je dolga $l_t = 10$ cm in ima $N = 1000$ ovojev.

Kolikšen tok mora teći skozi tuljavo?

(2 točki)


Rešitev in navodila za ocenjevanje

Zapis enačbe

Izračun toka

A08

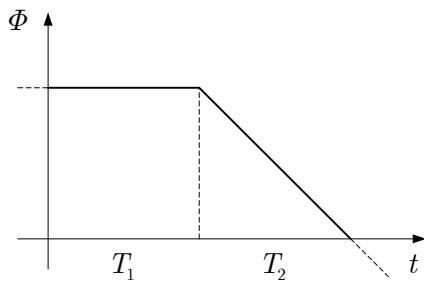Dan je časovni potek (diagram) spremenjanja magnetnega pretoka v tuljavi.




Narišite časovni potek (diagram) inducirane napetosti.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Časovni diagram inducirane napetosti

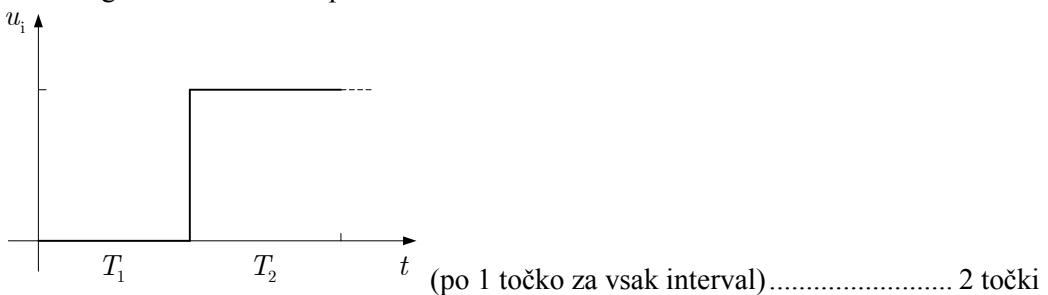

(po 1 točko za vsak interval) 2 točki

A09

Impedanca je $\underline{Z} = (100 + j100) \Omega$.

- a) Izračunajte absolutno vrednost impedance.

(1 točka)

- b) Napišite kazalec impedance v kompleksni ravnini.

(1 točka)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Absolutna vrednost impedance

- b) Kazalec impedance (fazni kot 45°)



A10

Zaporedna vezava upora, tuljave in kondenzatorja je priključena na sinusno napetost efektivne vrednosti $U = 10$ V. Efektivna vrednost napetosti na kondenzatorju je 20 V, efektivna vrednost napetosti na uporu pa je 10 V.

Določite efektivno vrednost napetosti na tuljavi.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Določitev napetosti na tuljavi

$U_L = U_c$ 1 točka

$U_L = 20$ V 1 točka

A11

V simetričnem trifaznem sistemu 400 V / 230 V so v vezavi zvezda vezana tri bremena z impedancami $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = (10 + j10) \Omega$. Kazalec fazne napetosti $\underline{U}_1 = j230 \text{ V}$.

Izračunajte kazalec linjskega toka \underline{I}_1 .

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Zapis kazalca toka


$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_1} \dots \quad \text{1 točka}$$

Izračun toka

$$\underline{I}_1 = \frac{j230}{10 + j10} = (11,5 + j11,5) \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

A12

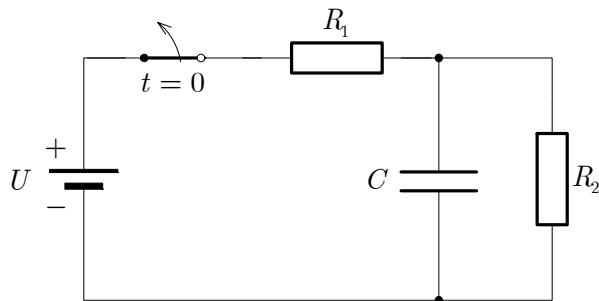Za narisano vezje z $U = 10 \text{ V}$, $R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$ in $C = 1 \mu\text{F}$:



Izračunajte napetost na kondenzatorju v trenutku izklopa stikala.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Napetost na kondenzatorju


$$U_{C0} = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} \dots \quad \text{1 točka}$$

Izračun napetosti

$$U_{C0} = 10 \cdot \frac{2,2 \cdot 10^3}{2,2 \cdot 10^3 + 2,2 \cdot 10^3} = 5 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

B01

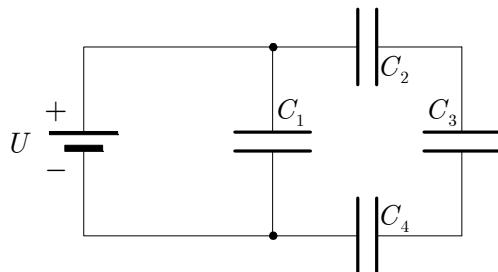Kondenzatorji v vezju imajo kapacitivnosti: $C_1 = 4 \mu\text{F}$, $C_2 = 12 \mu\text{F}$, $C_3 = 20 \mu\text{F}$ in $C_4 = 30 \mu\text{F}$. **Priklučna napetost je** $U = 100 \text{ V}$.



- a) Izračunajte nadomestno kapacitivnost C_{234} desne veje v vezju.

(2 točki)

- b) Izračunajte nadomestno kapacitivnost C vezja.

(2 točki)

- c) Izračunajte napetost U_2 na drugem kondenzatorju.

(2 točki)

- d) Kakšno kapacitivnost bi moral imeti kondenzator C_4 , da bi bila na njem polovica napajalne napetosti?

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Izračun nadomestne kapacitivnosti C_{234}

$$\frac{1}{C_{234}} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$\frac{1}{C_{234}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{5+3+2}{60} = \frac{10}{60} \mu\text{F}$$

$$C_{234} = 6 \mu\text{F} \quad \text{1 točka}$$

- b) Izračun skupne kapacitivnosti

$$C = C_1 + C_{234} \quad \text{1 točka}$$

$$C_{234} = 4 + 6 = 10 \mu\text{F} \quad \text{1 točka}$$

- c) Izračun napetosti U_2

$$U_2 = U \frac{C_{234}}{C_2} \quad \text{1 točka}$$

$$U_2 = 100 \cdot \frac{6}{12} = 50 \text{ V} \quad \text{1 točka}$$


- d) Izračun kapacitivnosti C_4

$$C_4 = C_{23} \quad \text{1 točka}$$

$$C_4 = \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} = 7,5 \mu\text{F} \quad \text{1 točka}$$

B02

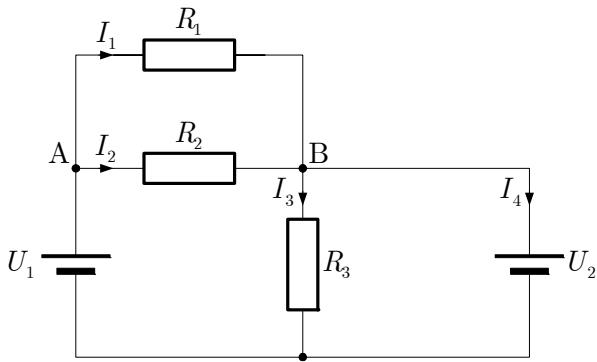Dano je vezje s podatki: $U_1 = 15 \text{ V}$, $U_2 = 6 \text{ V}$, $R_1 = 15 \Omega$, $R_2 = 30 \Omega$ in $I_3 = 0,1 \text{ A}$.



- a) Izračunajte R_3 . (2 točki)

b) Izračunajte nadomestno upornost uporov R_1 in R_2 . (2 točki)

c) Izračunajte napetost med sponkama A in B. (2 točki)

d) Izračunajte tok I_4 . (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- b) Izračun nadomestne upornosti uporov R_1 in R_2

- c) Izračun napetosti med sponkama A in B


- d) Izračun toka I_4

$$I_1 = \frac{U_{AB}}{R_1} = \frac{9}{15} = 0,6 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_{AB}}{R_2} = \frac{9}{30} = 0,3 \text{ A}$$

B03

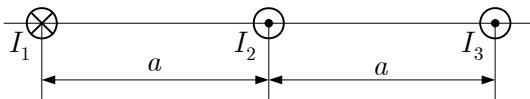
Slika prikazuje tri ravne vzporedne vodnike s toki $I_1 = 30 \text{ A}$, $I_2 = 10 \text{ A}$ in $I_3 = 20 \text{ A}$. Sistem vodnikov je v zraku. Razdalja $a = 10 \text{ cm}$, dolžina vodnikov pa je $l = 50 \text{ cm}$.



- a) V osi vodnika s tokom I_3 vrišite vektor gostote magnetnega pretoka \vec{B}_1 , ki ga povzroča tok I_1 , in vektor \vec{B}_2 , ki ga povzroča tok I_2 . (2 točki)
- b) Izračunajte absolutno vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka \vec{B}_1 . (2 točki)
- c) Izračunajte absolutno vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka \vec{B}_2 . (2 točki)
- d) Vrišite smer in izračunajte velikost magnetne sile F_3 na tretji vodnik. (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

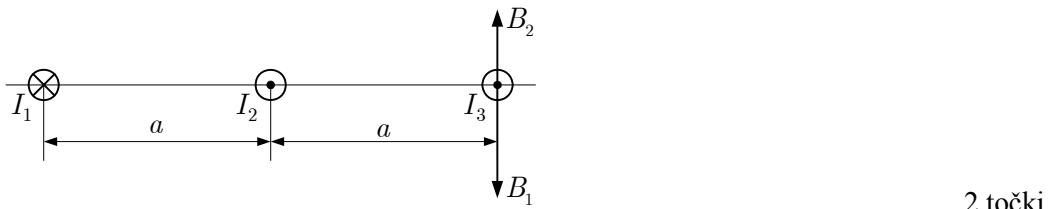- a) Smeri vektorjev \vec{B}_1 in \vec{B}_2



- b) Izračun absolutne vrednosti vektorja gostote magnetnega pretoka \vec{B}_1


$$B_1 = \mu_0 \frac{I_1}{2\pi(2a)} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$B_1 = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{30}{2\pi \cdot 2 \cdot 0,1} = 3 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 30 \mu\text{T} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

- c) Izračun absolutne vrednosti vektorja \vec{B}_2

$$B_2 = \mu_0 \frac{I_2}{2\pi a} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{10}{2\pi \cdot 0,1} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 20 \mu\text{T} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

- d) Smer sile F_3

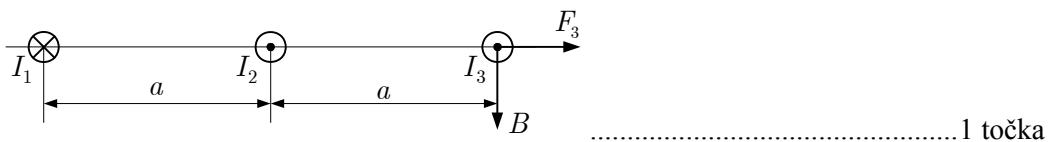



Izračun velikosti sile F_3

$$B = B_1 - B_2 = 10 \mu\text{T}$$

$$F_3 = BI_3 l = 10 \cdot 10^{-6} \cdot 20 \cdot 0,5 = 100 \mu\text{N} = 0,1 \text{ mN} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

B04

Na feromagnetnem jedru iz relejnega železa, ki ima prerez $A = 1 \text{ cm}^2$ in srednjo dolžino $l = 10 \text{ cm}$, imamo dve navitji, prvo z ovoji $N_1 = 200$ in drugo z ovoji $N_2 = 1000$ (slika 1). V prvem navitju nastane spremembra toka, ki je razvidna iz časovnega diagrama na sliki 2. Magnetilna karakteristika relejnega železa je na hrbtni strani izpitne pole.

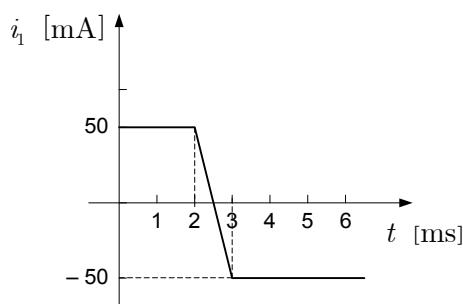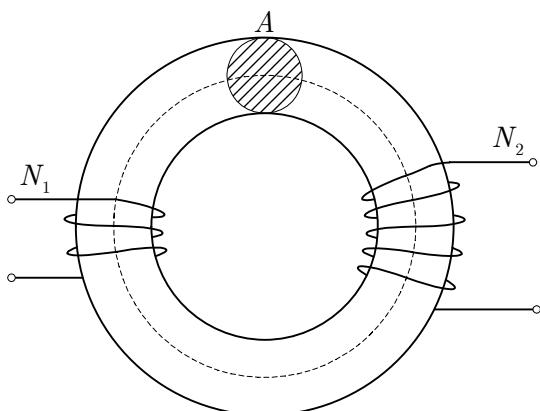

Slika 1

Slika 2

- a) Izračunajte magnetno poljsko jakost H_+ v prvem navitju v času, ko je tok pozitiven. (2 točki)

b) Določite gostoto magnetnega pretoka v jedru B_+ v času, ko je tok pozitiven. (2 točki)

c) Izračunajte spremembo magnetnega pretoka v jedru $\Delta\Phi$ pri spremembi toka. (2 točki)

d) Izračunajte inducirano napetost v drugi tuljavi u_i in skicirajte njen časovni potek. (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje:

- a) Izračun magnetne poljske jakosti H_+ v času, ko je tok pozitiven

- b) Določitev gostote magnetnega pretoka v jedru B_+

Odčitana $B_+ = 0,4$ T 2 točki

c) Izračun spremembe magnetnega pretoka ob spremembri toka


$$\Phi_- = B_- A = -0,4 \cdot 10^{-4} = -0,4 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$\Phi_+ = B_+ A = 0,4 \cdot 10^{-4} = 0,4 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$

d) Inducirana napetost v drugi tuljavi

$$u_i = -N_2 \frac{\Delta \bar{\Phi}}{\Delta t}$$

Skica časovnega poteka

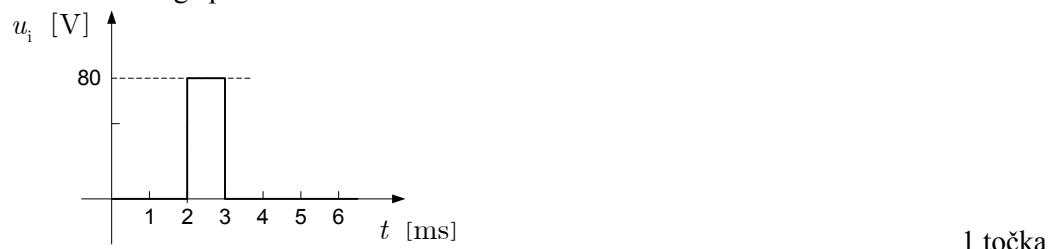

B05

Tri bremena z impedancami $\underline{Z}_1 = 10 \Omega$, $\underline{Z}_2 = -j4 \Omega$ **in** $\underline{Z}_3 = (2 - j2) \Omega$ **so vezana zaporedno in priključena na napetost** \underline{U} . Kazalec napetosti na impedanci \underline{Z}_1 je $\underline{U}_1 = (10 + j20) \text{ V}$.

- a) Izračunajte nadomestno impedanco \underline{Z} . (2 točki)

b) Izračunajte kazalec toka \underline{I} . (2 točki)

c) Izračunajte kazalec priključene napetosti \underline{U} in kazalec napetosti \underline{U}_2 na impedanci \underline{Z}_2 . (2 točki)

d) Vsa tri bremena vežemo vzporedno. Izračunajte admitanco \underline{Y}_v tako nastale vezave in narišite nadomestno vezavo. (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Izračun nadomestne impedance \underline{Z}

$$\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 \dots \quad \text{1 točka}$$

$$\underline{Z} = 10 - j4 + 2 - j2 = (12 - j6) \Omega \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Izračun kazalca toka I skozi vezavo

- c) Izračun kazalca priključene napetosti U

Izračun \underline{U}_2

$$U_2 = IZ_2 = (1 + j2) \cdot (-j4) = (8 - j4) \text{ V} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

- d) Izračun admitance \underline{Y}_v


$$V_1 = V_2 + V_3 + V_4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

- $$\underline{L}_v = \underline{L}_1 + \underline{L}_2 + \underline{L}_3 - \frac{\underline{Z}_1}{Z_1} + \frac{\underline{Z}_2}{Z_2} + \frac{\underline{Z}_3}{Z_3}$$

$$Y_v = \frac{1}{10} + \frac{1}{-4i} + \frac{1}{(2-i)^2} = (0, 35 + j0, 5) \text{ S} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$


Nadomestno vezje

1

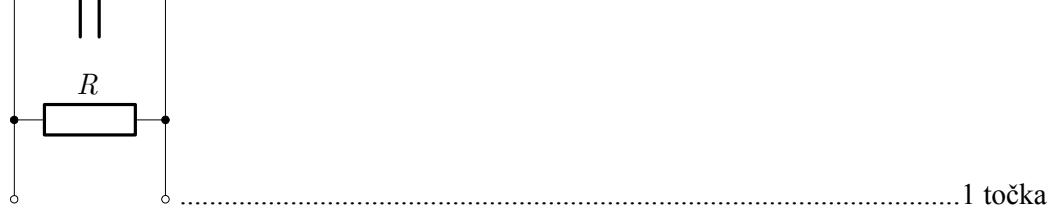

B06

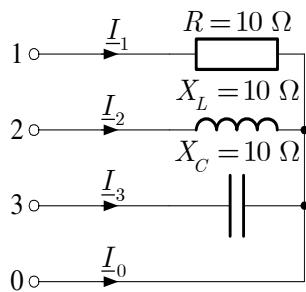Narisano breme je priključeno na simetrični trifazni sistem napetosti 400/230 V. Prva fazna napetost je $\underline{U}_1 = 230 \text{ V}$.



- a) Narišite kazalčni diagram faznih napetosti.

(2 točki)

- b) Izračunajte kazalec toka \underline{I}_1 .

(2 točki)

- c) Izračunajte kompleksni tok \underline{I}_2 .


(2 točki)

- d) Narišite kazalčni diagram tokov.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Kazalčni diagram faznih napetosti

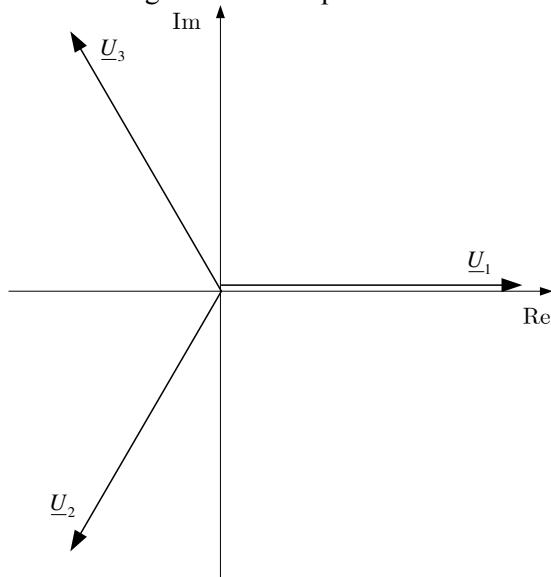


(1 točka za pravilno narisani vsaj en kazalec fazne napetosti,
1 točka za pravilno narisani kazalčni diagram vseh napetosti) 2 točki

b) Izračun toka \underline{I}_1

c) Izračun kazalca toka I_2

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_2} = \frac{230e^{-j120^\circ}}{10e^{j90^\circ}} = 23e^{-j210^\circ} \text{ A} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

d) Kazalčni diagram tokov

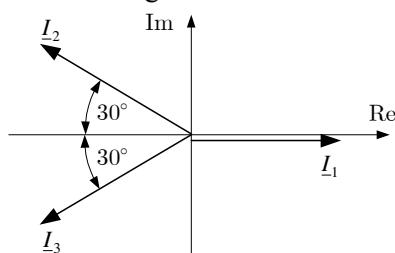


(1 točka za pravilno narisani kazalec I_1 ,

1 točka za pravilno narisani kazalčni diagram vseh tokov)..... 2 točki

B07

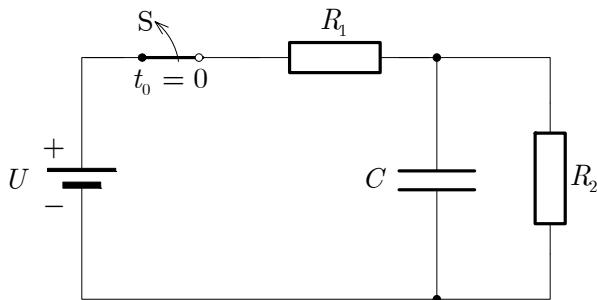Dani so podatki enosmernega vezja: $U = 120 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ in $C = 2 \mu\text{F}$. V času $t = 0$ stikalo S razklenemo.



- a) Določite napetost na kondenzatorju U_{C_0} pred razklenitvijo stikala. (2 točki)

b) Izračunajte časovno konstanto τ prehodnega pojava. (2 točki)

c) Določite napetost U_C kondenzatorja po prehodnem pojavi. (2 točki)

d) Zapišite enačbo za trenutno vrednost napetosti na kondenzatorju u_c in skicirajte časovni potek napetosti u_c med prehodnim pojavom. (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Izračun napetosti U_{C_0}

$$U_{C_0} = U_{R_2} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$U_{C_0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U = \frac{3}{1+3} \cdot 120 = 90 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Izračun časovne konstante τ

$$\tau = R_2 C \dots \quad \text{1 točka}$$

$$\tau = 3 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 6 \text{ ms} \dots \quad \text{1 točka}$$

c) Zapis napetosti U_C po končanem prehodnem pojavi

$$U_C = 0 \dots \quad \text{2 točki}$$

d) Zapis enačbe za trenutno vrednost napetosti na kondenzatorju u_c

