



Š i f r a k a n d i d a t a :

---

---

**Državni izpitni center**

---

---



M 0 9 2 7 7 1 1 2

JESENSKI IZPITNI ROK

# **ELEKTROTEHNIKA**

---

---

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

**Četrtek, 27. avgust 2009**

---

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

---

**A01**

Z galvanizacijskim postopkom želimo v času  $t = 10$  h na predmet površine  $A = 200 \text{ cm}^2$  nanesti plast niklja debeline  $d = 0,2 \text{ mm}$ . Elektrokemični ekvivalent niklja je  $c = 0,304 \cdot 10^{-6} \text{ kg/C}$  in specifična gostota niklja  $\rho = 8,8 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ .

Izračunajte tok  $I$ , pri katerem mora potekati galvanizacija.

(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Zapis enačbe

$$m = cIt = Ad\rho \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

Izračun toka

$$I = \frac{Ad\rho}{ct} = \frac{200 \cdot 10^{-4} \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} \cdot 8,8 \cdot 10^3}{0,304 \cdot 10^{-6} \cdot 36000} = 3,2 \text{ A} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

**A02**

Akumulator ima shranjeno elektrino  $Q_1 = 10 \text{ Ah}$ .

S kolikšnim tokom moramo polniti akumulator, da se bo v času  $t = 10$  h napolnil na elektrino  $Q_2 = 50 \text{ Ah}$ ?

(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Zapis enačbe

$$I = \frac{Q_2 - Q_1}{t} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

Izračun toka

$$I = \frac{50 - 10}{10} = 4 \text{ A} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

**A03**

Enota za kapacitivnost je farad (F).

Enoto F izrazite z drugimi enotami SI merskega sistema.

(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Enota za kapacitivnost

$$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow F = \frac{\text{As}}{\text{V}} \dots\dots\dots 2 \text{ točki}$$

**A04**

Zaporedna vezava dveh kondenzatorjev s kapacitivnostma  $C_1 = 200 \mu\text{F}$  in  $C_2 = 300 \mu\text{F}$  je priključena na vir enosmerne napetosti  $U$ . Napetost na drugem kondenzatorju je  $U_2 = 30 \text{ V}$ .

Izračunajte napetost na prvem kondenzatorju  $U_1$ .

(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Izračun napetosti  $U_1$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{C_2}{C_1} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

$$U_1 = \frac{C_2 U_2}{C_1} = \frac{300 \cdot 10^{-6} \cdot 30}{200 \cdot 10^{-6}} = 45 \text{ V} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

**A05**

Grela s temperaturno neodvisno upornostjo je priključeno na vir z napetostjo  $U_1 = 100 \text{ V}$ .

Izračunajte potrebno napetost  $U_2$ , da se moč grela podvoji.

(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**


Izračun napetosti  $U_2$

$$\frac{U_2^2}{R} = 2 \frac{U_1^2}{R} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

$$U_2 = U_1 \sqrt{2} = 141 \text{ V} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

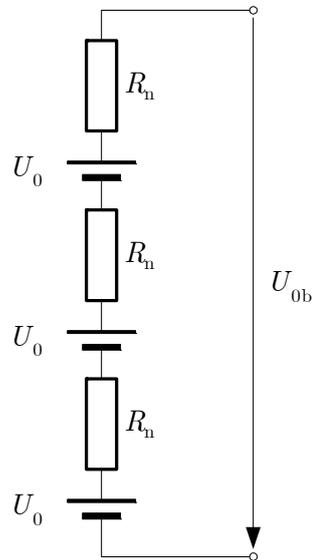**A06**

Trije enaki galvanski členi z lastnimi napetostmi  $U_0 = 2 \text{ V}$  in notranjimi upornostmi  $R_n = 0,15 \text{ } \Omega$  so vezani zaporedno.



a) Kolikšna je lastna napetost  $U_{0b}$  baterije?

(1 točka)

b) Kolikšna je notranja upornost  $R_{nb}$  baterije?

(1 točka)

**Rešitev in navodila za točkovanje**

a) Napetost  $U_{0b}$  baterije

$$U_{0b} = 3U_0 = 6 \text{ V} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

b) Notranja upornost  $R_{nb}$  baterije

$$R_{nb} = 3R_n = 0,45 \text{ } \Omega \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

**A07**

V ravnem tokovodniku okroglega preseka s polmerom  $r_0 = 2 \text{ mm}$  je tok  $I = 20 \text{ A}$ .

Izračunajte gostoto magnetnega pretoka v točki, ki je od osi vodnika oddaljena  $r = 1 \text{ mm}$ .  
(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Enačba, ki določa gostoto magnetnega pretoka v notranjosti ravnega vodnika

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0^2} r \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

Izračun gostote magnetnega pretoka na oddaljenosti  $r = 1 \text{ mm}$

$$B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20}{2\pi \cdot (2 \cdot 10^{-3})^2} \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 1 \text{ mT} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

**A08**

Krožni ovoj polmera  $r = 12 \text{ cm}$  se vrti z  $n = 1500$  obrati/min okoli osi, ki je pravokotna na homogeno magnetno polje gostote  $B = 300 \text{ mT}$ .

Izračunajte amplitudo inducirane napetosti v ovoju.  
(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Amplituda inducirane napetosti

$$U_m = \omega S B \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

$$U_m = \omega S B = 2\pi^2 f r^2 B = 2\pi^2 \frac{1500}{60} \cdot (0,12)^2 \cdot 0,3 = 2,13 \text{ V} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

**A09**

Impedanca kompleksnega bremena je  $\underline{Z} = (30 + j40) \text{ m}\Omega$ .

Izračunajte admitanco bremena.  
(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Admitanca bremena

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

$$\underline{Y} = \frac{1}{(30 + j40) \cdot 10^{-3}} = (12 - j16) \text{ S} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

**A10**

**Napetost bremena določa kazalec  $\underline{U} = (200 + j80)$  V, tok bremena pa kazalec  $\underline{I} = (25 - j5)$  A.**

Izračunajte delovno in jalovo moč bremena.

(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Izračun moči

$$\underline{S} = \underline{U}\underline{I}^* = (200 + j80)(25 + j5) = (4600 + j3000) \text{ VA} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

$$P = 4600 \text{ W in } Q = 3000 \text{ var} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

**A11**

**Trifazno breme z močjo  $P = 200$  W priključimo v vezavi zvezda na trifazni sistem z medfazno napetostjo  $U = 20$  V.**

Izračunajte linijski tok.

(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Izraz za moč

$$P = \sqrt{3}UI \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

Izračun toka

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}U} = \frac{200}{\sqrt{3} \cdot 20} = 5,77 \text{ A} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

**A12**

**V električnem vezju poteka prehodni pojav. Napetost na kondenzatorju se izraža z  $u = 100e^{-pt}$  V, pri čemer je  $p = 200 \text{ s}^{-1}$ .**

Določite časovno konstanto prehodnega pojava.

(2 točki)


**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Časovna konstanta

$$pt = \frac{t}{\tau} \Rightarrow \tau = \frac{1}{p} = \frac{1}{200} = 5 \text{ ms} \dots\dots\dots 2 \text{ točki}$$

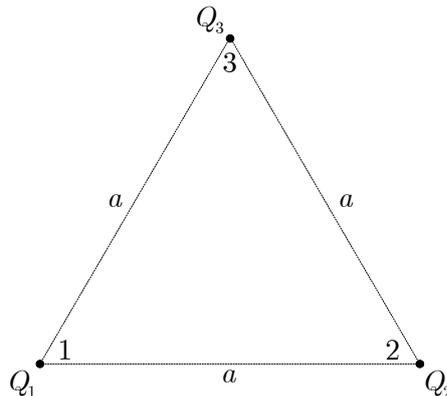**B01**


Trije točkasti naboji  $Q_1 = 5 \text{ nC}$ ,  $Q_2 = -4 \text{ nC}$  in  $Q_3 = 2 \text{ nC}$  so v vakuumu ( $\epsilon_r = 1$ ) nameščeni v ogliščih enakostraničnega trikotnika s stranico  $a = 10 \text{ cm}$ .



- a) V točki 3 določite smer vektorja sile  $\vec{F}_{13}$ , s katero prvi naboj deluje na tretjega, in zapišite Coulombov zakon za izračun sile  $F_{13}$ . (2 točki)
- b) Izračunajte silo  $F_{13}$ . (2 točki)
- c) Izračunajte silo  $F_{23}$ . (2 točki)
- d) Narišite vektor sile  $\vec{F}_3$  in izračunajte silo  $F_3$  na tretji naboj. (2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

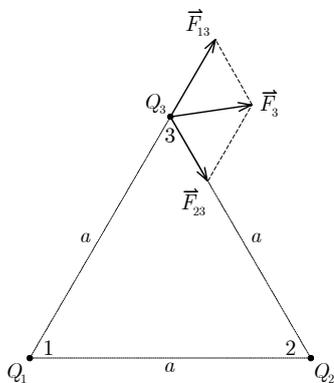- a) Določena smer vektorja sile  $\vec{F}_{13}$  ..... 1 točka



Zapisan Coulombov zakon za izračun sile  $F_{13}$

$$F_{13} = \frac{Q_1 Q_3}{4\pi\epsilon_0 a^2} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

b) Izračun sile  $F_{13}$

$$F_{13} = \frac{Q_1 Q_3}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{5 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} \cdot 10^{-2}} = 9 \cdot 10^{-6} \text{ N} = 9 \text{ } \mu\text{N} \dots\dots\dots 2 \text{ točki}$$

c) Izračun sile  $F_{32}$

$$F_{23} = \frac{Q_2 Q_3}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{4 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} \cdot 10^{-2}} = 7,2 \cdot 10^{-6} \text{ N} = 7,2 \text{ } \mu\text{N} \dots\dots\dots 2 \text{ točki}$$

d) Vrisana smer vektorja sile  $\vec{F}_3$  ..... 1 točka

Izračun velikosti sile  $F_3$  na tretji naboj

$$F_3^2 = F_{13}^2 + F_{23}^2 - 2F_{13}F_{23} \cos 60^\circ$$

$$F_3^2 = 9^2 + 7,2^2 - 2 \cdot 9 \cdot 7,2 \cdot 0,5$$

$$F_3 = 8,25 \text{ } \mu\text{N} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

**B02**

**Realni napetostni vir ima napetost odprtih sponk  $U_o = 13,5 \text{ V}$  in tok kratkega stika**

$$I_k = 45 \text{ A}.$$

- a) Določite notranjo upornost  $R_n$  tega vira. (2 točki)
- b) Narišite nadomestno vezje tega vira. (2 točki)
- c) Kolikšno moč bi imelo prilagojeno breme, ki bi ga priključili na ta vir? (2 točki)
- d) Kolikšna bi bila moč na tem istem bremenu, če bi k danemu viru vzporedno priključili še štiri njemu enake vire? (2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**


- a) Izraz za notranjo upornost

$$R_n = \frac{U_o}{I_k} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

Izračun notranje upornosti

$$R_n = \frac{13,5}{45} = 0,3 \Omega \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

- b) Nadomestno vezje

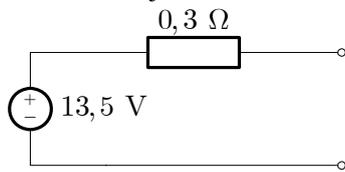

..... 2 točki

- c) Izraz za prilagojeno breme

$$R_b = R_n \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

Izračun moči

$$P = \frac{U_o^2}{4R_n} = \frac{(13,5)^2}{4 \cdot 0,3} = 151,9 \text{ W} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

- d) Vsak vir bi bremenu zagotovil petino toka. Zančna enačba prek enega vira in bremena je:


$$U_o = R_n \frac{I}{5} + R_n I = R_n \frac{6I}{5} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

Izračun moči

$$I = \frac{5U_o}{6R_n} = \frac{67,5}{1,8} = 37,5 \text{ A} \Rightarrow P = R_n I^2 = 421,9 \text{ W} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

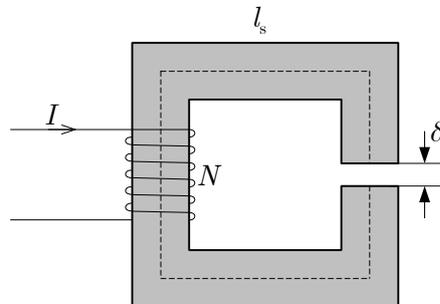**B03**

Feromagnetno jedro ima srednjo dolžino  $l_s = 200$  mm in presek  $A = 4$  cm<sup>2</sup>. Na jedru je navitje z  $N = 500$  ovoji. V navitju teče tok  $I = 1,2$  A, ki ustvarja magnetni pretok  $\Phi_m = 0,5$  mWb.




- Izračunajte magnetno napetost  $\Theta$ . (2 točki)
- Izračunajte magnetno upornost  $R_m$  jedra. (2 točki)
- V jedru naredimo zračno režo  $\delta = 1$  mm. Izračunajte magnetno upornost  $R_z$  zračne reže. (2 točki)
- Določite tok v navitju  $I_1$  tako, da bo magnetni pretok v zračni reži  $\Phi_m = 0,5$  mWb. (2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

- Izračun magnetne napetosti  $\Theta$   
 $\Theta = NI$  ..... 1 točka  
 $\Theta = 500 \cdot 1,2 = 600$  A ..... 1 točka
- Izračun magnetne upornosti  $R_m$  jedra  
 $R_m = \frac{\Theta}{\Phi_m}$  ..... 1 točka  
 $R_m = \frac{600}{5 \cdot 10^{-4}} = 1,2 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$  ..... 1 točka
- Izračun magnetne upornosti zračne reže  $R_z$   
 $R_z = \frac{\delta}{\mu_0 A} = \frac{10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 4 \cdot 10^{-4}} = 1,99 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$  ..... 2 točki
- Izračun toka magnetenja  $I_1$   
 $I_1 N = \Phi_m (R_m + R_z)$   
 $I_1 = \frac{(R_m + R_z) \Phi_m}{N}$  ..... 1 točka  
 $I_1 = \frac{3,19 \cdot 10^6 \cdot 5 \cdot 10^{-4}}{500} = 3,19$  A ..... 1 točka

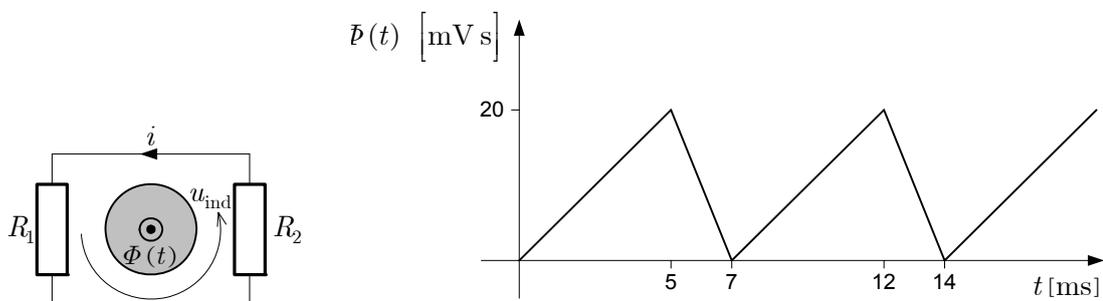**B04**

V feromagnetnem stebru se magnetni pretok  $\Phi(t)$  spreminja periodično po dani časovni funkciji. Okrog feromagnetnega stebra je sklenjena zanka z uporoma  $R_1 = 30 \Omega$  in  $R_2 = 20 \Omega$ . V zanki se inducira napetost  $u$  in v njej steče inducirani tok  $i$ .



- Izračunajte inducirano napetost  $u_{\text{ind}}$  v času  $t = 3$  ms. (2 točki)
- Narišite časovni diagram inducirane napetosti. (2 točki)
- Izračunajte tok  $i$  v zanki v času  $t = 6$  ms. (2 točki)
- Izračunajte moč upora  $R_1 = 30 \Omega$  v času  $t = 6$  ms. (2 točki)


**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

- Inducirana napetost v času  $t = 3$  ms

$$u_{\text{ind}} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

$$u_{\text{ind}} = -\frac{20 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-3}} = -4 \text{ V} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

- Časovni diagram inducirane napetosti

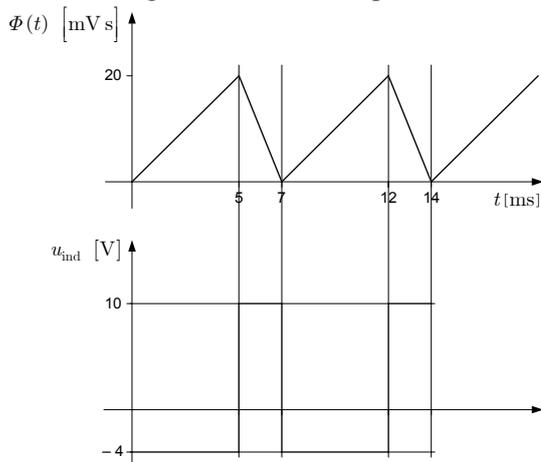

..... 2 točki

c) Tok  $i$  v zanki v času  $t = 6$  ms

$$i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \frac{1}{R_1 + R_2} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$


$$i = \frac{-20 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{1}{50} = 0,2 \text{ A} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

d) Moč v uporu  $R_1 = 30 \Omega$  v času  $t = 6$  ms

$$P_{R_1} = R_1 \left( -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \frac{1}{R_1 + R_2} \right)^2 = 30 \left( -\frac{-20 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{1}{50} \right)^2 = 1,2 \text{ W} \dots\dots\dots 2 \text{ točki}$$

**B05**

Dano je vezje:

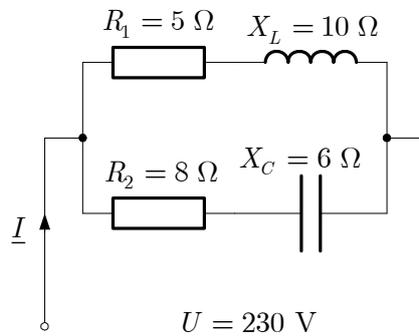

- a) Zapišite impedanci  $\underline{Z}_1$  in  $\underline{Z}_2$  zgornje oziroma spodnje veje. (2 točki)
- b) Izračunajte skupno impedanco  $\underline{Z}$ . (2 točki)
- c) Določite kazalec toka  $\underline{I}$  v dovodu. (2 točki)
- d) Izračunajte kompleksno moč  $\underline{S}$  in faktor moči  $\cos \varphi$  vezja. (2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

- a) Impedanci  $\underline{Z}_1$  in  $\underline{Z}_2$   
 $\underline{Z}_1 = (5 + j10) \Omega$  ..... 1 točka  
 $\underline{Z}_2 = (8 - j6) \Omega$  ..... 1 točka
- b) Skupna impedanca  $\underline{Z}$   
 $\underline{Z} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$  ..... 1 točka  
 $\underline{Z} = \frac{(5 + j10)(8 - j6)}{5 + j10 + 8 - j6} = (8,1 + j1,35) \Omega$  ..... 1 točka
- c) Kazalec toka v dovodu  
 $\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{230}{8,1 + j1,35} = (27,6 - j4,6) \text{ A}$  ..... 2 točki
- d) Kompleksna moč  $\underline{S}$  vezja in faktor moči vezja  
 $\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = 230(27,6 + j4,6) = (6348 + j1058) \text{ VA}$  ..... 1 točka  
 $\cos \varphi = \frac{P}{S} = 0,986$  ..... 1 točka


**B06**

Na simetrični trifazni sistem s kazalcem fazne napetosti  $\underline{U}_1 = j230 \text{ V}$  so v vezavi zvezda priključeni trije enaki upori. Celotna moč trifaznega bremena je  $P = 1,8 \text{ kW}$ .

- a) Narišite kazalec napetosti  $\underline{U}_{23}$  v kompleksni ravnini. (2 točki)
- b) Zapišite kazalec napetosti  $\underline{U}_{23}$ . (2 točki)
- c) Izračunajte upornost upora. (2 točki)
- d) Izračunajte linijski tok, če izvedemo prekllop iz vezave zvezda v vezavo trikot. (2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

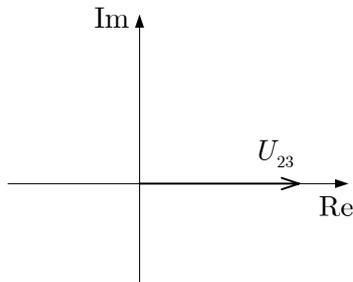- a) Kazalec napetosti  $\underline{U}_{23}$  v kompleksni ravnini



- ..... 2 točki
- b) Zapis kazalca napetosti  $\underline{U}_{23}$  ..... 2 točki
- $$\underline{U}_{23} = 400e^{j0^\circ} = 400 \text{ V}$$
- c) Izračun upornosti bremena ..... 1 točka
- $$P = 3U_f I_f = 3 \frac{U_f^2}{R_b} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$
- $$R_b = \frac{3U_f^2}{P} = \frac{3 \cdot 230^2}{1,8 \cdot 10^3} = 88,17 \text{ } \Omega \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$
- d) Izračun linijskega toka, če izvedemo prekllop iz vezave zvezda v vezavo trikot
- $$I_1 = I_{f \text{ trikot}} = 3I_{f \text{ zvezda}} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$
- $$I_1 = \frac{\sqrt{3}U_m}{R_b} = \frac{\sqrt{3} \cdot 400}{88,17} = 7,86 \text{ A} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

**B07**

Časovna konstanta praznjenja tuljave, ki je vključena v vezje, je  $\tau = 100 \text{ ms}$ . V trenutku začetka praznjenja je bila v tuljavi energija  $W_{m0} = 500 \text{ J}$ , tok tuljave pa je imel vrednost  $I_0 = 20 \text{ A}$ .

- a) Izračunajte induktivnost tuljave. (2 točki)
- b) Izračunajte upornost upora, po katerem se tuljava prazni. (2 točki)
- c) Izračunajte tok tuljave v času dveh časovnih konstant. (2 točki)
- d) Izračunajte čas, do katerega bo tuljava izgubila polovico začetne energije. (2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

- a) Induktivnost tuljave

$$W_{m0} = \frac{LI_0^2}{2} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

$$L = \frac{2W_{m0}}{I_0^2} = \frac{2 \cdot 500}{(20)^2} = 2,5 \text{ H} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

- b) Upornost upora

$$\tau = \frac{L}{R} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

$$R = \frac{L}{\tau} = 25 \text{ } \Omega \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

- c) Tok tuljave v času dveh časovnih konstant

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

$$i(2\tau) = I_0 e^{-2} = 20e^{-2} = 2,71 \text{ A} \dots\dots\dots 2 \text{ točki}$$

- d) Čas, do katerega tuljava izgubi polovico energije

$$W_m(t) = \frac{Li^2(t)}{2} = \frac{W_{m0}}{2} = \frac{LI_0^2}{4} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau} = I_0 / \sqrt{2} \Rightarrow e^{t/\tau} = \sqrt{2} \Rightarrow t = \tau \ln \sqrt{2} = 34,7 \text{ ms} \dots\dots\dots 1 \text{ točka}$$