



Š i f r a k a n d i d a t a :

--

Državni izpitni center



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

## ELEKTROTEHNIKA

Izpitna pola

**Petek, 28. maj 2010 / 180 minut (45 + 135)**

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, računalo, šestilo in dva trikotnika.

Kandidat dobi dva konceptna lista in ocenjevalni obrazec.

**SPLOŠNA MATURA**

### NAVODILA KANDIDATU

**Pazljivo preberite ta navodila.**

**Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.**

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec). Svojo šifro vpišite tudi na konceptna lista.

Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Časa za reševanje je 180 minut. Priporočamo vam, da za reševanje dela A porabite 45 minut, za reševanje dela B pa 135 minut.

Izpitna pola vsebuje 12 nalog v delu A in 7 nalog v delu B. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 80, od tega 24 v delu A in 56 v delu B. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju si lahko pomagate z zbirkom konstant in enačb na strani 2.

Rešitve, ki jih pišete z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v **izpitno polo** v za to predvideni prostor, slike in diagrame pa rišite prostoročno s svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič (0) točkami. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptna lista, se pri ocenjevanju ne upoštevajo.

Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

Ta pola ima 24 strani, od tega 1 prazno.

## Konstante in enačbe

Elektrina in električni tok

$$e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$Q = (\pm) ne_0$$

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$I = JA$$

$$m = cIt$$

Električno polje

$$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \varepsilon d^2}$$

$$F = QE$$

$$E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon r^2}$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

$$U = Ed$$

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

$$Q = \sigma A$$

$$D = \varepsilon E = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

$$W = \frac{CU^2}{2}$$

Enosmerna vezja

$$\sum_k (\pm) I_k = 0$$

$$\sum_m (\pm) U_m = 0$$

$$R = \frac{U}{I}$$

$$GR = 1$$

$$P = UI$$

$$W = Pt$$

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\gamma A}$$

$$\frac{R_\vartheta}{R_{20}} = 1 + \alpha(\vartheta - 20 \text{ } ^\circ\text{C})$$

$$\eta = \frac{P_{\text{izh}}}{P_{\text{vh}}}$$

Magnetno polje

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

$$F = \frac{\mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

$$F = Bil$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu Ir}{2\pi r_0^2}$$

$$B = \frac{\mu NI}{l}$$

$$\Phi = BA$$

$$\Theta = Hl$$

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_r H$$

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

Inducirano električno polje

$$\Psi = N\Phi$$

$$u_i = -\frac{\Delta \Psi}{\Delta t}$$

$$L = \frac{\Psi}{i}$$

$$L = \frac{\mu N^2 A}{l}$$

$$W = \frac{Li^2}{2}$$

Trifazni sistemi

$$U = \sqrt{3}U_f$$

$$S = \sqrt{3}UI$$

Izmenična električna vezja

$$\omega = 2\pi f$$

$$Tf = 1$$

$$u = U_m \sin(\omega t + \alpha_u)$$

$$i = I_m \sin(\omega t + \alpha_i)$$

$$\varphi = \alpha_u - \alpha_i$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$$

$$\underline{Y}\underline{Z} = 1$$

$$\underline{Z} = R + jX = Z e^{j\varphi}$$

$$\underline{Y} = G + jB = Y e^{-j\varphi}$$

$$\underline{Z}_R = R$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$$

$$\underline{S} = P + jQ = \underline{U}\underline{I}^*$$

$$P = S \cos \varphi$$

$$Q = S \sin \varphi$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$Q \tan \delta = 1$$

$$\omega_0^2 LC = 1$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$$

Prehodni pojavi

$$u = Ri$$

$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$u = U(1 - e^{-t/\tau})$$

$$u = U e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC$$

$$i = I(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i = I e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

---

**Opozorilo:** Pri vseh izračunih najprej zapišete ustrezni obrazec, vstavite vanj vrednosti v osnovnih enotah in šele nato izračunate rezultat.

### A01

**Veber (Wb)** je sestavljeni enoti mednarodnega merskega sistema SI.

Katero fizikalno veličino izražamo v vebrih?

(2 točki)

### A02

**V vodniku s prerezom**  $A = 4 \text{ mm}^2$  **teče tok gostote**  $J = 2 \text{ A/mm}^2$ .

Izračunajte elektrino, ki se v vodniku prenese v času  $t = 1 \text{ s}$ .

(2 točki)

**A03**

**Postopek elektrolize bakra poteka pri gostoti toka  $J = 500 \text{ A/m}^2$ , površina elektrod je  $A = 25 \text{ m}^2$ , elektrokemijski ekvivalent bakra je  $c = 0,329 \cdot 10^{-6} \text{ kg/C}$ .**

Izračunajte, koliko bakra se izloči na elektrodah v času  $t = 10 \text{ h}$ .

(2 točki)

**A04**

V 1 mm debelem izolatorju je pri porastu napetosti na  $U = 10 \text{ kV}$  prišlo do preboja.

Izračunajte električno prebojno trdnost izolatorja  $E_p$ .

(2 točki)

**A05**

**Žarnico s podatki**  $2,4 \text{ V} / 0,2 \text{ A}$  **priključimo preko predupora**  $R_p$  **na enosmerni vir z napetostjo**  $U = 12 \text{ V}$ .


Izračunajte upornost predupora  $R_p$ .

(2 točki)

**A06**

**Pri narisanem delilniku z**  $R_1 = 4500 \Omega$  **in**  $R_2 = 500 \Omega$  **je izhodna napetost**  $U_2 = 1,2 \text{ V}$ .

Izračunajte vhodno napetost  $U$ .

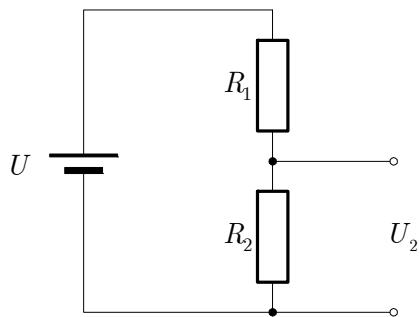

(2 točki)

**A07**

**Kako imenujemo gostoto magnetnega pretoka, ki ostane po končanem magnetenju?**


Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom:

- A koercitivna gostota,
- B remanentna gostota,
- C histerezna gostota,
- D permanentna gostota.


(2 točki)

**A08**

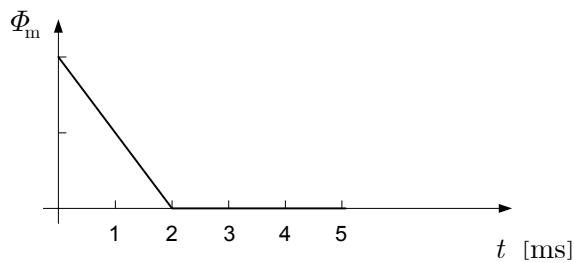**Dan je časovni diagram spremenjanja magnetnega pretoka v tuljavi.**



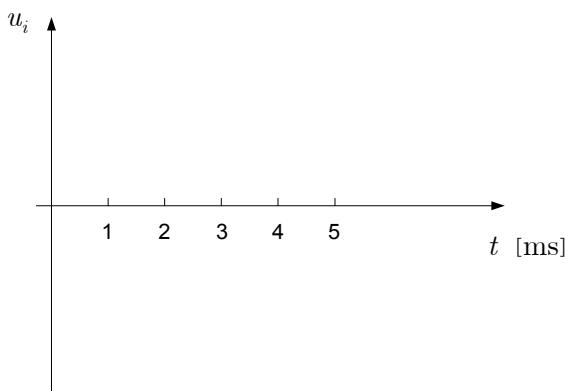Narišite časovni diagram inducirane napetosti v tuljavi.



(2 točki)

**A09**

**Realni kondenzator je priključen na vir harmonične napetosti frekvence  $f = 50 \text{ Hz}$ . Nadomestimo ga z vzporedno vezavo kondenzatorja kapacitivnosti  $C = 250 \mu\text{F}$  in upora upornosti  $R = 50 \text{ k}\Omega$ .**

Izračunajte kvalitetno  $Q$  kondenzatorja.

(2 točki)

**A10**

**V tuljavi z induktivnostjo  $L = 25 \text{ mH}$  je tok  $i(t) = 2 \sin(400t + 15^\circ) \text{ A}$ .**

Zapišite izraz za trenutno vrednost napetosti na tuljavi.

(2 točki)

**A11**


V simetričnem trifaznem sistemu je dan kazalec prve fazne napetosti  $\underline{U}_1 = 230e^{j60^\circ}$  V.

Določite kazalec medfazne napetosti  $\underline{U}_{12}$ .

(2 točki)

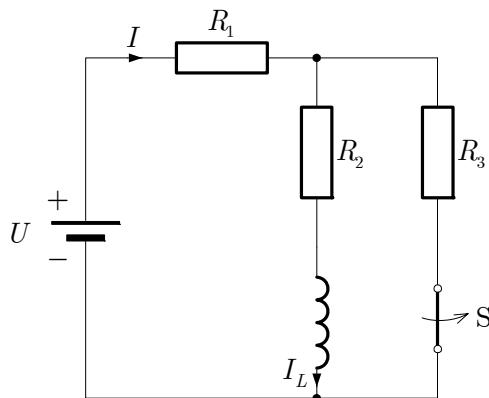**A12**

**Dano je vezje s podatki:**  $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \Omega$ ,  $L = 50 \text{ mH}$  in  $U = 90 \text{ V}$ .



Izračunajte tok tuljave  $I_L$  pred razsklenitvijo stikala  $S$ .

(2 točki)


# Prazna stran

**OBRNITE LIST.**

**Opozorilo:** Pri vseh izračunih najprej zapišete ustrezni obrazec, vstavite vanj vrednosti v osnovnih enotah in šele nato izračunate rezultat.
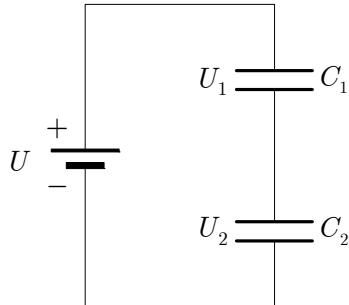
### B01

Za kondenzatorsko vezje s podatki  $U_1 = 10 \text{ V}$ ,  $U_2 = 50 \text{ V}$  in  $C_1 = 20 \text{ nF}$ :



- a) Izračunajte elektrino  $Q_1$  na kondenzatorju  $C_1$ .

(2 točki)

- b) Izračunajte kapacitivnost drugega kondenzatorja  $C_2$ .

(2 točki)

c) Izračunajte energijo v kondenzatorskem vezju.


(2 točki)

d) Izračunajte novo kapacitivnost kondenzatorja  $C_2'$ , da bo na njem napetost  $U_2' = 40$  V pri nespremenjeni napetosti vira.

(2 točki)

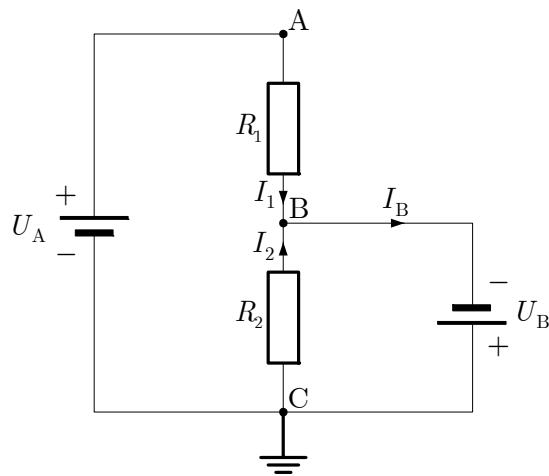**B02**

Za narisano vezje s podatki  $R_1 = 8 \Omega$ ,  $R_2 = 10 \Omega$ ,  $U_A = 36 \text{ V}$  in  $U_B = 12 \text{ V}$ :



a) Izračunajte potencial  $V_B$  točke B.

(2 točki)

b) Izračunajte tok  $I_2$ .

(2 točki)

c) Izračunajte napetost  $U_{AB}$ .


(2 točki)

d) Izračunajte tok drugega vira  $I_B$ , če prekinemo upor  $R_2$ .

(2 točki)

**B03**

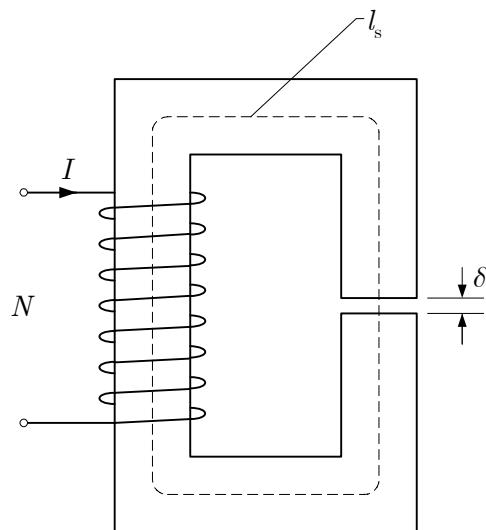**Na feromagnetnem jedru iz relejnega železa je navitje z  $N = 500$  ovoji. Jedro ima srednjo dolžino  $l_s = 100$  mm in zračno reže širine  $\delta = 1,5$  mm. Gostota magnetnega pretoka v jedru je  $B = 0,5$  T.**



- a) Narišite nadomestno shemo magnetnega kroga.

(2 točki)

- b) Izračunajte magnetno napetost  $\Theta_z$ , ki je potrebna za magnetenje zračne reže.

(2 točki)

- c) Izračunajte magnetno napetost  $\Theta_{\text{Fe}}$ , ki je potrebna za magnetenje feromagnetnega jedra.  
*(2 točki)*
- d) Izračunajte tok  $I$  v navitju.  
*(2 točki)*

**B04**

**Ravna zračna tuljava ima podatke:**  $N = 100$  ovojev, dolžina  $l = 10$  cm in premer  $d = 2$  cm. V tuljavi je tok  $I = 2$  A.

- a) Izračunajte gostoto magnetnega pretoka  $B$  v notranjosti tuljave.

(2 točki)

- b) Izračunajte magnetni pretok  $\Phi$  v tuljavi.

(2 točki)


- c) Izračunajte inducirano napetost v tuljavi, če se tok v eni sekundi linearne zmanjša na vrednost  $I = 0 \text{ A}$ .  
*(2 točki)*

- d) Napišite izraz za inducirano napetost  $u_i(t)$  v tuljavi z induktivnostjo  $L$ , če se tok v tuljavi spreminja harmonično  $i(t) = I_0 \cos(\omega t) \text{ A}$ .

*(2 točki)*

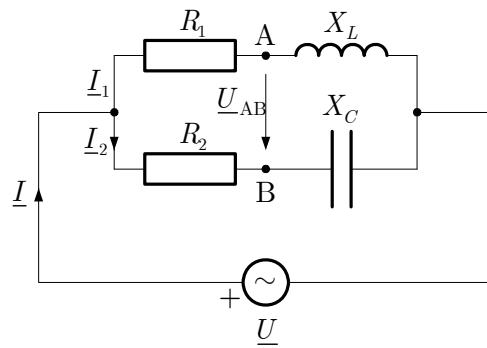**B05**

**Dano je izmenično vezje s podatki:**  $R_1 = 30 \Omega$ ,  $R_2 = 40 \Omega$ ,  $X_L = 40 \Omega$ ,  $X_C = 30 \Omega$  in  $\underline{U} = 230 \text{ V}$ .



- a) Izračunajte impedanci  $\underline{Z}_1$  zgornje in  $\underline{Z}_2$  spodnje veje.

(2 točki)

- b) Izračunajte kazalca tokov  $\underline{I}_1$  in  $\underline{I}_2$ .

(2 točki)

c) Izračunajte kompleksno moč  $\underline{S}$ .

(2 točki)

d) Izračunajte kazalec napetosti  $\underline{U}_{AB}$ .

(2 točki)

**B06**

Nesimetrično breme z impedancami  $\underline{Z}_1 = 10 \Omega$ ,  $\underline{Z}_2 = j20 \Omega$  in  $\underline{Z}_3 = -j10 \Omega$  je vezano v zvezdo ter priključeno na simetrični sistem napetosti  $400 / 230 \text{ V}$  z nevtralnim vodnikom. Kazalec prve fazne napetosti je  $\underline{U}_1 = j230 \text{ V}$ .

- a) Narišite kazalca faznih napetosti  $\underline{U}_1$  in  $\underline{U}_3$ .

(2 točki)

- b) Na istem diagramu narišite še kazalca tokov  $\underline{I}_1$  in  $\underline{I}_3$ .

(2 točki)

c) Izračunajte kazalec linijskega toka  $\underline{I}_2$ .


(2 točki)

d) Izračunajte kazalec toka  $\underline{I}_0$  v nevtralnem vodniku.

(2 točki)

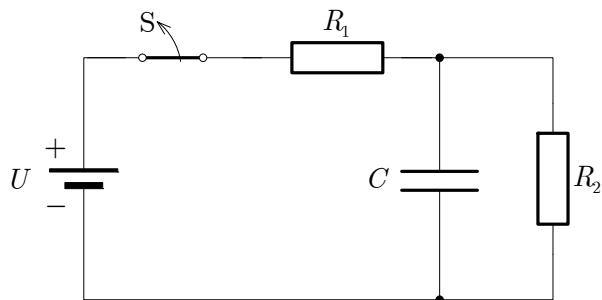**B07**

**Dano je vezje s podatki:**  $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 9 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 200 \mu\text{F}$  in  $U = 120 \text{ V}$ . V času  $t = 0$  razsklenemo stikalo.



a) Izračunajte napetost kondenzatorja  $U_{C0}$  pred razsklenitvijo stikala.

(2 točki)

b) Izračunajte časovno konstanto  $\tau$  prehodnega pojava.

(2 točki)

c) Narišite časovni potek napetosti kondenzatorja  $u_C$  med prehodnim pojavom.

(2 točki)

d) Izračunajte čas  $t$ , v katerem napetost kondenzatorja pade na vrednost  $u_C = 45 \text{ V}$ .

(2 točki)

