



Š i f r a k a n d i d a t a :

Državni izpitni center



JESENSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Ponedeljek, 30. avgust 2010

SPLOŠNA MATURA

A01

Pri galvanizaciji predmeta s tokom $I = 5 \text{ A}$ se je iz elektrolita izločilo $m = 10 \text{ g}$ kroma, ki ima elektrokemijski ekvivalent $c = 0,185 \text{ mg/C}$.

Izračunajte čas kromiranja.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Čas kromiranja

A02

Kovinska kroglica ima maso $m = 80 \text{ mg}$.

Izrazite maso kroglice v kilogramih.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Masa kroglice, izražena v kilogramih

A03

Dve enaki kovinski krogle sta nanelektreni z nabojema $Q_1 = 0,12 \mu\text{C}$ in $Q_2 = -150 \text{ nC}$.

Krogli nato električno povežemo s prevodno žičko.

Kolikšen naboj Q_1^* bo zatem imela prva krogla?

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Naboj prve krogle

Ker sta krogli enaki, se bo naboj obej razdelil na dva enaka dela:

$$Q_1^* = \frac{1}{2}(Q_1 + Q_2) = -15 \text{ nC} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A04

Ravna žica dolžine $l = 100$ m in premera $d = 36$ mm je enakomerno naelektrena z nabojem $Q = 100 \mu\text{C}$.

Izračunajte absolutno vrednost vektorja električne poljske jakosti ob njeni površini.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje


Električna poljska jakost ob površini

$$E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{Q}{\pi\varepsilon_0 dl} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$E = \frac{100 \cdot 10^{-6}}{\pi \frac{10^{-9}}{36\pi} \cdot 3,6 \cdot 10^{-2} \cdot 100} = 1 \text{ MV/m} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A05

Dano je enosmerno vezje.

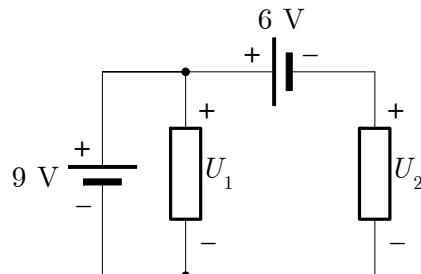

Določite označeni napetosti U_1 in U_2 :

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Določitev napetosti U_1 in U_2

$$6 + U_3 - U_1 = 0$$

A06

Žarnici s podatki 60 W/230 V in 100 W/230 V sta vzporedno priključeni na napetost 230 V.

Določite nadomestno upornost vzporedno vezanih žarnic.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Izračun nadomestne upornosti vzporedno vezanih žarnic

A07

V feromagnetiku z relativno permeabilnostjo $\mu_r = 8200$ je gostota magnetnega pretoka $B = 1,36 \text{ T}$.

Kolikšna je magnetna poljska jakost?


(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Izračun magnetne poljske jakosti

A08

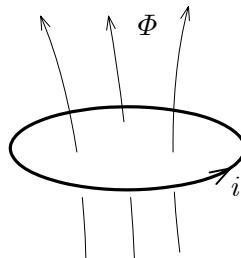Magnetni pretok Φ skozi zanko enakomerno narašča.



Določite predznak označenega toka i v zanki. Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom.

(2 točki)

- A Tok i teče v označeni smeri.
- B Tok i teče v nasprotni smeri, kot je označeno.

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

Tok i teče v nasprotni smeri, kot je označeno (odg. B) 2 točki

A09

Kondenzator ima pri frekvenci $f = 20 \text{ kHz}$ impedanco $Z_C = -j50 \Omega$.

Izračunajte kapacitivnost kondenzatorja.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Impedanca kondenzatorja

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{2\pi f C} = -j50 \Omega \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f Z_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 50} = 159 \text{ nF} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A10

Za dano breme poznamo kazalec napetosti $\underline{U} = (138 + j184) \text{ V}$ in kazalec toka $\underline{I} = (13,8 + j18,4) \text{ A}$.

Izračunajte delovno moč tega bremena.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Izračun delovne moči

$$\underline{S} = \underline{U}\underline{I}^* = (138 + j184)(13,8 - j18,4) = 5290 \text{ VA} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$P = 5290 \text{ W} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A11

V simetričnem trifaznem sistemu je dan kazalec prve fazne napetosti $\underline{U}_1 = 230e^{j60^\circ} \text{ V}$.

Zapišite kazalca druge fazne napetosti \underline{U}_2 in tretje fazne napetosti \underline{U}_3 .

(2 točki)


Rešitev in navodila za ocenjevanje

$$\underline{U}_2 = 230e^{-j60^\circ} \text{ V} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$\underline{U}_3 = 230e^{j180^\circ} \text{ V} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A12

Dano je vezje za polnjenje tuljave.

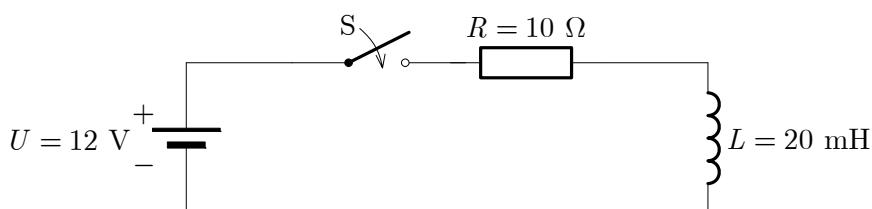

Izračunajte časovno konstanto τ prehodnega pojava.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Enačba za izračun časovne konstante prehodnega pojava


$$\tau = \frac{L}{R} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

Izračun časovne konstante

$$\tau = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{10} = 2 \cdot 10^{-3} = 2 \text{ ms} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

B01

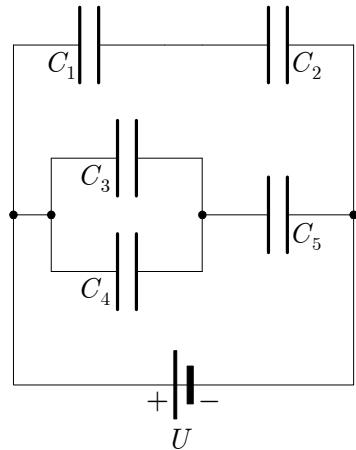V vezju imajo kondenzatorji kapacitivnosti $C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}$, $C_3 = C_4 = 20 \text{ nF}$ **in** $C_5 = 40 \text{ nF}$. **Znana je električna energija** $W_1 = 50 \cdot 10^{-6} \text{ J}$ **v polju kondenzatorja s kapacitivnostjo** C_1 .



- a) Izračunajte elektrino Q_1 na kondenzatorju C_1 .
(2 točki)
 - b) Izračunajte napetost U_1 na kondenzatorju C_1 .
(2 točki)
 - c) Izračunajte napetost U , na katero je priključeno kondenzatorsko vezje.
(2 točki)
 - d) Izračunajte električno energijo W celotnega kondenzatorskega vezja.
(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Izpis enačbe za energijo W_1

Izračun elektrine Q_1

$$Q_1 = \sqrt{2W_1C_1} = \sqrt{2 \cdot 50 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 10^{-9}} = 1 \mu\text{C} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

- b) Izpis enačbe za napetost

Izračun napetosti U_1

- c) Izračun napetosti U_2

$Q_1 = Q_2$ 1 točka

$$U_2 = \frac{Q_1}{C_2} = \frac{10^{-6}}{10 \cdot 10^{-9}} = 100 \text{ V} \Rightarrow U = U_1 + U_2 = 200 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$


d) Izračun energije W

$$C_n = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} + \frac{(C_3 + C_4) C_5}{C_3 + C_4 + C_5}$$

$$W = \frac{C_n U^2}{2} = \frac{25 \cdot 10^{-9} \cdot 200^2}{2} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ J} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

B02

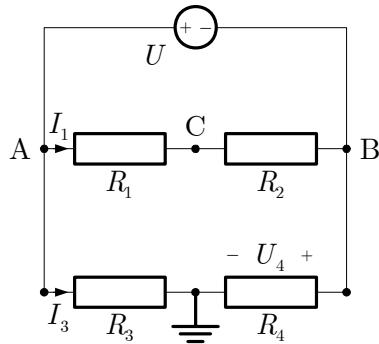Podatki vezja so: $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 25 \Omega$, $R_3 = 15 \Omega$, $R_4 = 45 \Omega$ in $U = 24 \text{ V}$.



- a) Izračunajte tok I_1 . (2 točki)

b) Izračunajte napetost U_4 . (2 točki)

c) Izračunajte moč P vira. (2 točki)

d) Izračunajte potencial spojšča C . (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Tok

$$I_1 = \frac{U}{R_1 + R_2} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$I_1 = \frac{24}{5 + 25} = 0,8 \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Napetost

$$U_4 = -R_4 I_3 \dots \quad \text{1 točka}$$

$$U_4 = -R_4 \frac{U}{R_3 + R_4} = -45 \frac{24}{15 + 45} = -18 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

c) Moč

$$P = U(I_1 + I_3) \dots \quad \text{1 točka}$$


$$P = 24(0,8 + 0,4) = 28,8 \text{ W} \dots \quad \text{1 točka}$$

d) Potencial spojišča

$$V_C = -R_4 I_1 + R_3 I_3 = -5 \cdot 0,8 + 15 \cdot 0,4 = 2 \text{ V} \dots \quad \text{2 točki}$$

B03

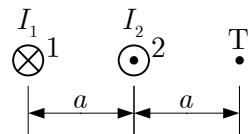Dva vzporedna vodnika sta na razdalji $a = 0,5$ m. V njiju tečeta tokova $I_1 = 100$ A in $I_2 = 150$ A v nasprotnih smereh. Točka T je v zveznici vodnikov in je za $a = 0,5$ m oddaljena od vodnika 2.



- a) Izračunajte absolutno vrednost sile \vec{F}_1 na vodnik 2 zaradi toka I_1 na dolžini $l = 20$ m. (2 točki)
- b) Izračunajte gostoto magnetnega pretoka B_1 , ki jo tok I_1 povzroča v točki T. (2 točki)
- c) Določite absolutno vrednost gostote magnetnega pretoka B v točki T. (2 točki)
- d) Določite novo vrednost toka v prvem vodniku, da bo gostota magnetnega pretoka B v točki T enaka nič. (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Izračun sile med vodnikoma

$$F_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a} \dots \text{1 točka}$$

$$F_1 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 100 \cdot 150 \cdot 20}{2\pi \cdot 0,5} = 0,12 \text{ N} \dots \text{1 točka}$$

- b) Izračun gostote magnetnega pretoka B_1 v točki T

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi 2a} \dots \text{1 točka}$$

$$B_1 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 100}{2\pi \cdot 2 \cdot 0,5} = 20 \text{ } \mu\text{T} \dots \text{1 točka}$$

- c) Izračun gostote magnetnega pretoka B v točki T

$$B = B_2 - B_1 \dots \text{1 točka}$$

$$B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 150}{2\pi \cdot 0,5} - 20 \cdot 10^{-6} = 60 \cdot 10^{-6} - 20 \cdot 10^{-6} = 40 \text{ } \mu\text{T} \dots \text{1 točka}$$


- d) Izračun nove vrednosti toka v 1. vodniku

$$\frac{I'_1}{4\pi a} - \frac{I_2}{2\pi a} = 0 \dots \text{1 točka}$$

$$I'_1 = 2I_2 = 300 \text{ A} \dots \text{1 točka}$$

B04

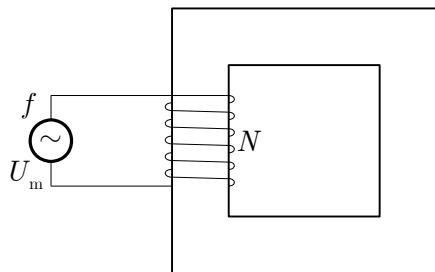Na feromagnetnem jedru, ki ima presek površine $S = 1 \text{ cm}^2$, srednjo dolžino magnetne poti $l = 16 \text{ cm}$ in permeabilnost $\mu = 10^{-2} \text{ Vs/(A m)}$, je navitje z ovoji $N = 40$, ki je priključeno na vir sinusne napetosti frekvence $f = 400 \text{ Hz}$ in amplitude $U_m = 80 \text{ V}$.



- a) Izračunajte induktivnost L tuljave. (2 točki)
 - b) Izračunajte amplitudo Φ_m magnetnega pretoka v jedru. (2 točki)
 - c) Izračunajte amplitudo I_m toka v navitju. (2 točki)
 - d) Izračunajte poprečno vrednost magnetne energije v jedru tuljave. (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Induktivnost tuljave

- b) Amplituda magnetnega pretoka

- c) Amplituda toka v navitju

$$I_m = \frac{\Psi_m}{L} = \frac{N\Phi_m}{L} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

- d) Poprečna vrednost magnetne energije

$W_c \equiv 25.3 \text{ mJ}$ 1 točka

B05

Trenutna vrednost sinusnega toka je podana z izrazom $i = 10 \sin(120\pi t + 30^\circ)$ A.


- a) Izračunajte frekvenco f .
(2 točki)
 - b) Narišite časovni diagram toka.
(2 točki)
 - c) Izračunajte trenutno vrednost toka ob času $t = 10 \text{ ms}$.
(2 točki)
 - d) Izračunajte čas t , ob katerem tok prvič doseže temensko vrednost.
(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Izračun frekvence
 $f = \frac{\omega}{2\pi}$ 1 točka

$$f = \frac{120\pi}{2\pi} = 60 \text{ Hz} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

- b) Časovni diagram toka

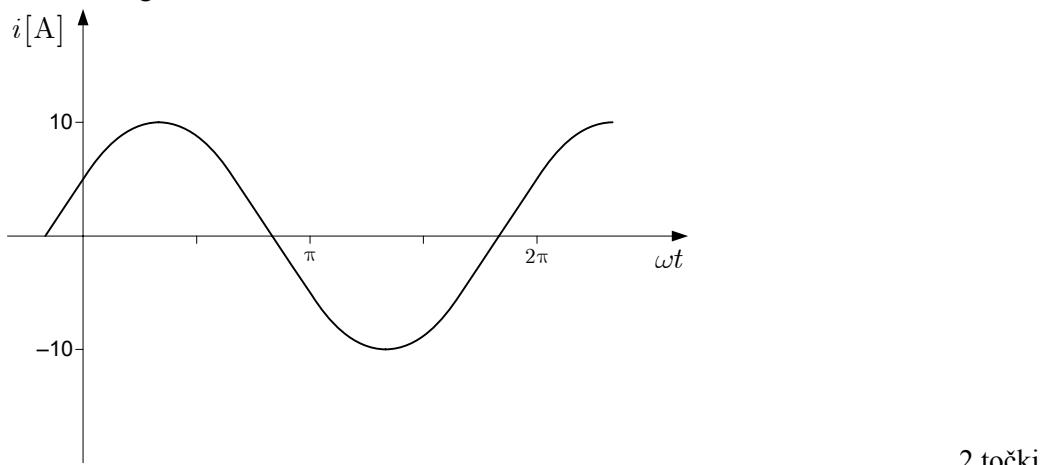


- c) Izračun trenutne vrednosti toka 2 TOCKI

- d) Izračun časa

$$i = 10 \sin\left(120\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$$

B06

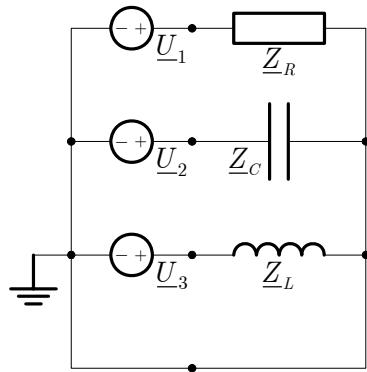Upor, kondenzator in tuljava so priključeni na simetričen trifazni sistem v zvezdni vezavi z nevtralnim vodnikom in imajo enake absolutne vrednosti impedanc $Z_R = Z_C = Z_L = 50 \Omega$. Efektivna vrednost faznih napetosti je $U_f = 200 \text{ V}$.



- a) Izračunajte delovno moč P trifaznega bremena. (2 točki)
 - b) Izračunajte efektivno vrednost U medfazne napetosti. (2 točki)
 - c) Izračunajte jalovo moč Q trifaznega bremena. (2 točki)
 - d) Kolikšen bi bil kazalec kompleksne moči trifaznega bremena, če bi bili isti elementi vezani na isti sistem trifaznih napetosti v trikotni vezavi? (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Delovna moč trifaznega bremena

- b) Efektivna vrednost medfazne napetosti

- c) Jalova moč trifaznega bremena


$$Q = \operatorname{Im} \left(\frac{U_f^2}{(jZ_L)^*} + \frac{U_f^2}{(-jZ_C)^*} \right) = \operatorname{Im} \left((j - j) \frac{(200)^2}{50} \right) = 0 \text{ var 2 točki}$$

- d) Kazalec moči bremena v trikotni vezavi


$$\underline{S} = P + jQ = \frac{U^2}{Z_R} + \frac{U^2}{(jZ_L)^*} + \frac{U^2}{(-jZ_C)^*} = \frac{(346)^2}{50} = 2400 \text{ W} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

B07

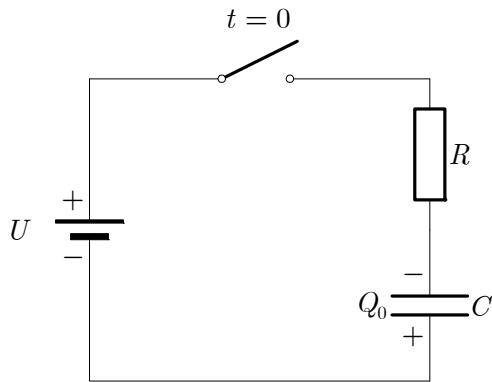Na zaporedno vezavo upora upornosti $R = 2 \Omega$ in kondenzatorja kapacitivnosti $C = 50 \mu\text{F}$ priključimo v času $t = 0$ enosmerno napetost $U = 100 \text{ V}$. Kondenzator je bil v času $t = 0$ nanelektron z elektrino $Q_0 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ A s}$.



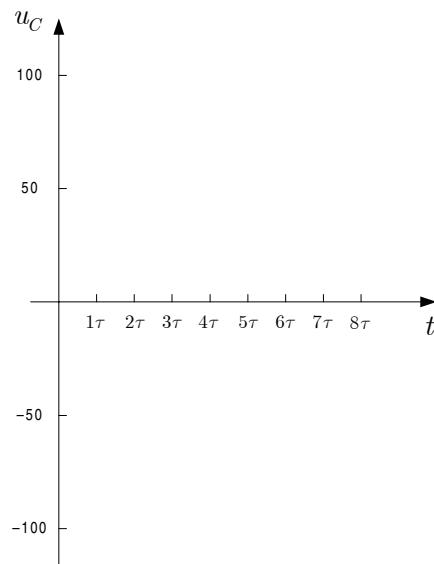- a) Kolikšna je bila napetost U_{C0} na kondenzatorju pred sklenitvijo stikala? (2 točki)
- b) Kolikšna bo napetost na kondenzatorju U_{Cs} po končanem prehodnem pojavu? (2 točki)
- c) Kolikšna je časovna konstanta prehodnega pojava? (2 točki)
- d) Skicirajte časovni potek napetosti u_C . (2 točki)



Rešitev in navodila za ocenjevanje


- a) Napetost U_{C0} na kondenzatorju zaradi elektrine Q_0 v trenutku priklopa zunanje napetosti

Polariteta napetosti na kondenzatorju je nasprotna tisti po končanem prehodnem pojavi.

- b) Napetost na kondenzatorju U_{Cs} po končanem prehodnem pojavi

- c) Časovna konstanta prehodnega pojava

- d) Časovni potek napetosti u_C

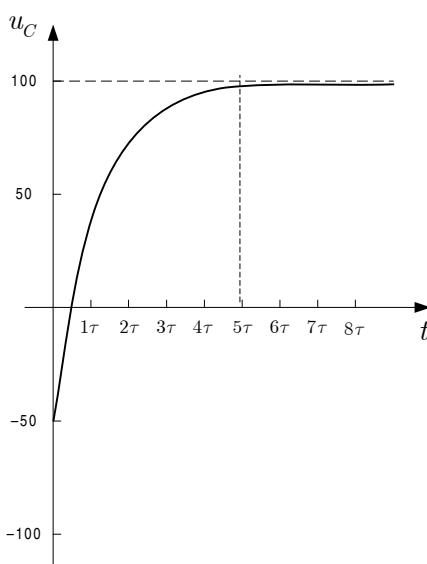

Označeni napetosti U_{C_0} in U_{C_5} 1 točka

Časovni potek napetosti..... 1 točka