



Š i f r a k a n d i d a t a :

Državni izpitni center

---

---



M 1 1 1 7 7 1 1 2

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

## ELEKTROTEHNIKA

---

---

### NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Petek, 10. junij 2011

---

---

SPLOŠNA MATURA

---

---

**A01****Električni pretok.**

- a) S katero enoto mednarodnega merskega sistema izražamo električni pretok?

(1 točka)

- b) Izrazite osnovno enoto električnega pretoka z drugimi enotami SI.

(1 točka)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

- a) Enota za električni pretok je  
 $C$  (kulon) ..... 1 točka
- b) Enota električnega pretoka, izražena z enotami SI  
 $C = As$  ..... 1 točka

**A02**

**Presek vodnika, ki bo vodil električni tok  $I = 10\text{ A}$ , bomo izbrali glede na dovoljeno gostoto toka  $J = 4\text{ A/mm}^2$ .**

Izračunajte najmanjši potreben presek vodnika.

(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Izračun preseka vodnika

$$A = \frac{I}{J} \text{ ..... 1 točka}$$

$$A = \frac{10}{4 \cdot 10^6} = 2,5 \cdot 10^{-6}\text{m}^2 = 2,5 \text{ mm}^2 \text{ ..... 1 točka}$$

**A03**

**V nekem prostoru je električni naboj  $Q_0 = 2,4\text{ pC}$ . V času ene sekunde pride v ta prostor 2,5 milijona elektronov, iz njega pa odide 3,7 milijona protonov.**

Kolikšen je električni naboj  $Q_1$  v tem prostoru po eni sekundi?

(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

Množina naboja v prostoru po eni sekundi

$$Q_1 = Q_0 - 2,5 \cdot 10^6 e_0 - 3,7 \cdot 10^6 e_0 \text{ ..... 1 točka}$$

$$Q_1 = 24 \cdot 10^{-13} - 9,92 \cdot 10^{-13} = 1,41 \text{ pC} \text{ ..... 1 točka}$$

A04

V polju kondenzatorja, ki je priključen na napetost  $U = 1200$  V, je akumulirano  $W_e = 3,2$  mJ električne energije.

Izračunajte električni pretok  $\Phi_e$  med eno in drugo ploščo kondenzatorja.

(2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

## Električna energija

## Izračun električnega pretoka

$$\Phi_e = \frac{2W_e}{U} = 5,33 \mu\text{C} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A05

**Upor upornosti  $R = 20 \Omega$  je priključen na napetost  $U = 12 \text{ V}$ .**

Koliko energije prejme upor v času  $t = 30$  min?


(2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***
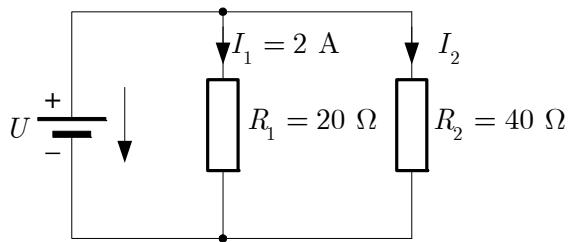
## Izračun energije

A06

**V danem vezju poznamo**  $R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2 = 40 \Omega$  **in**  $I_1 = 2 \text{ A}$ .



Določite tok  $I_2$ .

(2 točki)

## *Rešitev in navodila za točkovanje*

Izračun toka  $I_2$


$$I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{40}{40} = 1 \text{ A} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

ali

$$I_2 = I_1 \frac{R_1}{R_2} = 2 \cdot \frac{20}{40} = 1 \text{ A} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

A07

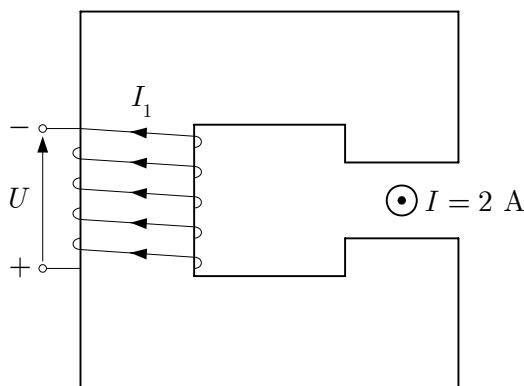**Med poloma elektromagneta na sliki je gostota magnetnega pretoka  $B = 0,12 \text{ T}$ . V magnetnem polju je vodnik, v katerem je tok  $I = 2 \text{ A}$ . Dolžina vodnika v magnetnem polju je  $25 \text{ cm}$ .**



- a) Kolikšna sila deluje na tokovodnik?

(1 točka)

- b) Na sliki označite smer sile na tokovodnik.

(1 točka)

## ***Rešitev in navodilo za ocenejvanje***

- a) Sila na tokovodnik

$$F = BIl$$

$$F = 0,12 \cdot 2 \cdot 0,25 = 0,06 \text{ N} = 60 \text{ mN} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

- b) Smer sile

Smer sile je v levo ..... 1 točka

A08

**Zračni tuljavi povečamo število ovojev od  $N_1 = 100$  na  $N_2 = 120$  ovojev.**

### **Induktivnost tuljave se:**

- A poveča za 20 odstotkov,
  - B poveča za 44 odstotkov,
  - C zmanjša za 20 odstotkov,
  - D zmanjša za 44 odstotkov.

**Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom.**

(2 točki)

### *Rešitev in navodila za ocenjevanje*

Izračun induktivnosti za oba primera

$$L = \frac{\mu N^2 A}{l}$$

$$L_1 = \frac{\mu N_1^2 A}{l} = \frac{\mu A}{l} 100^2 = \frac{\mu A}{l} 10000$$

$$L_2 = \frac{\mu N_2^2 A}{l} = \frac{\mu A}{l} 120^2 = \frac{\mu A}{l} 14400$$

1

A09

**Pri harmonični napetosti**  $u = 325 \sin(\omega t)$  V **krožne frekvence**  $\omega = 628 \text{ s}^{-1}$  **teče skozi tuljavo tok**  $i = 0,2 \sin(\omega t - 90^\circ)$  A.

Izračunajte induktivnost tuljave.

(2 točki)

## *Rešitev in navodila za ocenjevanje*

## Induktivnost tuljave

A10


**Idealni upor priključimo na vir harmonične napetosti**  $u = 100 \sin(\omega t)$  V **in frekvence**  $f = 50$  Hz. Pri tem je tok **upora**  $i = 2 \sin(\omega t)$  A.

Narišite časovni diagram toka  $i$  in moči  $p$ .

(2 točki)

### *Rešitev in navodila za ocenjevanje*

Časovni diagram toka  $i$  in moči  $p$

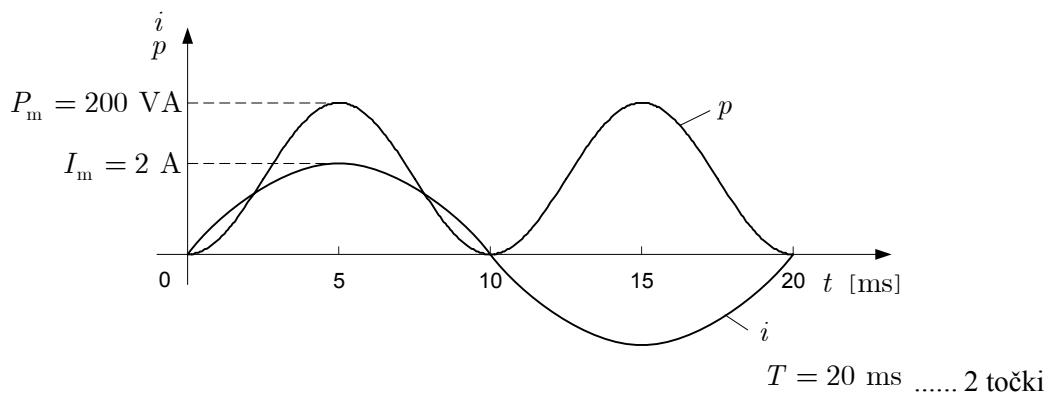

All

**V simetričnom trifaznom sistemu 400 V/230 V je kazalec medfazne napetosti  $U_{12} = 400$  V.**

Zapišite kazalca faznih napetosti  $\underline{U}_1$  in  $\underline{U}_2$ .


(2 točki)

## *Rešitev in navodila za ocenjevanje*

$$\underline{U}_1 = 230e^{-j30^\circ} \text{ V} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A12

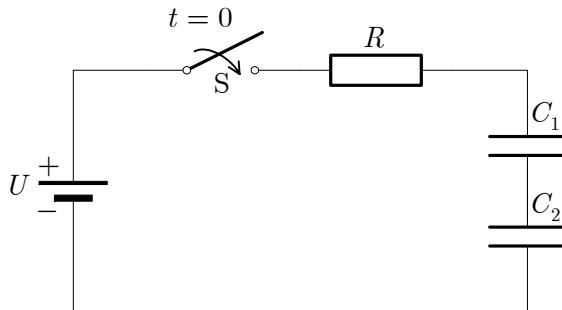**V narisanim vezju s podatki**  $U = 10 \text{ V}$ ,  $R = 2 \text{ M}\Omega$ ,  $C_1 = 1 \mu\text{F}$  **in**  $C_2 = 1 \mu\text{F}$  **poteka po** **vklopu stikala S prehodni pojavi.**



Izračunajte časovno konstanto prehodnega pojava.

(2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

$\tau = RC$  ..... 1 točka

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{2}{10^{-6}}$$


$$C = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

**B01**

Vzporedni plošči sta nanelektreni in potopljeni v olje z relativno dielektričnostjo  $\varepsilon_r = 2,5$ .

Površinska gostota naboja na levi plošči je  $\sigma_1 = 3 \mu\text{C}/\text{m}^2$ , na desni pa  $\sigma_2 = -3 \mu\text{C}/\text{m}^2$ .

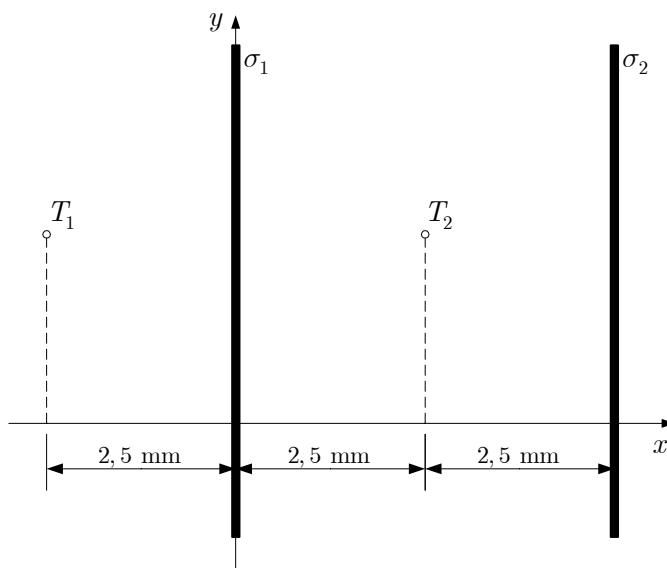Razdalja med ploščama je  $d = 5 \text{ mm}$ .



- a) Izračunajte električno poljsko jakost  $E_1$  v točki  $T_1$ .  
(2 točki)
- b) Izračunajte električno poljsko jakost  $E_2$  v točki  $T_2$ .  
(2 točki)
- c) Izračunajte električno napetost  $U$  med ploščama.  
(2 točki)
- d) Izračunajte potencial  $V_2$  točke  $T_2$ , če je potencial  $V_1$  točke  $T_1$  enak nič voltov.  
(2 točki)

**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

- a) Izračun električne poljske jakosti  $E_1$  v točki  $T_1$

$$E_1 = -\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_r\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_r\varepsilon_0} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$E_1 = 0 \dots \quad \text{1 točka}$$

- b) Izračun električne poljske jakosti  $E_2$  v točki  $T_2$

$$E_2 = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_r\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_r\varepsilon_0} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$E_2 = 135,5 \text{ kV/m} \dots \quad \text{1 točka}$$

- c) Izračun električne napetosti  $U$  med ploščama

$$U = E_2 d \dots \quad \text{1 točka}$$

$$U = 677,5 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$


- d) Izračun potenciala  $V_2$

$$V_2 = V_1 - E_1 \frac{d}{2} - E_2 \frac{d}{2} = V_1 - \frac{U}{2} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$V_2 = -338,8 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

B02

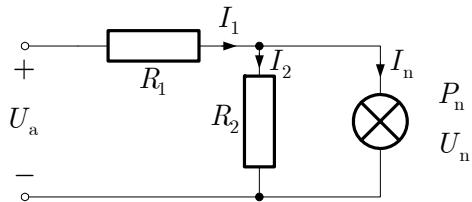**Delilnik uporov z upornostma  $R_1$  in  $R_2$  se napaja z virom napetosti  $U_a = 12 \text{ V}$ . Delilnik je obremenjen z žarnico, ki ima pri napetosti  $U_n = 6 \text{ V}$  nazivno moč  $P_n = 2,4 \text{ W}$ . Upornost prvega upora delilnika je  $R_1 = 6 \Omega$ .**



- a) Izračunajte tok  $I_n$  skozi žarnico. (2 točki)
  - b) Izračunajte tok  $I_1$  skozi upor upornosti  $R_1$ . (2 točki)
  - c) Izračunajte upornost  $R_2$ . (2 točki)
  - d) Kolikšno upornost  $R_{1x}$  bi moral imeti prvi upor, da bi bila pri odstranitvi drugega upora žarnica še vedno pravilno napajana? (2 točki)

### ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

- a) Izračun toka skozi žarnico

$$P_n = U_n I_n \dots \quad \text{1 točka}$$

$$I_n = \frac{P_n}{U_n} = \frac{2,4}{6} = 0,4 \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Tok  $I_1$

$$I_1 = \frac{U_a - U_n}{R_1} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$I_1 = \frac{12 - 6}{6} = 1 \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

c) Upornost  $R_2$

$$I_2 = I_1 - I_n = 1 - 0,4 = 0,6 \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$R_2 = \frac{U_n}{I_2} = \frac{6}{0,6} = 10 \Omega \dots \quad \text{1 točka}$$


d) Upornost  $R_{1x}$

$$R_{1x} = \frac{U_a - U_n}{I_n} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$R_{1x} = \frac{6}{0,4} = 15 \Omega \dots \quad \text{1 točka}$$

B03

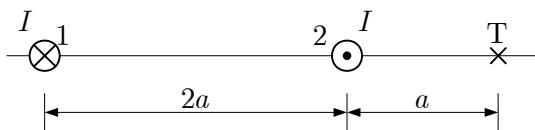**V dvovodu dolžine**  $l = 100 \text{ m}$  **je tok**  $I = 90 \text{ A}$ . **Razdalja med osema vodnikov je**  $2a = 40 \text{ cm}$ .



- a) Izračunajte absolutno vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka  $B_1$  v točki  $T$ , ki ga povzroča tok v prvem vodniku. (2 točki)
  - b) Izračunajte absolutno vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka  $B_2$  v točki  $T$ , ki ga povzroča tok v drugem vodniku. (2 točki)
  - c) Izračunajte absolutno vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka  $B$  v točki  $T$ . (2 točki)
  - d) Izračunajte absolutno vrednost magnetne sile  $F$  med vodnikoma. (2 točki)

### ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

- a) Absolutna vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka  $B_1$  v točki  $T$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(3a)} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$B_1 = 30 \text{ } \mu\text{T} \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Absolutna vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka  $B_2$  v točki  $T$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$B_2 = 90 \text{ } \mu\text{T} \dots \quad \text{1 točka}$$

c) Absolutna vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka  $B$  v točki  $T$

$$B = B_2 - B_1 \dots \quad \text{1 točka}$$

$$B = 60 \text{ } \mu\text{T} \dots \quad \text{1 točka}$$

d) Absolutna vrednost magnetne sile  $F$  med vodnikoma

$$F = \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi(2a)} = 405 \text{ mN} \dots \quad \text{2 točki}$$

B04

**Tuljava ima  $N = 100$  ovojev in prevez  $A = 1 \text{ cm}^2$ . V tuljavi je tok  $I_1 = 0,1 \text{ A}$ , ki povzroči gostoto magnetnega pretoka  $B = 0,5 \text{ mT}$ .**

- a) Izračunajte magnetni sklep  $\Psi$  tuljave. (2 točki)
  - b) Izračunajte induktivnost  $L$  tuljave. (2 točki)
  - c) Izračunajte magnetno energijo  $W_m$  v tuljavi. (2 točki)
  - d) Za koliko se spremeni magnetna energija  $\Delta W_m$  v tuljavi, če tok v tuljavi povečamo z  $I_1 = 0,1 \text{ A}$  na  $I_2 = 0,5 \text{ A}$ ? (2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

- a) Izračun magnetnega sklepa  $\Psi$  tuljave  
 $\Psi = N\Phi = NBA$  ..... 1 točka  
 $\Psi = 100 \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^{-4} = 5 \cdot 10^{-6} = 5 \mu\text{Wb}$  ..... 1 točka

b) Izračun induktivnosti  $L$  tuljave


- c) Izračun magnetne energije  $W_m$  v tuljavi

- d) Izračun spremembe energije  $\Delta W_m$  v tuljavi, če tok v tuljavi povečamo

$$\Delta W_m = W_{m2} - W_{m1} = \frac{LI_2^2}{2} - \frac{LI_1^2}{2} = \frac{L}{2}(I_2^2 - I_1^2)$$

B05

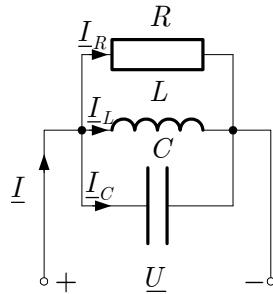**Imamo vezje s podatki**  $R = 10 \Omega$ ,  $X_L = 30 \Omega$ ,  $X_C = 10 \Omega$  **in**  $\underline{U} = 300 \text{ V}$ .




- a) Izračunajte kazalca  $\underline{I}_R$  in  $\underline{I}_L$ . (2 točki)

b) Izračunajte kazalca  $\underline{I}_C$  in  $\underline{I}$ . (2 točki)


c) Izračunajte kompleksno moč  $\underline{S}$  vezja. (2 točki)

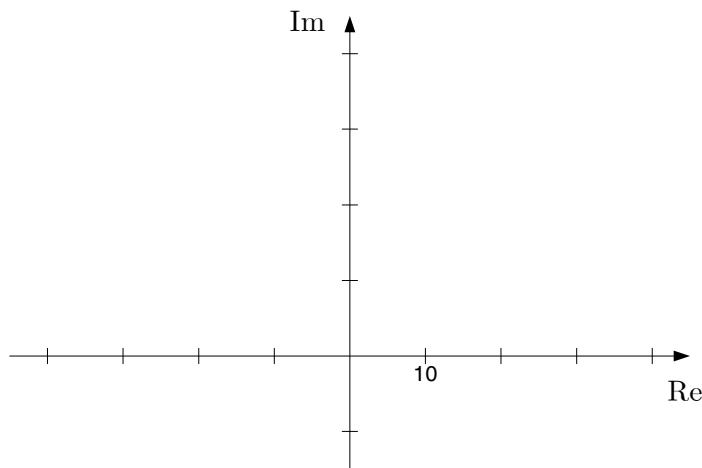d) V merilu narišite kazalčni diagram vseh tokov in napetosti, če je  $\underline{U} = j300 \text{ V}$  (2 točki)



## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

d) Kazalčni diagram tokov in napetosti

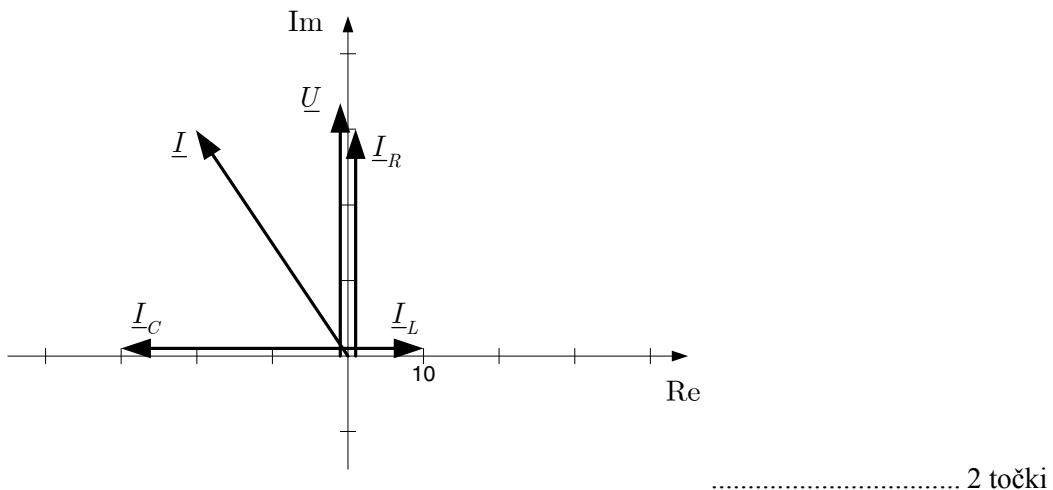

### B06

**Na trifazni sistem s kazalcem prve fazne napetosti  $\underline{U}_1 = j230 \text{ V}$  in nevtralnim vodnikom je v vezavi zvezda priključeno simetrično breme  $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = (60 + j80) \Omega$ .**

a) Narišite vezavo bremen z nevtralnim vodnikom.

(2 točki)

b) Zapišite kazalec fazne napetosti  $\underline{U}_2$  in ga skicirajte v kompleksni ravnini.

(2 točki)

c) Izračunajte kazalec toka  $\underline{I}_1$ .


(2 točki)

d) Izračunajte kazalec toka  $\underline{I}_0$  v nevtralnem vodniku, če se prekine breme  $\underline{Z}_3$ .

(2 točki)

#### Rešitev in navodila za ocenjevanje

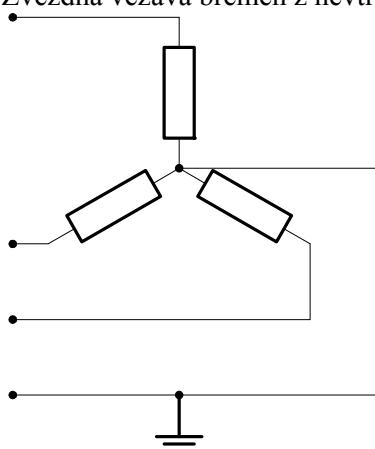a) Zvezdna vezava bremen z nevtralnim vodnikom



..... 2 točki

b) Zapis kazalca fazne napetosti  $\underline{U}_2$

$$\underline{U}_2 = 230 \cdot e^{-j30^\circ} \text{ V} = (199 - j115) \text{ V} \quad \dots \dots \dots \text{1 točka}$$

Skica kazalca  $\underline{U}_2$  v kompleksni ravnini



- c) Izračun kazalca toka  $I_1$


$$I_1 = \frac{j230}{60 + j80} = \frac{j230 \cdot (60 - j80)}{(60 + j80) \cdot (60 - j80)} = (1,84 + j1,38) \text{ A} = 2,3 \cdot e^{j37^\circ} \text{ A} \quad \dots \dots \dots \text{1 točka}$$

- d) Izračun kazalca toka  $I_0$  v nevtralnem vodniku, če se prekine breme  $Z_3$

$$I_2 = \frac{U_2}{Z_2} = \frac{199 - j115}{60 + j80} = \frac{(199 - j115) \cdot (60 - j80)}{(60 + j80) \cdot (60 - j80)}$$

B07

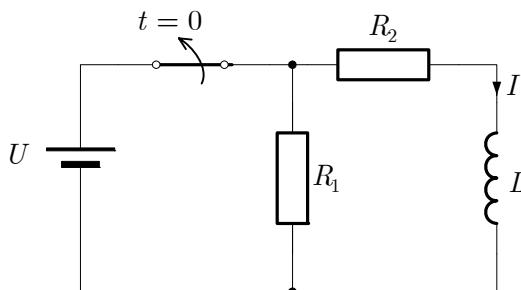**V narisanem vezju z  $U = 12 \text{ V}$ ,  $R_1 = 80 \Omega$ ,  $R_2 = 40 \Omega$  in  $L = 200 \text{ mH}$  poteka po izklopu stikala S ob času  $t = 0$  prehodni pojav.**



- a) Izračunajte tok tuljave pred izklopom stikala S.

(2 točki)

- b) Izračunajte energijo v tuljavi pred izklopom stikala S.

(2 točki)

- c) Izračunajte časovno konstanto prehodnega pojava po izklopu stikala S.

(2 točki)

- d) Skicirajte tok tuljave po izklopu stikala S. Izračunajte sproščeno toploto na uporu  $R_1$  med trajanjem prehodnega pojava.

(2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

- a) Izračun toka tuljave pred izklopopom stikala S

- b) Izračun energije v tuljavi pred izklopom stikala S

- c) Izračun časovne konstante prehodnega pojava

- d) Skicirani tok tuljave po izklopu stikala S



Izračun sproščene toplotne na uporu  $R_1$  med trajanjem prehodnega pojava

$$W_{12} = W = 9 \text{ mJ}$$