



Š i f r a k a n d i d a t a :

Državni izpitni center



JESENSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Ponedeljek, 29. avgust 2011

SPLOŠNA MATURA

Moderirana različica

A01

Enota $A \cdot s \cdot V^{-1} \cdot m^{-1}$ je sestavljena enota mednarodnega merskega sistema SI.

Imenujte fizikalno količino, ki ji pripada navedena merska enota, in zapišite njen simbol.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Količina, ki ji pripada navedena enota, je dielektričnost 1 točka
Njen simbol je ϵ 1 točka

A02

V vodniku s premerom $d = 0,8$ mm je gostota toka $J = 4$ A/mm 2 .

Izračunajte električni tok v vodniku.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Izračun toka

A03

Med časoma $t_1 = 0,22 \text{ ms}$ **in** $t_2 = 0,27 \text{ ms}$ **se je elektrina na plošči kondenzatorja povečala z vrednosti** $Q_1 = 3,6 \mu\text{C}$ **na vrednost** $Q_2 = 5,6 \mu\text{C}$.

Kolikšen je bil povprečen tok elektrenja?

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Tok elektrenja

A04

V homogenem električnem polju je točkasti naboј z elektrino $Q = 5 \text{ nC}$, na katerega deluje sila, ki ima absolutno vrednost $F = 20 \mu\text{N}$.

Izračunajte absolutno vrednost električne poljske jakosti.


(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Absolutna vrednost električne poljske jakosti

A05

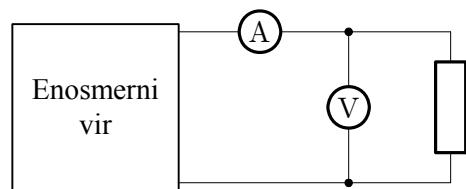Breme, idealni ampermeter in idealni voltmeter priključimo na enosmerni vir po narisani shemi. Odčitek s skale ampermetra je $I = 17,4 \text{ A}$, odčitek s skale voltmetra pa je $U = 4,38 \text{ V}$.



Koliko toplotne se sprosti v bremenu v času $t = 20$ min?

(2 točki)


Rešitev in navodila za ocenjevanje

Množina sproščene toplotne v uporu

$W = UIt$ točka

A06

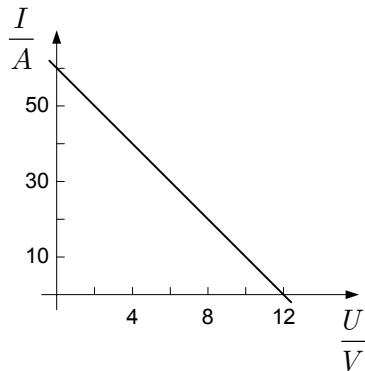Dana je $U-I$ karakteristika enosmernega vira.



Določite notranjo upornost vira.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Notranja upornost

$$R_{\text{not.}} = \frac{U_o}{I_k} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A07

Vzporedna vodnika dolžine $l = 250$ m in medosne razdalje $d = 40$ cm vodita enaka toka

$I = 1,2$ kA v isto smer.

Izračunajte magnetno silo med vodnikoma.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Magnetna sila med vodnikoma

A08

Med časoma $t_1 = 0,12 \text{ ms}$ **in** $t_2 = 0,27 \text{ ms}$ **se je magnetni pretok skozi tuljavo z ovoj** $N = 150$ **linearno povečeval od vrednosti** $\Phi_1 = 2,5 \mu\text{Wb}$ **do vrednosti** $\Phi_2 = 4,5 \mu\text{Wb}$.

Kolikšna je bila v tem času inducirana napetost med priključkoma tuljave?

(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

Inducirana napetost

$$u_{\text{ind}} = -N \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{t_2 - t_1} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$u_{\text{ind}} = -150 \cdot \frac{(4,5 - 2,5) \cdot 10^{-6}}{(0,27 - 0,12) \cdot 10^{-3}} = -2 \text{ V} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A09

Impedanca kompleksnega bremena je $Z = (10 + j10) \Omega$.

Določite značaj bremena.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Značaj bremena je uporovno-induktivni 2 točki

A10

Elektromotorju, ki je priključen na harmonično napetost efektivne vrednosti $U = 230 \text{ V}$ in frekvence 50 Hz , želimo zmanjšati jalovo moč za 1 kvar.

Izračunajte kapacitivnost kompenzacijskega kondenzatorja.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Kapacitivnost kompenzacijskega kondenzatorja


A11

V simetričnem trifaznem sistemu napetosti je dana fazna napetost $U_1 = j230$ V.

- a) Kolikšna je medfazna napetost U ? (1 točka)

b) Narišite kazalčni diagram faznih napetosti. (1 točka)

Rešitev in navodila za točkovanje

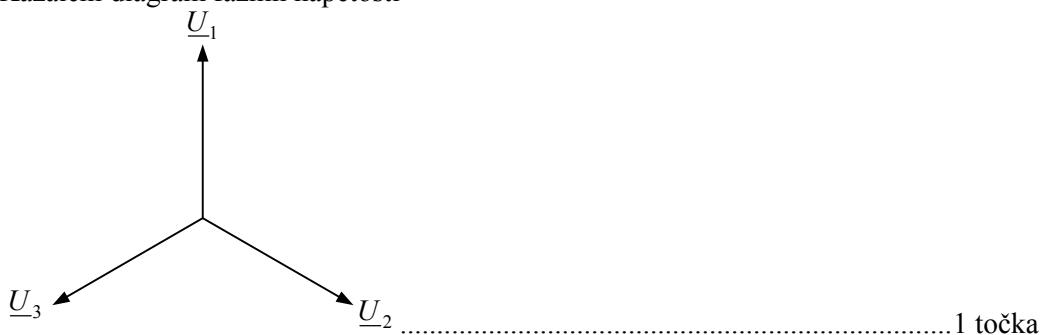

A12

Zaporedno vezavo upora in praznega kondenzatorja ob času $t = 0$ s priključimo na vir enosmerne napetosti $U = 100$ V.

Izračunajte napetost u_R na uporu ob času ene časovne konstante ($t = \tau$) po sklenitvi stikala.


(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Napetost u_R

B01

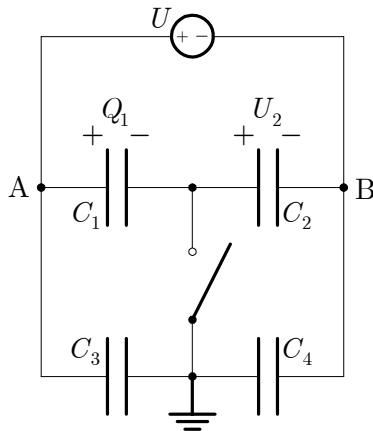Podatki vezja so: $U = 12 \text{ V}$, $C_1 = C_4 = 20 \mu\text{F}$ in $C_2 = C_3 = 5 \mu\text{F}$.



a) Izračunajte elektrino Q_1 na kondenzatorju kapacitivnosti C_1 .

(2 točki)

b) Izračunajte napetost U_2 na kondenzatorju kapacitivnosti C_2 .

(2 točki)

c) Izračunajte celotno, v kondenzatorjih akumulirano električno energijo W_e .

(2 točki)

d) Določite potenciala V_A in V_B spojišč A in B po sklenitvi stikala.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

a) Elektrina

$$Q_1 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} U \dots \quad \text{1 točka}$$

$$Q_1 = \frac{20 \cdot 5}{20 + 5} \cdot 12 = 48 \mu\text{C} \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Napetost

$$U_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q_1}{C_2} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$U_2 = \frac{48}{5} = 9,6 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

c) Električna energija

$$W_e = \frac{(2Q_1)U}{2} = Q_1 U \dots \quad \text{1 točka}$$

$$W_e = 48 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 576 \mu\text{J} \dots \quad \text{1 točka}$$

d) Potenciala spojišč


Kondenzatorski delilnik deli takrat napetosti v razmerju 1:1, zato sta:

$$V_A = \frac{U}{2} = 6 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$V_B = -\frac{U}{2} = -6 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

B02

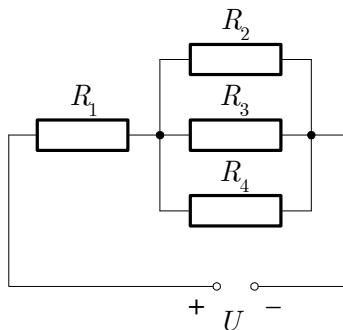Vezje uporov z upornostmi $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 9 \Omega$, $R_3 = 12 \Omega$ in $R_4 = 18 \Omega$ je priključeno na vir neznane napetosti U . Moč sproščanja toplotne na uporu upornosti R_1 je $P_1 = 162 \text{ W}$.



- a) Izračunajte tok I_1 skozi upor upornosti R_1 . (2 točki)

b) Izračunajte nadomestno upornost R_n sestavljenega bremena. (2 točki)

c) Izračunajte priključeno napetost U . (2 točki)

d) Izračunajte moč upora upornosti R_1 , če bi pregorel upor upornosti R_3 . (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- c) Priključena napetost
$$U = R_n I_1 = 6 \cdot 9 = 54 \text{ V} \dots \quad 2 \text{ točki}$$

B03

Toroidno jedro srednjega radija $r = 12$ cm in kvadratnega preseka s stranico $a = 4$ cm je izdelano iz usmerjene pločevine M2 (njena magnetilna krivulja je na hrbtni strani izpitne pole). Na jedru je navitje z ovoji $N = 170$ in tokom $I = 0,28$ A.

- a) Izračunajte absolutno vrednost H magnetne poljske jakosti v sredini jedra. (2 točki)

b) Določite absolutno vrednost B gostote magnetnega pretoka v sredini jedra. (2 točki)

c) Izračunajte magnetni pretok v toroidnem jedru. (2 točki)

d) Kolikšen bi moral biti tok I_1 v navitju, da bi bila gostota magnetnega pretoka v jedru 1 T? (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Magnetna poljska jakost
 $H = \frac{NI}{2\pi r}$ 1 točka
 $H = 63 \text{ A/m}$ 1 točka

b) Odčitek gostote magnetnega pretoka
Pri jakosti $H = 63 \text{ A/m}$ odčitamo gostoto $B = 1,6 \text{ T}$ 2 točki

c) Magnetni pretok
 $\Phi = Ba^2$ 1 točka
 $\Phi = 1,6 \cdot (4 \cdot 10^{-2})^2 = 2,56 \text{ mWb}$ 1 točka

d) Tok I_1
Pri $B_1 = 1 \text{ T}$ odčitamo potrebeni $H_1 = 7 \text{ A/m}$ 1 točka
 $I_1 = \frac{2\pi r H_1}{N} = 31 \text{ mA}$ 1 točka

B04


Ravna zračna tuljava ima $N = 300$ ovojev, dolžino $l = 5$ cm in presek $A = 0,5 \text{ cm}^2$. Skozi ovoje tuljave teče tok $I = 0,1 \text{ A}$.

- a) Izračunajte gostoto magnetnega pretoka B v notranjosti tuljave. (2 točki)
 - b) Izračunajte magnetni pretok Φ v tuljavi. (2 točki)
 - c) Izračunajte induktivnost tuljave. (2 točki)
 - d) Izračunajte magnetno energijo W_m v tuljavi. (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

B05

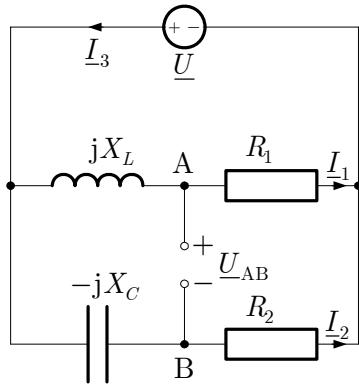Elemente harmoničnega vezja določajo podatki: $\underline{U} = j50 \text{ V}$, $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $X_L = 20 \Omega$, $X_C = 10 \Omega$.



- a) Izračunajte kazalec \underline{I}_1 toka v zgornji veji. (2 točki)
 - b) Izračunajte kazalec \underline{I}_2 toka v spodnji veji. (2 točki)
 - c) Izračunajte kazalec \underline{U}_{AB} napetosti med sponkama stikala. (2 točki)
 - d) Izračunajte kazalec \underline{I}_3 toka skozi vir, ko naredimo med točkama A in B kratki stik. (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Kazalec toka v zgornji veji

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{R_1 + jX_L} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$\underline{I}_1 = \frac{j50}{10 + j20} = (2 + j) \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Kazalec toka v spodnji veji

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}}{R_2 - jX_C} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{j50}{20 - j10} = (-1 + j2) \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

c) Kazalec napetosti med sponkama stikala

$$\underline{U}_{AB} = R_1 \underline{I}_1 - R_2 \underline{I}_2 \dots \quad \text{1 točka}$$

$$\underline{U}_{AB} = 10 \cdot (2 + j) - 20 \cdot (-1 + j2) = (40 - j30) \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

d) Kazalec toka skozi vir, ko je med točkama A in B kratki stik

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{jX_L(-jX_C)}{jX_L - jX_C}} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$\underline{I}_3 = (-2,25 + j0,75) = 2,37 \cdot e^{j162^\circ} \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

B06

Moč trifazne termoakumulacijske peći je $P = 2,4 \text{ kW}$. V njej so tri enaka grela vezana v zvezdo brez nevtralnega vodnika in priključena na simetrični trifazni sistem. Efektivna vrednost medfazne napetosti je $U = 400 \text{ V}$.

- a) Izračunajte efektivno vrednost napetosti na enim grelu. (2 točki)
 - b) Izračunajte efektivno vrednost toka v faznem vodniku. (2 točki)
 - c) Izračunajte električno upornost posameznega grela. (2 točki)
 - d) Kolikšna bi bila moč peči, če bi pregorela varovalka v enim od faznih vodnikov? (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Efektivna vrednost napetosti na enem grelu

$$U_f = \frac{U}{\sqrt{3}} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$U_f = \frac{400}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Efektivna vrednost faznega toka

$$P = \sqrt{3}UI \cos \varphi \Rightarrow I_f = \frac{2400}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 1} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$I_f = 3,46 \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

c) Električna upornost grela

$$R = \frac{U_f}{I_f} = \frac{231}{3,46} = 66,7 \Omega \dots \quad \text{2 točki}$$


d) Moč peči pri izpadu ene faze

$$P = \frac{U^2}{2R} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$P = \frac{400^2}{2 \cdot 66,7} = 1200 \text{ W} \dots \quad \text{1 točka}$$

B07

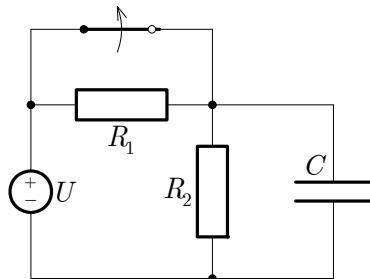Podatki vezja so: $U = 12 \text{ V}$, $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 300 \Omega$ in $C = 100 \mu\text{F}$. **Ob času** $t = 0 \text{ s}$ **razklenemo stikalo.**




- a) Izračunajte električno energijo v kondenzatorju pred razklenitvijo stikala. (2 točki)
 - b) Izračunajte končno napetost kondenzatorja po razklenitvi stikala. (2 točki)
 - c) Narišite časovni diagram napetosti na kondenzatorju po razklenitvi stikala. (2 točki)
 - d) Kolikšen je tok kondenzatorja tik po razklenitvi stikala? (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Električna energija pred razklenitvijo stikala

- b) Končna napetost kondenzatorja po razklenitvi stikala

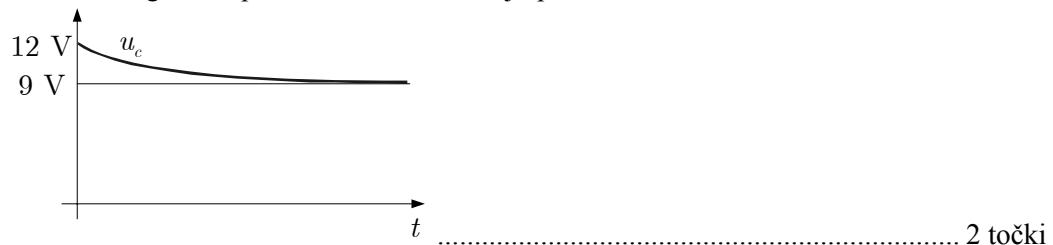- c) Časovni diagram napetosti na kondenzatorju po razklenitvi stikala



- d) Tok kondenzatorja tik po razklenitvi stikala

Tik po razklenitvi stikala je napetost na kondenzatorju enaka U , zato je tok skozi upornosti R_1 enak nič; praznilni tok kondenzatorja tik po razklenitvi stikala je zato