



Državni izpitni center



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA
Izpitna pola 1

TOČKOVNIK

Četrtek, 14. junij 2012

SPLOŠNA MATURA

1. Zapisan izraz za naboja Q_1 in Q_2 1 točka _____
Izračunana naboja Q_1 in Q_2 1 točka _____

2. Zapisan izraz za tok 1 točka _____
Izračunana gostota toka J_2 1 točka _____

3. Zapisano delo v džulih 2 točki _____

4. Zapisan izraz za električno upornost 1 točka _____
Izračunana električna upornost 1 točka _____

5. Obkrožena črka pred pravilnim odgovorom (A) 2 točki _____

6. Obkrožena črka pred pravilnim odgovorom (A) 1 točka _____
Narisan kazalčni diagram toka in napetosti 1 točka _____

7. Obkrožena črka pred pravilnim odgovorom (A) 2 točki _____

8. Izračunana časovna konstanta 1 točka _____
Izračunano trajanje prehodnega pojava 1 točka _____

- 9.1 Zapisan izraz za nadomestno upornost 1 točka _____
Izračunana nadomestna upornost 1 točka _____

- 9.2 Zapisan izraz za prvi tok 1 točka _____
Izračunan prvi tok 1 točka _____

- 9.3 Zapisan izraz za drugi tok 1 točka _____
Izračunani drugi tok 1 točka _____

- 9.4 Zapisan izraz za moč 1 točka _____
Izračunana moč 1 točka _____

- 10.1 Napisana impedanca \underline{Z} vezja 1 točka _____
Izračunana impedanca \underline{Z} vezja 1 točka _____

- 10.2 Napisan kazalec toka \underline{I} 1 točka _____
Izračunani kazalec toka \underline{I} 1 točka _____

- 10.3 Napisana fazna kota 1 točka _____
Izračunana razlika faznih kotov 1 točka _____

- 10.4 Izračuna upornost R in induktivnost L 2 točki _____

- 11.1 Izračunan R vezja 1 točka _____
Izračunan tok I_{L0} 1 točka _____

- 11.2 Napisan izraz za časovno konstanto τ 1 točka _____
Izračunana časovna konstanta τ 1 točka _____

- 11.3 Izračunan tok i_L 1 točka _____
Izračunana energija W 1 točka _____

- 11.4 Zapisan izraz za tok i_L 1 točka _____
Skiciran tok i_L 1 točka _____