



---

**Državni izpitni center**

---



M 1 3 1 7 7 1 1 4

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

**ELEKTROTEHNIKA**  
Izpitna pola 1

**TOČKOVNIK**

**Petek, 7. junij 2013**

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

**Moderirana različica**

1. Zapisan izraz za naboj ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunan naboj ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
2. Zapisan izraz za tok ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunan čas polnjenja  $t$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
3. Zapisan izraz za elektrino ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana elektrina ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
4. Napisana zveza med vhodno in izhodno napetostjo ali  
nastavek za izračun  $U$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana napetost  $U$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
5. Skica električne vezave ..... 2 točki \_\_\_\_\_
  
6. Obkrožena črka pred pravilnim odgovorom (B) ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Narisani kazalčni diagram toka in napetosti na kondenzatorju ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
7. Zapisan izraz za impedanco  $|Z|$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana impedanca  $|Z|$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
8. Izračunan tok  $i_L$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana energija  $W_m$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 9.1 Napisana enačba za izračun upornosti  $R_1$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana upornost  $R_1$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 9.2 Izračunana skupna upornost  $R$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunani tok  $I$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 9.3 Izračunana napetost  $U_1$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana moč  $P_2$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 9.4 Narisana shema ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana upornost  $R_3$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 10.1 Zapisana enačba nadomestne impedance  $Z$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana nadomestna impedance  $Z$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 10.2 Napisan izraz za kazalec toka  $I$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunani kazalec toka  $I$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 10.3 Izračunana napetost  $U$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana  $U_2$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 10.4 Izračunana admitanca  $Y_v$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Narisano nadomestno vezje ..... 1 točka \_\_\_\_\_

- 11.1 Zapisana enačba za napetost kondenzatorja  $U_C$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana napetost kondenzatorja  $U_C$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 11.2 Zapisana enačba za časovno konstanto  $\tau$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana časovna konstanta  $\tau$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 11.3 Narisan časovni potek napetosti kondenzatorja  $u_C$  ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- 11.4 Zapisana enačba za napetost  $u_R$  na uporu ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana napetost  $u_R$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_