



Državni izpitni center



JESENSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA
Izpitna pola 1

TOČKOVNIK

Sreda, 28. avgust 2013

SPLOŠNA MATURA

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 1 | Izraz za čas | 1 točka _____ |
| | Izračun | 1 točka _____ |
| 2 | Izraz za preostali naboј | 1 točka _____ |
| | Izračun preostalega naboja | 1 točka _____ |
| 3 | Oznaka..... | 1 točka _____ |
| | Enota..... | 1 točka _____ |
| 4 | Obkrožen odgovor A..... | 2 točki _____ |
| 5 | Enačba za temperaturno odvisnost upornosti | 1 točka _____ |
| | Izračunana upornost | 1 točka _____ |
| 6 | Enačba za izračun kompleksne moči \underline{S} | 1 točka _____ |
| | Izračunana moč \underline{S} | 1 točka _____ |
| 7 | Odčitana peroida..... | 1 točka _____ |
| | Izračunana srednja vrednost toka..... | 1 točka _____ |
| 8 | Določena napetost na tuljavi ob koncu prehodnega pojava | 2 točki _____ |
| 9.1 | Enačba za izračun toka I_V | 1 točka _____ |
| | Izračunani tok I_V | 1 točka _____ |
| 9.2 | Izračunani tok I_R | 1 točka _____ |
| | Izračunana upornost R | 1 točka _____ |
| 9.3 | Izračunana moč P | 2 točki _____ |
| 9.4 | Izračunana upornost R_1 | 1 točka _____ |
| | Izračunana relativna napaka | 1 točka _____ |
| 10.1 | Enačba za izračun delovne moči P | 1 točka _____ |
| | Izračunani tok I | 1 točka _____ |
| 10.2 | Izračunana navidezna moč S | 2 točki _____ |
| 10.3 | Izračunana jalova moč Q_L | 2 točki _____ |
| 10.4 | Izračunana kapacitivna jalova moč Q_C | 1 točka _____ |
| | Izračunani faktor delavnosti $\cos \varphi_1$ | 1 točka _____ |
| 11.1 | Enačba za tok tuljave pred vklopom stikala S | 1 točka _____ |
| | Izračunani tok tuljave | 1 točka _____ |
| 11.2 | Enačba za energijo v tuljavi pred vklopom | 1 točka _____ |
| | Izračunana energija v tuljavi | 1 točka _____ |
| 11.3 | Izračunana časovna konstanta | 2 točki _____ |
| 11.4 | Določena energija v tuljavi ob koncu prehodnega pojava | 1 točka _____ |
| | Skiciran tok tuljave po vklopu stikala S | 1 točka _____ |