



Š i f r a k a n d i d a t a :

---

**Državni izpitni center**

---



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

**ELEKTROTEHNIKA**  
Izpitsna pola 1

**Četrtek, 5. junij 2014 / 90 minut**

*Dovoljeno gradivo in pripomočki:*

*Kandidat prineše nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šestilo, trikotnika in računalo.*

*Kandidat dobi dva konceptna lista in ocenjevalni obrazec.*

*Priloga s konstantami in enačbami ter magnetičnimi krivuljami je na perforiranem listu, ki ga kandidat pazljivo iztrga.*

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

**NAVODILA KANDIDATU**

**Pazljivo preberite ta navodila.**

**Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.**

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec). Svojo šifro vpišite tudi na konceptna lista.

Izpitsna pola vsebuje 8 nalog s kratkimi odgovori in 3 strukturirane naloge. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 40. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju si lahko pomagate z zbirkom konstant in enačb v prilogi.

Rešitve, ki jih pišete z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor, slike in diagrame pa rišite prostoročno s svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Neključni zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptna lista, se pri ocenjevanju ne upoštevajo.

Zaupajte vase in svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

---

Ta pola ima 16 strani, od tega 2 prazni.



M 1 4 1 7 7 1 1 1 0 2



## Konstante in enačbe

### Elektrina in električni tok

$$e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$Q = (\pm)ne_0$$

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$I = JA$$

$$m = cIt$$

### Električno polje

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon d^2}$$

$$F = QE$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$$

$$E = \frac{q}{2\pi\epsilon r}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon}$$

$$D = \epsilon E = \epsilon_0 \epsilon_r E$$

$$U = Ed$$

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

$$\Phi_e = Q = DA$$

$$C = \frac{Q}{U} \quad C = \frac{\epsilon A}{d}$$

$$W = \frac{CU^2}{2} \quad w = \frac{ED}{2}$$

### Enosmerna vezja

$$\sum_k (\pm) I_k = 0$$

$$\sum_m (\pm) U_m = 0$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{G}$$

$$P = UI$$

$$W = Pt$$

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\gamma A}$$

$$\frac{R_g}{R_{20}} = 1 + \alpha(\vartheta - 20^\circ\text{C})$$

$$\eta = \frac{P_{izh}}{P_{vh}}$$

### Magnetno polje

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

$$F = \frac{\mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

$$F = BIl$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu Ir}{2\pi r_0^2}$$

$$B = \frac{\mu NI}{l}$$

$$\Phi = BA$$

$$M = IAB \sin \alpha$$

$$\Theta = Hl$$

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_r H$$

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

### Inducirano električno polje

$$\Psi = N\Phi$$

$$u_i = -\frac{\Delta \Psi}{\Delta t}$$

$$u_i = vBl$$

$$U_m = \omega N\Phi_m$$

$$L = \frac{\Psi}{i} \quad L = \frac{\mu N^2 A}{l}$$

$$W = \frac{Li^2}{2} \quad w = \frac{BH}{2}$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

### Trifazni sistemi

$$\underline{V}_0 = \frac{\underline{Y}_1 \underline{U}_1 + \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{Y}_3 \underline{U}_3}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3}$$

### Izmenična električna vezja

$$\omega = 2\pi f$$

$$Tf = 1$$

$$u = U\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_u)$$

$$i = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_i)$$

$$\varphi = \alpha_u - \alpha_i$$

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$$

$$\underline{Z} = \frac{U}{I} = \frac{1}{Y}$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$\underline{Y} = G + jB$$

$$\underline{Z}_R = R$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\underline{S} = P + jQ = \underline{U} \underline{I}^*$$

$$Q \tan \delta = 1$$

$$\omega_0^2 LC = 1$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$

### Prehodni pojavi

$$u = Ri$$

$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$u = U(1 - e^{-t/\tau})$$


$$u = U e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC$$

$$i = I(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i = I e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

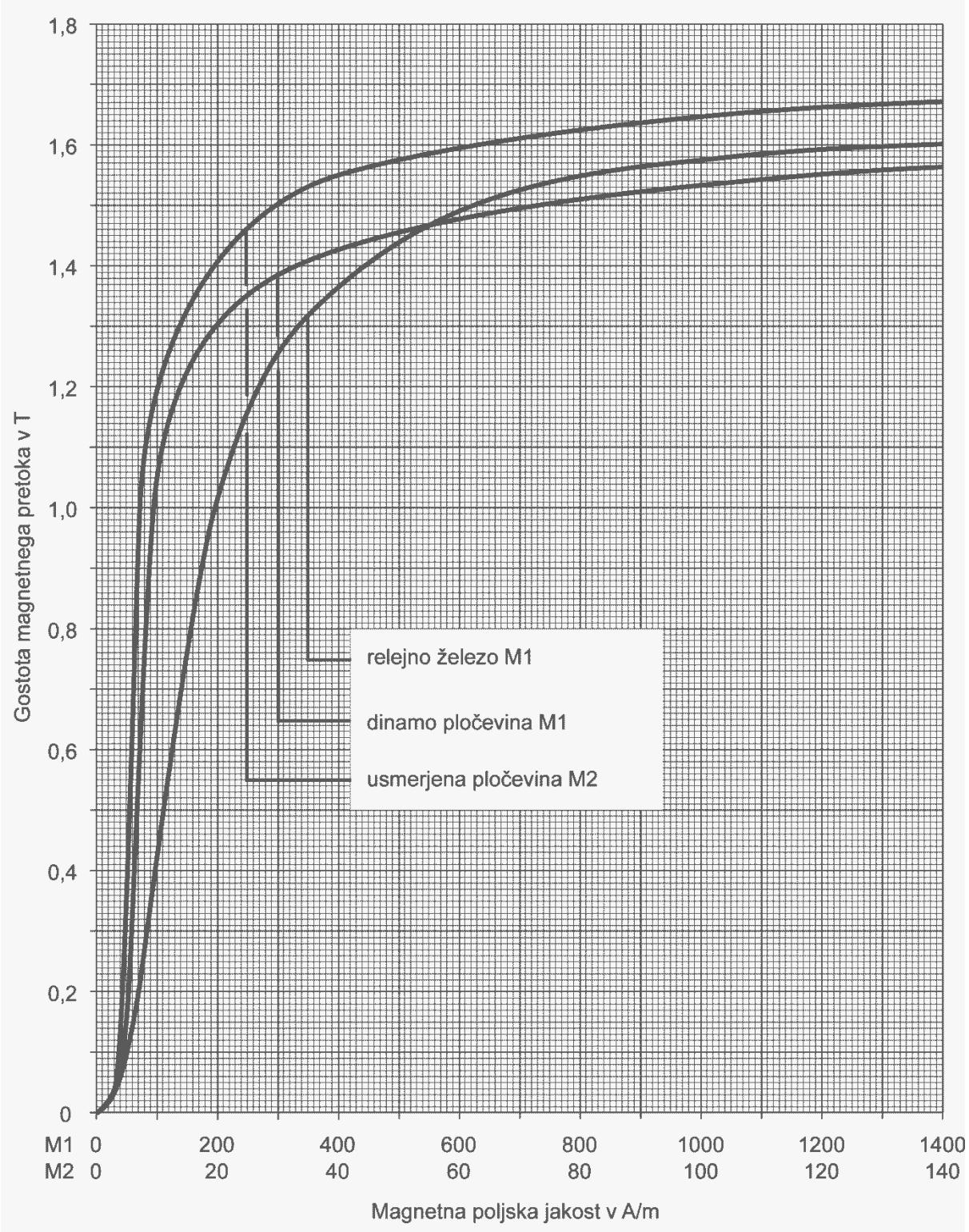



V sivo polje ne pišite.

1. Izračunajte gostoto toka v vodniku s presekom  $A = 1,5 \text{ mm}^2$ , če je tok  $I = 15 \text{ A}$ .

(2 točki)

2. Pralni stroj je pri enem pranju porabil  $W = 1,53 \text{ kWh}$  električne energije.

Izrazite porabljeno energijo v džulih.

(2 točki)



3. V izoliranem sistemu imamo tri telesa. Na prvem je naboj  $Q_1 = 20 \text{ C}$ , na drugem  $Q_2 = 5 \text{ C}$ , tretje telo pa je električno nevtralno. Po stiku teh treh teles je na prvem naboj  $Q'_1 = 10 \text{ C}$ , na drugem pa  $Q'_2 = 2 \text{ C}$ .

Izračunajte naboj  $Q'_3$  na prvotno električno nevtralnem telesu.

(2 točki)

V sivo polje ne pišite.


4. Pri toku  $I = 0,6 \text{ mA}$  je na porabniku napetost  $U = 12 \text{ V}$ .

Kolikšna je električna prevodnost  $G$  porabnika?

(2 točki)



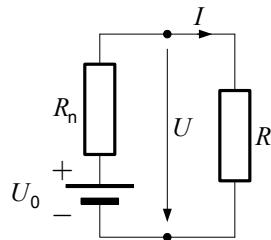5. Realni napetostni vir ima napetost odprtih sponk  $U_0 = 3 \text{ V}$ . Ko priključimo porabnik z upornostjo  $R = 100 \Omega$ , teče skozenj tok  $I = 25 \text{ mA}$ .



Izračunajte notranjo upornost  $R_n$  vira.

(2 točki)


6. Realna tuljava z induktivnostjo  $L = 10 \text{ mH}$  ima pri frekvenci  $1 \text{ kHz}$  kvaliteto  $Q = 10$ .

Izračunajte izgubni kot  $\delta$ .

(2 točki)



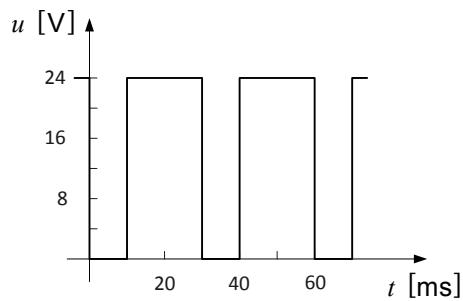7. Dan je časovni diagram periodične napetosti.



Določite periodo periodične napetosti.

Izračunajte efektivno vrednost napetosti.

(2 točki)

8. Kondenzator s kapacitivnostjo  $C = 2 \mu\text{F}$  priključimo prek upora na vir enosmerne napetosti. Prehodni pojav se praktično konča v času  $t = 5 \text{ ms}$ .

Izračunajte upornost upora  $R$ , prek katerega se je polnil kondenzator.

(2 točki)



9/16


V sivo polje ne pišite.

# Prazna stran

**OBRNITE LIST.**



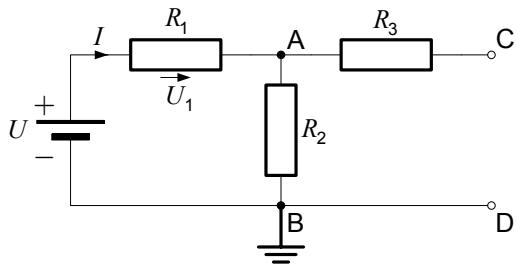9. Dano je vezje s podatki:  $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$  in  $R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ . Vezje je priključeno na napetost  $U = 12 \text{ V}$ .



- 9.1. Izračunajte tok  $I$  v vezju.

(2 točki)

- 9.2. Izračunajte napetost  $U_1$ .

(2 točki)




V sivo polje ne pišite.

9.3. Izračunajte potencial  $V_C$  v točki C.

(2 točki)

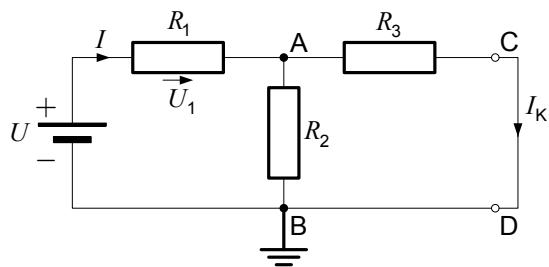9.4. Med sponkama C in D naredimo kratki stik. Izračunajte kratkostični tok  $I_K$ .



(2 točki)



10. Vir harmonične napetosti  $u(t) = 50 \sin(100\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t + \alpha_u)$  V ima v trenutku  $t = 2 \text{ ms}$  napetost  $u(t) = 45 \text{ V}$ .

10.1. Izračunajte začetni fazni kot  $\alpha_u$ .

(2 točki)

10.2. Zapišite kazalec napetosti  $U$ .

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

10.3. Na vir napetosti priključimo tuljavo z reaktanco  $X_L = 10 \Omega$ . Zapišite kazalec toka  $\underline{I}$ .


(2 točki)

10.4. Izračunajte maksimalno vrednost toka  $I_m$ , začetni fazni kot toka  $\alpha_i$  in zapišite izraz za trenutno vrednost toka  $i(t)$ .

(2 točki)



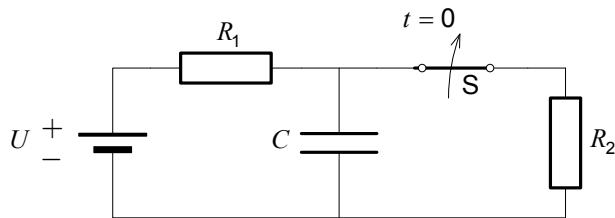11. Dano je vezje s podatki:  $R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2 = 5 \Omega$ ,  $C = 10 \mu\text{F}$  in  $U = 10 \text{ V}$ . Stikalo S je sklenjeno.



11.1. Izračunajte napetost  $U_{C0}$  na kondenzatorju pred razklenitvijo stikala S.

(2 točki)

11.2. Stikalo razklenemo. Izračunajte napetost  $U_{Cs}$  na kondenzatorju po končanem prehodnem pojavu.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

11.3. Skicirajte časovni potek napetosti na kondenzatorju  $u_C(t)$  med prehodnim pojavom.

(2 točki)

11.4. Zapišite enačbo za časovni potek napetosti  $u_{R_1}(t)$  na uporu  $R_1$  med prehodnim pojavom.

(2 točki)



# Prazna stran