



Državni izpitni center



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA

Izpitna pola 1

TOČKOVNIK

Četrtek, 5. junij 2014

SPLOŠNA MATURA

1. Izraz za tok 1 točka _____
Izračunana gostota toka 1 točka _____

2. Pretvorbeni izraz 1 točka _____
Izračun 1 točka _____

3. Izraz za naboj 1 točka _____
Izračunan naboj 1 točka _____

4. Enačba za električno prevodnost 1 točka _____
Izračunana električna prevodnost 1 točka _____

5. Enačba za I 1 točka _____
Izračunana notranja upornost R_h 1 točka _____

6. Izračunani $\tan\delta$ 1 točka _____
Izračunani izgubni kot 1 točka _____

7. Odčitana peroida 1 točka _____
Izračunana efektivna vrednost napetosti 1 točka _____

8. Izračunana časovna konstanta 1 točka _____
Izračunana upornost R 1 točka _____

- 9.1 Izračunana upornost R 1 točka _____
Izračunani tok I 1 točka _____
- 9.2 Zapisana enačba za napetost U_1 1 točka _____
Izračunana napetost U_1 1 točka _____
- 9.3 Zapisana enačba za potencial V_C 1 točka _____
Izračunani potencial 1 točka _____
- 9.4 Izračunani kratkostični tok I_K 2 točki _____

- 10.1 Zapis enačbe za izračun kota 1 točka _____
Izračunani kot 1 točka _____
- 10.2 Zapis enačbe za napetost \underline{U} 1 točka _____
Izračunani kazalec napetosti \underline{U} 1 točka _____
- 10.3 Zapis enačbe za tok \underline{I} 1 točka _____
Izračunani tok \underline{I} 1 točka _____
- 10.4 Zapisan izraz za $i(t)$ 2 točki _____

- 11.1 Enačba za izračun napetosti 1 točka _____
Izračunana napetost 1 točka _____
- 11.2 Zapisana napetost 2 točki _____
- 11.3 Skica časovnega poteka napetosti $u_C(t)$ 2 točki _____
- 11.4 Zapis enačbe za časovni potek napetosti $u_{R_1}(t)$ 2 točki _____