



---

**Državni izpitni center**

---



M 1 4 2 7 7 1 1 4

JESENSKI IZPITNI ROK

**ELEKTROTEHNIKA**  
Izpitna pola 1

**TOČKOVNIK**

**Četrtek, 28. avgust 2014**

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

1. Izraz za število elektronov ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunano število elektronov ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
2. Izraz za tok ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunan tok ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
3. Enačba za električni tok ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunan električni tok ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
4. Določena upornost  $R_1$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Ugotovitev večeje upornosti ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
5. Izraz za moč ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana moč ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
6. Določen značaj bremena ..... 2 točki \_\_\_\_\_
  
7. Izračunan resonančni tok ..... 2 točki \_\_\_\_\_
  
8. Izračunana  $\tau$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana napetost na kondenzatorju ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 9.1 Zapisana enačba za izračun nadomestne upornosti  $R$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana nadomestna upornost  $R$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 9.2 Enačba za izračun napetosti  $U_1$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana napetost  $U_1$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 9.3 Izračunana napetost  $U_2$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
izračunana moč  $P_2$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 9.4 Izračunana nova napetost  $U_2$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
izračunana nova upornost  $R_3$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 10.1 Napisana impedanca  $Z_b$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana impedanca  $Z_b$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 10.2 Napisan kazalec toka  $I$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunani kazalec toka  $I$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 10.3 Kazalčni diagram toka in napetost ..... 2 točki \_\_\_\_\_
  
- 10.4 Izračunana upornost  $R$  ali prevodnost  $G$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana induktivnost  $L$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 11.1 Enačba za časovno konstanto ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana časovna konstanta ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 11.2 Enačba za tok ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunan tok ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 11.3 Izračunan tok po preteku ene časovne konstante ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana energija po preteku ene časovne konstante ..... 1 točka \_\_\_\_\_
  
- 11.4 Izračunani čas, v katerem pade energija na 10 % začetne vrednosti ..... 2 točki \_\_\_\_\_