



Državni izpitni center



M 1 5 1 7 7 1 1 4

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA
Izpitna pola 1

TOČKOVNIK

Četrtek, 4. junij 2015

SPLOŠNA MATURA

1. Pravilno zapisana enota za električni pretok 1 točka _____
Pravilno izražena enota za električni pretok 1 točka _____

2. Pravilno zapisan izraz za tok 1 točka _____
Pravilno izračunan tok 1 točka _____

3. Izraz za gostoto toka 1 točka _____
Izračun povprečne gostote toka 1 točka _____

4. Pravilno izračunana upornost 1 točka _____
Pravilno izračunana moč 1 točka _____

5. Pravilno izračunana upornost prilagojenega bremena 2 točki _____

6. Pravilno izračunana amplituda toka 1 točka _____
Pravilno določen začetni fazni kot 1 točka _____
ALI
Pravilno zapisan izraz za trenutno vrednost toka 2 točki _____

7. Pravilno izračunani fazni kot bremena 2 točki _____

8. Izračunana časovna konstanta 1 točka _____
Izračunana napetost 1 točka _____

- 9.1 Enačba za izračun napetosti U_2 1 točka _____
Izračunana napetost U_2 1 točka _____

- 9.2 Zančna enačba 1 točka _____
Izračunana napetost U_1 1 točka _____

- 9.3 Izračunani tok I 1 točka _____
Izračunani tok I_X 1 točka _____

- 9.4 Izračunana napetost U_X ali upornost R_X 1 točka _____
Izračunano delo W_X 1 točka _____

- 10.1 Pravilno napisan izraz za impedanco tuljave 1 točka _____
Pravilno izračunana impedanca tuljave 1 točka _____

- 10.2 Pravilno napisan izraz za kazalec toka \underline{I}_1 1 točka _____
Pravilno izračunani kazalec toka \underline{I}_1 1 točka _____

- 10.3 Pravilno izračunana impedanca \underline{Z}_1 1 točka _____
Pravilno izračunani kazalec napetosti \underline{U} 1 točka _____

- 10.4 Pravilno izračunani kazalec toka \underline{I}_2 1 točka _____
Pravilno izračunani kazalec toka \underline{I} 1 točka _____

- 11.1 Zapis enačbe za izračun napetosti 1 točka _____
Izračunana napetost 1 točka _____

- 11.2 Zapis enačbe za časovno konstanto 1 točka _____
Izračunana časovna konstanta 1 točka _____

- 11.3 Skica časovnega poteka napetosti 2 točki _____

- 11.4 Zapis enačbe za časovni potek napetosti 2 točki _____