



Š i f r a k a n d i d a t a :

--

Državni izpitni center



JESENSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA

Izpitna pola 2

Četrtek, 27. avgust 2015 / 90 minut

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Kandidat prineše nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šestilo, trikotnika in računalo.

Kandidat dobi dva konceptna lista in ocenjevalni obrazec.

Priloga s konstantami in enačbami ter magnetičnimi krivuljami je na perforiranem listu, ki ga kandidat pazljivo iztrga.

SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU

Pazljivo preberite ta navodila.

Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec). Svojo šifro vpišite tudi na konceptna lista.

Izpitsna pola vsebuje 4 naloge s kratkimi odgovori in 8 strukturiranih nalog. Prve 4 naloge so obvezne, med ostalimi 8 izberite in rešite 4. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 40. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju si lahko pomagate z zbirkom konstant in enačb v prilogi.

V preglednici z "x" zaznamujte, katere od izbirnih nalog naj ocenjevalec oceni. Če tega ne boste storili, bo od teh ocenil prve štiri naloge, ki ste jih reševali.

5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Rešitve, ki jih pišete z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor, slike in diagrame pa rišite prostoročno s svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptna lista, se pri ocenjevanju ne upoštevajo.

Zaupajte vase in svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

Ta pola ima 24 strani, od tega 2 prazni.





Konstante in enačbe

Elektrina in električni tok

$$e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$Q = (\pm) n e_0$$

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$I = JA$$

$$m = cIt$$

Električno polje

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon d^2}$$

$$F = QE$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$$

$$E = \frac{q}{2\pi\epsilon r}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon}$$

$$D = \epsilon E = \epsilon_0 \epsilon_r E$$

$$U = Ed$$

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

$$\Phi_e = Q = DA$$

$$C = \frac{Q}{U} \quad C = \frac{\epsilon A}{d}$$

$$W = \frac{CU^2}{2} \quad w = \frac{ED}{2}$$

Enosmerna vezja

$$\sum_k (\pm) I_k = 0$$

$$\sum_m (\pm) U_m = 0$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{G}$$

$$P = UI$$

$$W = Pt$$

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\gamma A}$$

$$\frac{R_g}{R_{20}} = 1 + \alpha (\vartheta - 20^\circ\text{C})$$

$$\eta = \frac{P_{izh}}{P_{vh}}$$

Magnetno polje

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

$$F = \frac{\mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

$$F = BIl$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu Ir}{2\pi r_0^2}$$

$$B = \frac{\mu NI}{l}$$

$$\Phi = BA$$

$$M = IAB \sin \alpha$$

$$\Theta = Hl$$

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_r H$$

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

Inducirano električno polje

$$\Psi = N\Phi$$

$$u_i = -\frac{\Delta \Psi}{\Delta t}$$

$$u_i = vBl$$

$$U_m = \omega N\Phi_m$$

$$L = \frac{\Psi}{i} \quad L = \frac{\mu N^2 A}{l}$$

$$W = \frac{Li^2}{2} \quad w = \frac{BH}{2}$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

Trifazni sistemi

$$\underline{Y}_0 = \frac{Y_1 \underline{Y}_1 + Y_2 \underline{Y}_2 + Y_3 \underline{Y}_3}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3}$$

Izmenična električna vezja

$$\omega = 2\pi f$$

$$Tf = 1$$

$$u = U\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_u)$$

$$i = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_i)$$

$$\varphi = \alpha_u - \alpha_i$$

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$$

$$\underline{Z} = \frac{U}{I} = \frac{1}{Y}$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$\underline{Y} = G + jB$$

$$\underline{Z}_R = R$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\underline{S} = P + jQ = \underline{U} \underline{I}^*$$

$$Q \tan \delta = 1$$

$$\omega_0^2 LC = 1$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$

Prehodni pojavi

$$u = Ri$$

$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$u = U(1 - e^{-t/\tau})$$


$$u = U e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC$$

$$i = I(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i = I e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

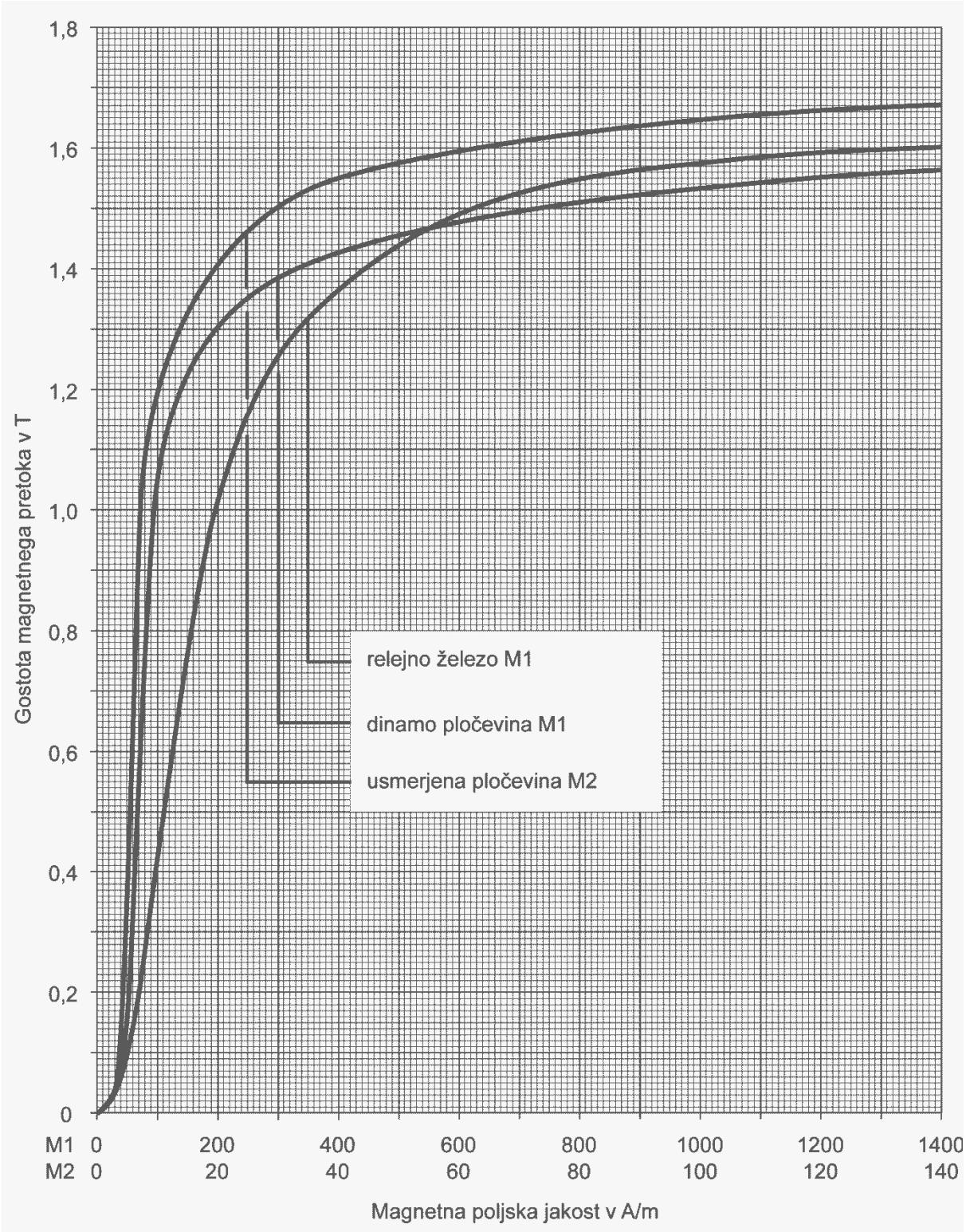

**Naloge od 1 do 4: Rešite vse naloge.**

1. Kondenzatorja kapacitivnosti $C_1 = 8 \mu\text{F}$ in $C_2 = 2 \mu\text{F}$ sta vezana zaporedno in priključena na napetostni vir. Električna energija v prvem kondenzatorju je $W_1 = 2 \mu\text{J}$.

Izračunajte električno energijo W_2 v drugem kondenzatorju.

(2 točki)


2. Toroidna tuljava z jedrom iz relejnega železa M1 ima presek $A = 0,5 \text{ cm}^2$. V jedru je magnetna poljska jakost $H = 200 \text{ A/m}$.

Izračunajte magnetni pretok Φ_m v jedru.

(2 točki)



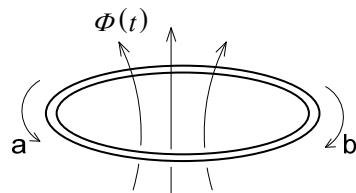3. Magnetni pretok Φ skozi ovoj se spreminja harmonično: $\Phi(t) = 17\sin(400 \frac{\text{rad}}{\text{s}} t) \mu\text{Vs}$.



V kateri smeri se ob času $t = 0$ s premikajo prosti elektroni v ovoju?

A V smeri a.

B V smeri b.

(2 točki)

4. Električni bojler ima tri grela. Vsako od njih ima upornost $R = 100 \Omega$. Grela vežemo v trikot in priključimo na trifazni sistem z medfazno napetostjo $U = 400 \text{ V}$.

Izračunajte linijski tok.

(2 točki)



7/24

V sivo polje ne pišite.

Prazna stran

OBRNITE LIST.



Naloge od 5 do 12: Izberite katerekoli štiri naloge, na naslovnici izpitne pole zaznamujte njihove zaporedne številke in jih rešite.

5. Ploščni kondenzator s ploščino $A = 20 \text{ cm}^2$ je nanelektron z nabojem $\pm Q = \pm 5 \text{ nC}$. Prostor med njima zapolnjujeta dva zaporedno vezana izolacijska lističa:
prvi ima dielektričnost $\varepsilon_1 = 2,5 \cdot 10^{-11} \text{ As/(Vm)}$ in debelino $d_1 = 250 \mu\text{m}$,
drugi pa dielektričnost $\varepsilon_2 = 5 \cdot 10^{-11} \text{ As/(Vm)}$ in debelino $d_2 = 400 \mu\text{m}$.
- 5.1. Izračunajte gostoto električnega pretoka D med ploščama.

(2 točki)

- 5.2. Izračunajte poljski jakosti E_1 in E_2 v lističih.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

- 5.3. Izračunajte napetost med ploščama kondenzatorja.

(2 točki)

- 5.4. Napišite, katerega od lističev bi morali izvleči izmed plošč, da bi se energija v polju kondenzatorja najbolj povečala, in utemeljite odločitev.

(2 točki)



6. Tri enake zračne kondenzatorje kapacitivnosti $C = 30 \text{ nF}$ vežemo zaporedno in priključimo na vir enosmerne napetosti $U = 15 \text{ kV}$.
- 6.1. Izračunajte nadomestno kapacitivnost vezja treh kondenzatorjev.

(2 točki)

- 6.2. Izračunajte električno energijo v posameznem kondenzatorju.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

- 6.3. Enega od kondenzatorjev potopimo v olje relativne dielektričnosti $\epsilon_r = 2$. Izračunajte novo kapacitivnost vezja treh kondenzatorjev.


(2 točki)

- 6.4. Izračunajte napetost med ploščama potopljenega kondenzatorja.

(2 točki)



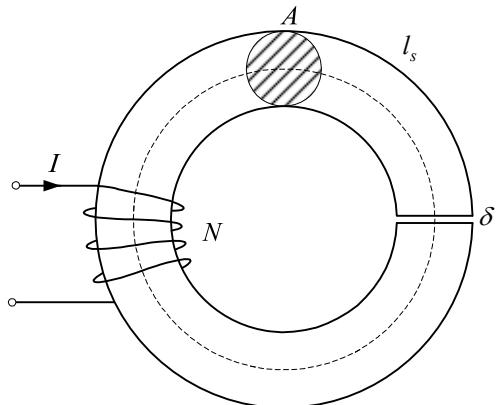7. Na feritnem jedru preseka $A = 1 \text{ cm}^2$ s srednjo dolžino $l_s = 6 \text{ cm}$ in z zračno reže $\delta = 0,5 \text{ mm}$ je navita tuljava, skozi katero teče tok $I = 0,5 \text{ A}$. Gostota magnetnega pretoka v tuljavi je $B = 0,8 \text{ T}$, pri tej gostoti je relativna permeabilnost jedra $\mu_r = 4000$.



7.1. Narišite nadomestno shemo magnetnega vezja.

(2 točki)

7.2. Izračunajte magnetno upornost zračne reže R_{mz} .

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

7.3. Izračunajte magnetno napetost v jedru Θ_{Fe} .


(2 točki)

7.4. Izračunajte število ovojev tuljave N .

(2 točki)



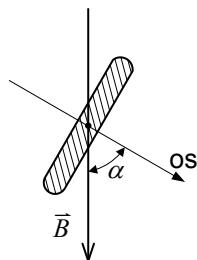8. V krožnem ovoju premera $d = 30 \text{ cm}$ je tok $I = 3 \text{ A}$. Ovoj je v homogenem magnetnem polju gostote $B = 1,2 \text{ T}$ in je usmerjen tako, da njegova os oklepa z gostotnicami magnetnega polja kot $\alpha = 60^\circ$.



- 8.1. Izračunajte magnetni pretok zunanjega polja skozi ovoj.

(2 točki)

- 8.2. Izračunajte navor na ovoj.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

- 8.3. Pri katerem kotu α bo navor največji in kolikšen bo?


(2 točki)

- 8.4. Ovoj nameravamo zamenjati s kvadratno zanko, ki bi imela enak obseg kakor krožni ovoj. Kolikšen bi bil navor na kvadratno zanko pri nespremenjenih vstopnih podatkih za tok, gostoto in kot?

(2 točki)



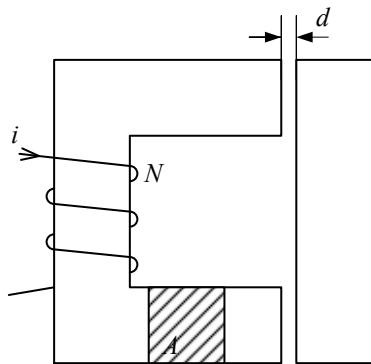9. Elektromagnet sestavlja jedro in kotva z zanemarljivima magnetnima upornostma ter navitje z ovoji $N = 220$ in tokom $i = 2,5 \text{ A}$. Med jedrom in kotvo sta reži dolžine $d = 1,5 \text{ mm}$ in preseka $A = 300 \text{ cm}^2$.



9.1. Izračunajte induktivnost tuljave.

(2 točki)

9.2. Izračunajte magnetno energijo v tuljavi.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

9.3. Izračunajte gostoto magnetne energije v režah.


(2 točki)

9.4. Izračunajte magnetno silo na kotvo.

(2 točki)



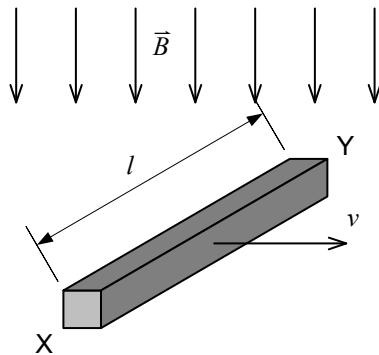10. Ravna kovinska palica dolžine $l = 30 \text{ cm}$ se premika prečno na magnetno polje gostote $B = 0,8 \text{ T}$ s hitrostjo $v = 20 \text{ m/s}$.



- 10.1. Kolikšna je inducirana napetost u_i med koncema X in Y?

(2 točki)

- 10.2. Na katerem koncu palice se pojavi presežek elektronov? Na koncu X ali na koncu Y?

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

- 10.3. Izračunajte inducirano napetost, če bi se palica gibala s hitrostjo $v_1 = 30 \text{ m/s}$ v nasprotni smeri.


(2 točki)

- 10.4. Skicirajte ali opišite vrtenje palice, pri katerem bi bila u_i med X in Y enaka nič.

(2 točki)



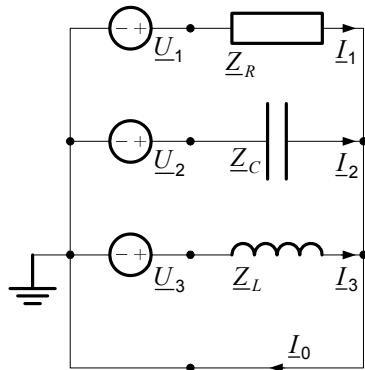11. Upor, kondenzator in tuljava so priključeni na simetričen trifazni sistem napetosti z nevtralnim vodnikom in imajo enake absolutne vrednosti impedanc $Z_R = Z_C = Z_L = 46 \Omega$. Prvo fazno napetost določa kazalec $\underline{U}_1 = 230 \text{ V}$.



- 11.1. Zapišite kazalca \underline{U}_2 in \underline{U}_3 , kazalca druge in tretje fazne napetosti.

(2 točki)

- 11.2. Izračunajte kazalce linijskih tokov \underline{I}_1 in \underline{I}_2 .

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

11.3. Izračunajte kazalec I_0 toka v nevtralnem vodniku.


(2 točki)

11.4. Določite kazalec toka v nevtralnem vodniku pri zamenjavi tuljave in kondenzatorja.

(2 točki)



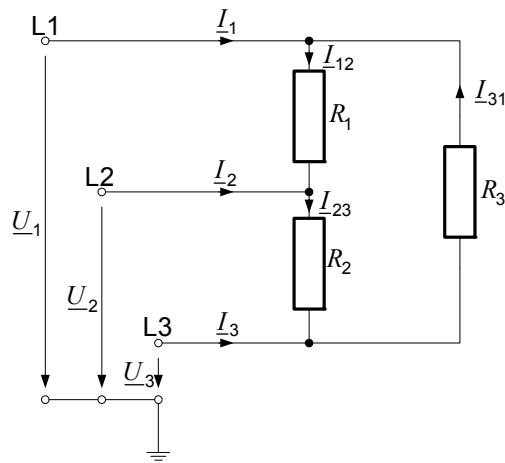12. Tri upore z upornostmi $R_1 = R_2 = R_3 = 500 \Omega$ vežemo v trikotno vezavo in priključimo na simetrični trifazni sistem napetosti $400 / 230 \text{ V}$.



12.1. Izračunajte absolutno vrednost I_{12} kazalca toka \underline{I}_{12} .

(2 točki)

12.2. Izračunajte absolutno vrednost I_1 kazalca toka \underline{I}_1 v prvem faznem vodniku.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

12.3. Izračunajte električno delo W_e trifaznega bremena v času $t = 3 \text{ h}$.

(2 točki)

12.4. Izračunajte moč P_2 in P_3 na posameznih uporih, če se prekine fazni vodnik L1.

(2 točki)



Prazna stran