



---

**Državni izpitni center**

---



M 1 6 1 7 7 1 1 4

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

**ELEKTROTEHNIKA**  
Izpitna pola 1

**TOČKOVNIK**

**Četrtek, 2. junij 2016**

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

1. Enačba ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun ..... 1 točka \_\_\_\_\_
2. Zapis relacije ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun nove gostote ..... 1 točka \_\_\_\_\_
3. Odgovor ..... 2 točki \_\_\_\_\_
4. Zapisana enačba za delilnik napetosti (tudi v drugi oblikah)  
ali izračun toka bremena  $I_b$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun napetosti vira  $U_b$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
5. Enačba za prevodnost (upornost) vodnika ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana dolžina vodnika ..... 1 točka \_\_\_\_\_
6. Zapisana admitanca  $Y$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Zapisan fazni kot  $\varphi$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
7. Zapisan vozliščni zakon ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunani tok ..... 1 točka \_\_\_\_\_
8. Izračunana časovna konstanta ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunani čas ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 9.1 Izražen prvi tok ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunani prvi tok ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 9.2 Zapisana relacija tokovnega delilnika ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunani drugi tok ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 9.3 Izražen tok skozi vir ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunani tok skozi vir ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 9.4 Izražena toplota ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana toplota ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 10.1 Pravilno zapisan izraz za frekvenco ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno izračunana frekvencia ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 10.2 Pravilno narisani časovni diagram toka ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- 10.3 Pravilno izračunana trenutna vrednost toka ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- 10.4 Pravilno izračunana vrednost sinusne funkcije ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno izračunani čas ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 11.1 Zapis relacije ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun energije ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 11.2 Zapis relacije ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun časa prehodnega pojava ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 11.3 Zapis relacije ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun vrednosti toka ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 11.4 Skica napetosti  $u_C$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Skica napetosti  $u_R$  čas ..... 1 točka \_\_\_\_\_