



Š i f r a k a n d i d a t a :

---

**Državni izpitni center**

---



JESENSKI IZPITNI ROK

# **ELEKTROTEHNIKA**

---

Izpitna pola 1

---

**Sobota, 27. avgust 2016 / 90 minut**

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šestilo, trikotnika in računalo.

Kandidat dobi dva konceptna lista in ocenjevalni obrazec.

Priloga s konstantami in enačbami ter magnetilnimi krivuljami je na perforiranem listu, ki ga kandidat pazljivo iztrga.

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

## **NAVODILA KANDIDATU**

**Pazljivo preberite ta navodila.**

**Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.**

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec). Svojo šifro vpišite tudi na konceptna lista.

Izpitna pola vsebuje 8 nalog s kratkimi odgovori in 3 strukturirane naloge. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 40. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju si lahko pomagate z zbirko konstant in enačb v prilogi.

Rešitev, ki jih pišete z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor, slike in diagrame pa rišite prostoročno s svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapишite na novo. Nenečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptna lista, se pri ocenjevanju ne upoštevajo.

Zaupajte vase in svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

---

Ta pola ima 16 strani, od tega 2 prazni.



M 1 6 2 7 7 1 1 1 0 2



## Konstante in enačbe

### Elektrina in električni tok

$$e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$Q = (\pm)ne_0$$

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$I = JA$$

$$m = cIt$$

### Električno polje

$$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon d^2}$$

$$F = QE$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}$$

$$E = \frac{q}{2\pi\varepsilon r}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon}$$

$$D = \varepsilon E = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$$

$$U = Ed$$

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

$$\Phi_e = Q = DA$$

$$C = \frac{Q}{U} \quad C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

$$W = \frac{CU^2}{2} \quad w = \frac{ED}{2}$$

### Enosmerna vezja

$$\sum_k (\pm) I_k = 0$$

$$\sum_m (\pm) U_m = 0$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{G}$$

$$P = UI$$

$$W = Pt$$

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\gamma A}$$

$$\frac{R_g}{R_{20}} = 1 + \alpha (\vartheta - 20 \text{ } ^\circ\text{C})$$

$$\eta = \frac{P_{\text{izh}}}{P_{\text{vh}}}$$

### Magnetno polje

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

$$F = \frac{\mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

$$F = BIl$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu Ir}{2\pi r_0^2}$$

$$B = \frac{\mu NI}{l}$$

$$\Phi = BA$$

$$M = IAB \sin \alpha$$

$$\Theta = Hl$$

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_r H$$

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

### Inducirano električno polje

$$\Psi = N\Phi$$

$$u_i = -\frac{\Delta \Psi}{\Delta t}$$

$$u_i = vBl$$

$$U_m = \omega N\Phi_m$$

$$L = \frac{\Psi}{i} \quad L = \frac{\mu N^2 A}{l}$$

$$W = \frac{Li^2}{2} \quad w = \frac{BH}{2}$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

### Trifazni sistemi

$$\underline{Y}_0 = \frac{Y_1 \underline{U}_1 + Y_2 \underline{U}_2 + Y_3 \underline{U}_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$$

### Izmenična električna vezja

$$\omega = 2\pi f$$

$$Tf = 1$$

$$u = U\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_u)$$

$$i = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_i)$$

$$\varphi = \alpha_u - \alpha_i$$

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{1}{\underline{Y}}$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$\underline{Y} = G + jB$$

$$\underline{Z}_R = R$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\underline{S} = P + jQ = \underline{U}\underline{I}^*$$

$$Q \tan \delta = 1$$

$$\omega_0^2 LC = 1$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$

### Prehodni pojavi

$$u = Ri$$

$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$u = U(1 - e^{-t/\tau})$$


$$u = U e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC$$

$$i = I(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i = I e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

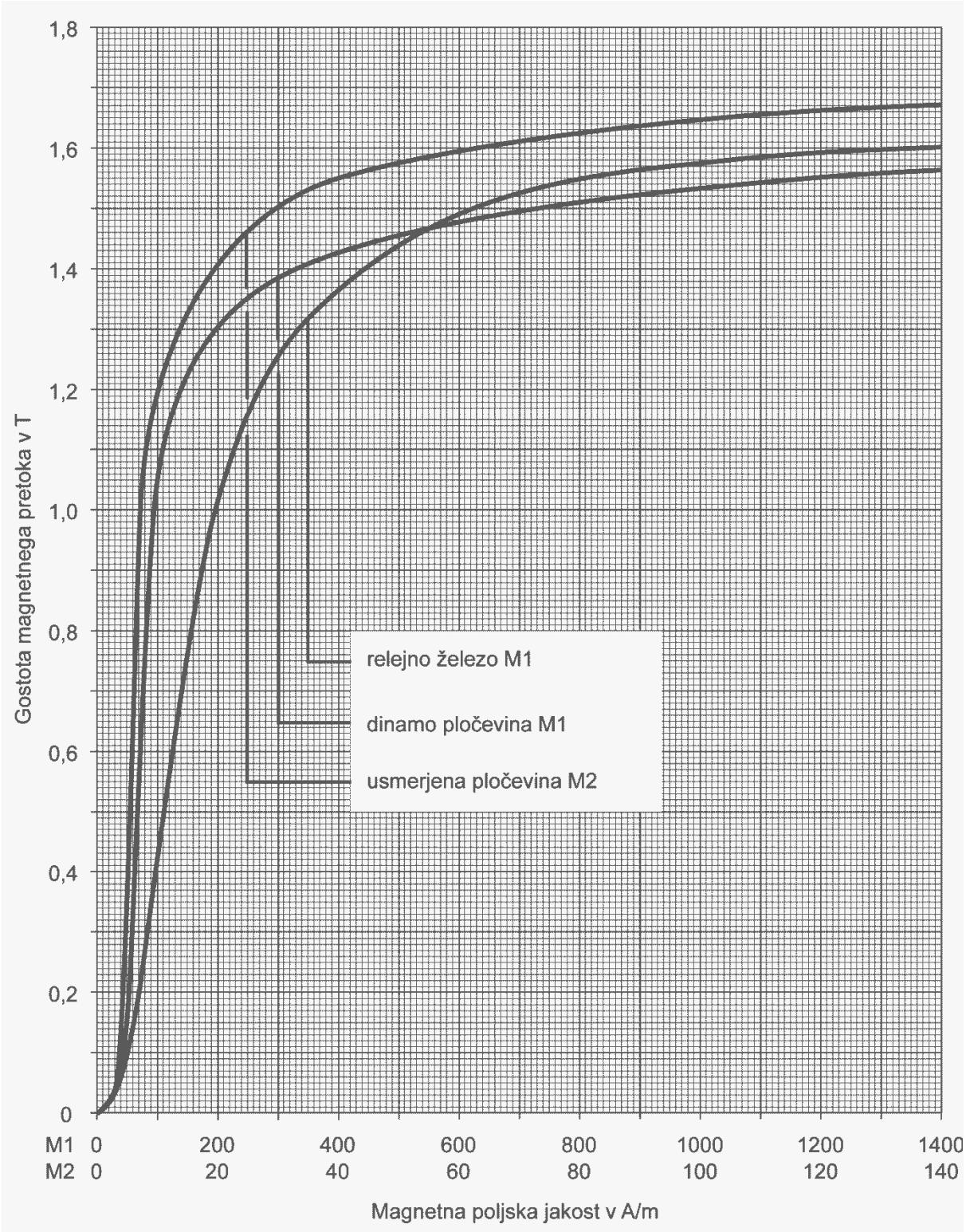



V sivo polje ne pišite.

1. Fizikalna veličina ima enoto  $\text{Vs}/\text{Am}$ .

Poimenujte fizikalno veličino in zapišite njeno oznako.

(2 točki)

2. Dovoljena gostota toka v vodniku je  $J = 2 \text{ A/mm}^2$ .

Izračunajte dopustni tok  $I$ , če je premer vodnika  $d = 2 \text{ mm}$ .

(2 točki)



3. Postopek elektrolize bakra poteka pri gostoti toka  $J = 500 \text{ A/m}^2$ , površina elektrod je  $A = 25 \text{ m}^2$ , elektrokemijski ekvivalent bakra je  $c = 0,329 \cdot 10^{-6} \text{ kg/C}$ .

Izračunajte, koliko bakra se izloči na elektrodah v času  $t = 10 \text{ h}$ .

(2 točki)


4. Z ampermetrom, ki ima merilno območje  $I_A = 50 \text{ mA}$  in notranjo upornost  $R_A = 3,6 \Omega$ , želimo meriti toke do  $I = 500 \text{ mA}$ .

Izračunajte potrebno upornost  $R_S$  soupora.

(2 točki)



5. Dano je enosmerno vezje.

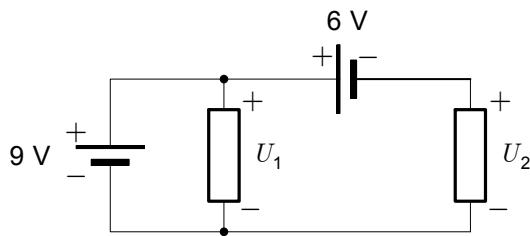

Določite označeni napetosti  $U_1$  in  $U_2$ .

(2 točki)

6. Na uporu sta dana harmonična napetost  $u(t) = 20\sin(400t + 30^\circ)$  V in tok  $i(t) = 40\sin(400t + 30^\circ)$  mA .

Izračunajte moč  $P$  na uporu.

(2 točki)




7. Zaporedno RL-vezje smo priključili na vir harmonične napetosti efektivne vrednosti  $U = 50 \text{ V}$ . Na uporu smo izmerili efektivno vrednost napetosti  $U_R = 30 \text{ V}$ .

Izračunajte efektivno vrednost napetosti  $U_L$ , ki bi jo izmerili na tuljavi.

(2 točki)

V sivo polje ne pišite.

8. Za narisano vezje

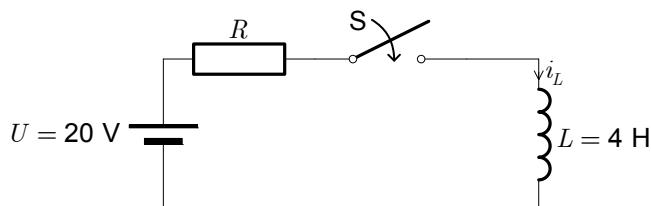

izračunajte upornost  $R$ , da se bo prehodni pojav praktično končal v času  $t = 2 \text{ s}$ .

(2 točki)



9/16

V sivo polje ne pišite.

# Prazna stran

**OBRNITE LIST.**



9. Bakrena žica ima prerez  $A = 0,2 \text{ mm}^2$  in dolžino  $l = 50 \text{ m}$   
 $(\rho = 0,0175 \cdot 10^{-6} \Omega \text{ m}, \alpha = 0,0039 \text{ K}^{-1})$ .

9.1. Izračunajte upornost žice  $R_{20}$  pri sobni temperaturi  $T = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ .

(2 točki)

9.2. Izračunajte upornost žice  $R_{60}$  pri delovni temperaturi  $T = 60 \text{ }^\circ\text{C}$ .

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

- 9.3. Izračunajte toploto  $Q$ , ki se sprosti v žici v času  $t = 5 \text{ min}$ , če jo priključimo na napetost  $U = 20 \text{ V}$ .


(2 točki)

- 9.4. Izračunajte dolžino  $l_1$ , ki bi jo morala imeti žica, da bi imela pri delovni temperaturi  $T = 60^\circ\text{C}$  enako upornost kakor 50-metrska žica pri sobni temperaturi.

(2 točki)



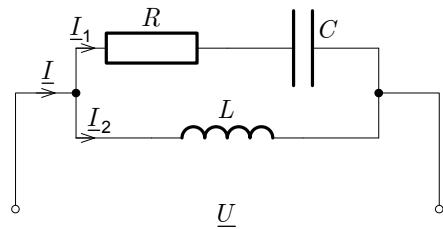10. Na sliki je vezje s podatki:  $R = 20 \Omega$ ,  $C = 20 \mu\text{F}$ ,  $L = 40 \text{ mH}$ ,  $\underline{U} = \text{j}20 \text{ V}$  in  $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ .



10.1. Izračunajte impedanco  $Z_1$  zgornje veje vezja.

(2 točki)

10.2. Izračunajte kazalca  $I_1$  in  $I_2$ .

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

10.3. Izračunajte kompleksno moč  $\underline{S}$ .


(2 točki)

10.4. Izračunajte elementa nadomestnega zaporednega vezja.

(2 točki)



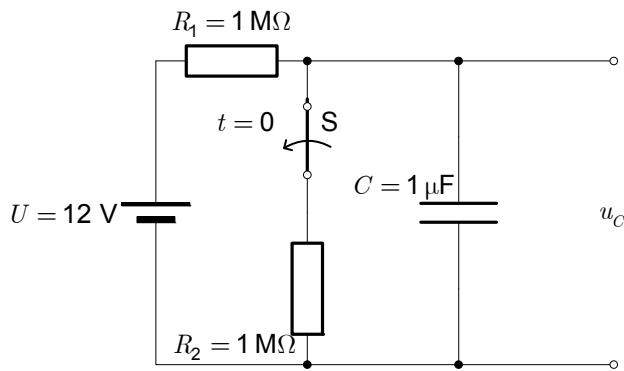11. V narisanim vezju (z  $U = 12 \text{ V}$ ,  $R_1 = R_2 = 1 \text{ M}\Omega$  in  $C = 1 \mu\text{F}$ ) ob času  $t = 0$  izklopimo stikalo S.



11.1. Določite napetost  $U_{C0}$  na kondenzatorju  $C$  v trenutku pred razklenitvijo stikala.

(2 točki)

11.2. Izračunajte časovno konstanto  $\tau$  prehodnega pojava.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

11.3. Izračunajte energijo v kondenzatorju  $C$  po končanem prehodnem pojavu.

(2 točki)

11.4. Skicirajte časovni diagram napetosti na kondenzatorju  $C$  med prehodnim pojavom.

(2 točki)

