



Državni izpitni center



M 1 7 1 7 7 1 1 4

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA
Izpitna pola 1

TOČKOVNIK

Četrtek, 1. junij 2017

SPLOŠNA MATURA

1. Pretvorbena faktorja 1 točka _____
Izračun 1 točka _____
2. Zapis enačbe 2 točki _____
3. Izraz za tok 1 točka _____
Izračun toka 1 točka _____
4. Zapisana enačba 1 točka _____
Izračunan tok 1 točka _____
5. Obkrožena rešitev A 2 točki _____
6. Zapis zveze med reaktancama 1 točka _____
Izračunana reaktanca tuljave X_{L2} 1 točka _____
7. Izraz za absolutno vrednost kazalca 1 točka _____
Izračunana amplituda U_m 1 točka _____
8. Izračunana časovna konstanta 1 točka _____
Izračunan tok 1 točka _____
- 9.1 Odčitek karakteristike 2 točki _____
- 9.2 Enačba za izračun moči 1 točka _____
Izračun moči 1 točka _____
- 9.3 Izračun nazivne moči žarnice 1 točka _____
Izračun energije 1 točka _____
- 9.4 Izračun odstotka zmanjšanja moči 2 točki _____
- 10.1 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun impedance 1 točka _____
- 10.2 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun amplitude 1 točka _____
- 10.3 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun kompleksne moči 1 točka _____
- 10.4 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun kapacitivnosti 1 točka _____
- 11.1 Izraz za tok skozi tuljavo pred sklenitvijo stikala 1 točka _____
Izračunan tok skozi tuljavo pred sklenitvijo stikala 1 točka _____
- 11.2 Izraz za magnetno energijo po končanem pojavi 1 točka _____
Izračunana magnetna energija po končanem pojavi 1 točka _____
- 11.3 Pravilno narisani diagram toka skozi tuljavo 2 točki _____
- 11.4 Pravilno izračunana napetost na tuljavi tik po sklenitvi stikala 2 točki _____