



---

**Državni izpitni center**

---



M 1 8 2 7 7 1 1 4

JESENSKI IZPITNI ROK

**ELEKTROTEHNIKA**  
Izpitna pola 1

**TOČKOVNIK**

**Torek, 28. avgust 2018**

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

1. Zapis ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun ..... 1 točka \_\_\_\_\_
2. Pravilno izračunana gostota točka ..... 2 točki \_\_\_\_\_
3. Trditev ..... 2 točki \_\_\_\_\_
4. Enačba za izračun absolutne spremembe upornosti ali  
enačba za izračun upornosti pri novi temperaturi ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana relativna sprememba upornosti ..... 1 točka \_\_\_\_\_
5. Enačba za spremembo moči ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunano zmanjšanje moči v odstotkih ..... 1 točka \_\_\_\_\_
6. Zapis ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun ..... 1 točka \_\_\_\_\_
7. Pravilno narisani časovni diagram toka  $i$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Pravilno narisani časovni diagram moči  $p$  ..... 1 točka \_\_\_\_\_
8. Zapis ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 9.1 Izražena prva napetost ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana prva napetost ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 9.2 Zapisana relacija napetostnega delilnika ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana druga napetost ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 9.3 Izražena napetost vira ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana napetost vira ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 9.4 Izražena toplota ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana toplota ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 10.1 Zapis izraza ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun resonančne krožne frekvence ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 10.2 Zapis relacije ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun amplitude napetosti v resonanci ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 10.3 Zapis izraza ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun pasovne širine ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 10.4 Zapis izraza ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračun kapacitivnosti dodatnega kondenzatorja ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 11.1 Izraz za el. energijo pred razklenitvijo stikala ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana električna energija pred razklenitvijo stikala ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 11.2 Zapisana končna napetost kondenzatorja ..... 1 točka \_\_\_\_\_  
Izračunana končna napetost kondenzatorja ..... 1 točka \_\_\_\_\_
- 11.3 Narisan diagram napetosti kondenzatorja ..... 2 točki \_\_\_\_\_
- 11.4 Izračunjan tok kondenzatorja tik po razklenitvi stikala ..... 2 točki \_\_\_\_\_