



Š i f r a k a n d i d a t a :

--

Državni izpitni center



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA

Izpitna pola 2

Petek, 4. junij 2021 / 90 minut

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Kandidat prineše nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šestilo, trikotnika in računalo.
Priloga s konstantami, enačbami in magnetilnimi krivuljami ter konceptna lista so na perforiranih listih,
ki jih kandidat pazljivo iztrga.

SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU

Pazljivo preberite ta navodila.

Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani).

Izpitna pola vsebuje 4 naloge s kratkimi odgovori in 8 strukturiranih nalog. Prve 4 naloge so obvezne, med ostalimi 8 izberite in rešite 4. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 40. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju si lahko pomagate z zbirko konstant in enačb v prilogi.

V preglednici z "x" zaznamujte, katere od izbirnih nalog naj ocenjevalec oceni. Če tega ne boste storili, bo od teh ocenil prve štiri naloge, ki ste jih reševali.

5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom v izpitno polo v za to predvideni prostor **znotraj okvirja**, slike in diagrame pa rišite prostoročno s svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptna lista, se pri ocenjevanju ne upoštevajo.

Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

Ta pola ima 28 strani, od tega 2 prazni.



Konstante in enačbe

Elektrina in električni tok

$$e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$Q = (\pm)ne_0$$

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$I = JA$$

$$m = cIt$$

Električno polje

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon d^2}$$

$$F = QE$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$$

$$E = \frac{q}{2\pi\epsilon r}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon}$$

$$D = \epsilon E = \epsilon_0 \epsilon_r E$$

$$U = Ed$$

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

$$\Phi_e = Q = DA$$

$$C = \frac{Q}{U} \quad C = \frac{\epsilon A}{d}$$

$$W = \frac{CU^2}{2} \quad w = \frac{ED}{2}$$

Enosmerna vezja

$$\sum_k (\pm) I_k = 0$$

$$\sum_m (\pm) U_m = 0$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{G}$$

$$P = UI$$

$$W = Pt$$

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\gamma A}$$

$$\frac{R_g}{R_{20}} = 1 + \alpha(\vartheta - 20^\circ\text{C})$$

$$\eta = \frac{P_{izh}}{P_{vh}}$$

Magnetno polje

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

$$F = \frac{\mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

$$F = BIl$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu Ir}{2\pi r_0^2}$$

$$B = \frac{\mu NI}{l}$$

$$\Phi = BA$$

$$M = IAB \sin \alpha$$

$$\Theta = Hl$$

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_r H$$

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

Inducirano električno polje

$$\Psi = N\Phi$$

$$u_i = -\frac{\Delta \Psi}{\Delta t}$$

$$u_i = vBl$$

$$U_m = \omega N\Phi_m$$

$$L = \frac{\Psi}{i} \quad L = \frac{\mu N^2 A}{l}$$

$$W = \frac{Li^2}{2} \quad w = \frac{BH}{2}$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

Trifazni sistemi

$$\underline{V}_0 = \frac{\underline{Y}_1 \underline{U}_1 + \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{Y}_3 \underline{U}_3}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3}$$

Izmenična električna vezja

$$\omega = 2\pi f$$

$$Tf = 1$$

$$u = U\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_u)$$

$$i = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_i)$$

$$\varphi = \alpha_u - \alpha_i$$

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$$

$$\underline{Z} = \frac{U}{I} = \frac{1}{\underline{Y}}$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$\underline{Y} = G + jB$$

$$\underline{Z}_R = R$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\underline{S} = P + jQ = \underline{U}\underline{I}^*$$

$$Q \tan \delta = 1$$

$$\omega_0^2 LC = 1$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$

Prehodni pojavi

$$u = Ri$$

$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$u = U(1 - e^{-t/\tau})$$


$$u = U e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC$$

$$i = I(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i = I e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

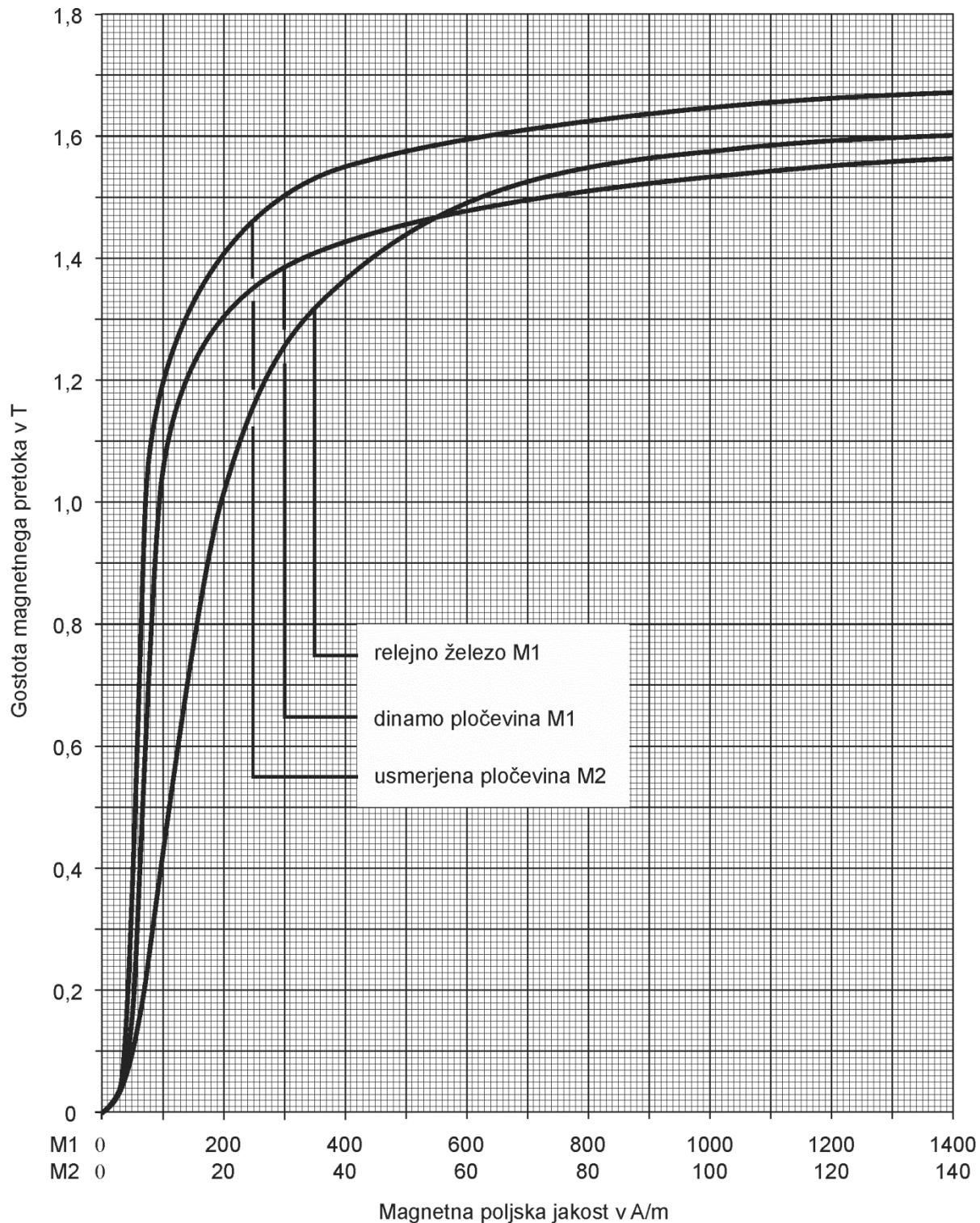



Konceptni list

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.



Konceptni list



7/28

Konceptni list

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.



Konceptni list

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.



Naloge od 1 do 4: Rešite vse naloge.

1. Med sponki A in B je priključen napetostni vir z napetostjo $U = 12 \text{ V}$.

Narišite sponki in simbol napetostnega vira, da bo napetost $U_{AB} = -12 \text{ V}$.

(2 točki)


2. Enota amper je definirana z magnetno silo med ravnima tokovodnikoma.

Narišite skico, jo označite in napišite definicijo enote enega ampera.

(2 točki)



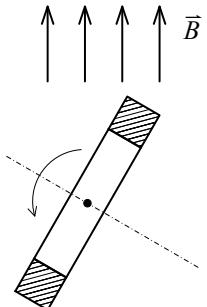3. Tuljavica se enakomerno vrti v homogenem magnetnem polju.
Kakšna je oblika časovne funkcije inducirane napetosti v tuljavi?



(2 točki)

4. Efektivna vrednost fazne napetosti trifaznega generatorja je 230 V.
Izračunajte amplitudo medfazne napetosti.

(2 točki)



11/28


Prazna stran

OBRNITE LIST.



Naloge od 5 do 12: Izberite katerekoli štiri naloge, na naslovnici izpitne pole zaznamujte njihove zaporedne številke in jih rešite.

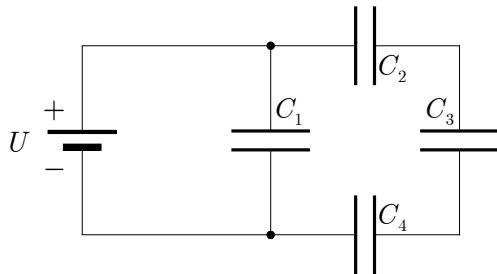5. Kondenzatorji v vezju imajo kapacitivnosti: $C_1 = 4 \mu\text{F}$, $C_2 = 12 \mu\text{F}$, $C_3 = 20 \mu\text{F}$ in $C_4 = 30 \mu\text{F}$. Prikložna napetost je $U = 100 \text{ V}$.



- 5.1. Izračunajte nadomestno kapacitivnost C_{234} desne veje v vezju.

(2 točki)

- 5.2. Izračunajte nadomestno kapacitivnost C vezja.

(2 točki)



5.3. Izračunajte napetost U_2 na drugem kondenzatorju.


(2 točki)

5.4. Kakšno kapacitivnost bi moral imeti kondenzator C_4 , da bi bila na njem polovica napajalne napetosti?

(2 točki)



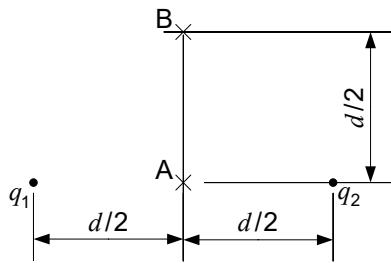6. Vzporedna vodnika sta nanelektrena z nabojema $q_1 = 4 \text{ nC/m}$ in $q_2 = -4 \text{ nC/m}$. Razdalja med njima je $d = 40 \text{ cm}$.



- 6.1. Izračunajte absolutno vrednost električne poljske jakosti v točki A.

(2 točki)

- 6.2. Izračunajte gostoto električne energije v točki A.

(2 točki)



6.3. Izračunajte absolutno vrednost električne poljske jakosti v točki B.


(2 točki)

6.4. Izračunajte absolutno vrednost električne sile na desni vodnik na dolžini $l = 50$ m.

(2 točki)



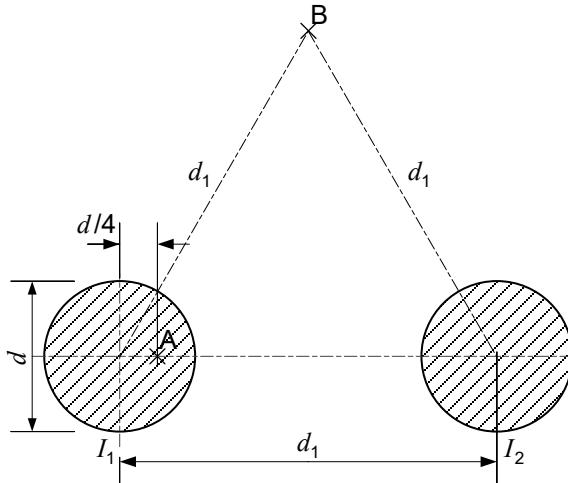7. Vzporedna vodnika premera $d = 6 \text{ cm}$ vodita toka $I_1 = I_2 = I = 450 \text{ A}$ v isto smer. Njuna medosna razdalja je $d_1 = 15 \text{ cm}$.



- 7.1. Izračunajte absolutno vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka v osi desnega vodnika.

(2 točki)

- 7.2. Izračunajte absolutno vrednost magnetne sile na desni vodnik na dolžini $l = 250$ m.

(2 točki)



- 7.3. Izračunajte absolutno vrednost gostote magnetnega pretoka v levem vodniku v točki A, ki je za $d/4$ oddaljena od osi.


(2 točki)

- 7.4. Izračunajte absolutno vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka v točki B, ki je za d_1 oddaljena od obeh osi vodnikov.

(2 točki)



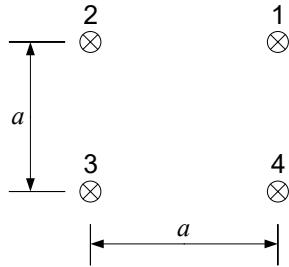8. Štirje vzporedni vodniki vodijo enake toke $I = 250 \text{ A}$. Razdalja $a = 40 \text{ cm}$.



- 8.1. Opredelite točko v okolici vodnikov, v kateri je magnetna poljska jakost enaka nič.

(2 točki)

- 8.2. Izračunajte absolutno vrednost magnetne sile med prvim in drugim vodnikom na dolžini $l = 120$ m.

(2 točki)



- 8.3. Izračunajte absolutno vrednost magnetne sile med prvim in tretjim vodnikom na dolžini $l = 120$ m.

(2 točki)

- 8.4. Izračunajte absolutno vrednost magnetne sile na prvi vodnik na dolžini $l = 120$ m.

(2 točki)



9. Dve navitji z $N_1 = 200$ in $N_2 = 300$ sta na skupnem feromagnetnem jedru z magnetno upornostjo $R_m = 2 \cdot 10^6$ A/Vs.

9.1. Navitji vežemo zaporedno in priključimo na vir s tokom $I = 1$ A. Magnetna pretoka navitij si nasprotujeta. Izračunajte magnetni pretok v jedru.

(2 točki)

9.2. Izračunajte absolutno vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka v jedru, če je presek jedra $A = 2 \text{ cm}^2$.

(2 točki)

(2 točki)



- 9.3. Izračunajte absolutno vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka v jedru, če bi bili navitji vezani tako, da bi se magnetna pretoka navitij v jedru podpirala.

(2 točki)

- 9.4. Izračunajte medsebojno induktivnost navitij.

(2 točki)



10. V tuljavi z induktivnostjo $L = 2 \text{ mH}$ se tok med časoma $t_1 = 0 \text{ s}$ in $t_2 = 5 \text{ ms}$ linearno povečuje od vrednosti $i_1 = 0 \text{ A}$ do vrednosti $i_2 = 2 \text{ A}$, zatem pa do časa $t_3 = 20 \text{ ms}$ linearno zmanjšuje nazaj do vrednosti $i_3 = 0 \text{ A}$.

10.1. Izračunajte magnetni sklep tuljave v trenutku $t_4 = 2$ ms.

(2 točki)

10.2. Izračunajte magnetno energijo v tuljavi v tem trenutku.

(2 točki)



10.3. Izračunajte napetost med sponkama tuljave v tem trenutku.

(2 točki)

10.4. Določite trenutek t_5 v intervalu upadanja toka, v katerem bo magnetna energija v tuljavi tolikšna kakor v trenutku t_4 .

(2 točki)



11. Bremena z impedancami $\underline{Z}_1 = 80 \Omega$, $\underline{Z}_2 = 80 \Omega$ in $\underline{Z}_3 = j80 \Omega$ priključimo na trifazni sistem napetosti 400 / 230 V v zvezdni vezavi s povratnim vodnikom. Kazalec prve fazne napetosti je $\underline{U}_1 = 230 \text{ V}$.

11.1. Zapišite kazalca drugih dveh faznih napetosti.

(2 točki)

11.2. Izračunajte kazalce tokov skozi bremena.

(2 točki)



11.3. Izračunajte kazalec toka v povratnem vodniku.

(2 točki)

11.4. Izračunajte kompleksno moč trifaznega bremena.

(2 točki)



12. Simetrično trifazno breme induktivnega značaja je priključeno na trifazno omrežje 400 V/230 V. Faktor delavnosti bremena je $\cos \varphi = 0,8$. Z ampermetrom smo merili efektivne vrednosti linjskih tokov in izmerili 9 A.

12.1. Izračunajte navidezno moč bremena.

(2 točki)

12.2. Izračunajte delovno moč bremena.

(2 točki)



12.3. Izračunajte jalovo moč bremena.

(2 točki)

12.4. Določite impedance elementov nadomestnega vezja trifaznega bremena v trikotni vezavi.

(2 točki)



Prazna stran