



Šifra kandidata:

Državni izpitni center



M 0 7 2 7 7 1 1 2

JESENSKI ROK

ELEKTROTEHNIKA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Petek, 31. avgust 2007

SPLOŠNA MATURA

Moderirana različica

A01

Džul (J) in kilovatna ura (kW h) sta enoti za delo ali energijo.

Delo 2,3 kW h izrazite v džulih.

(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

Zapis dela v džulih

A02

Nevzbijen atom bakra ima 29 elektronov.

Izračunajte elektrino v jedru atoma bakra.

(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

Izračun elektrine v jedru atoma bakra

A03

Na nekem mestu se spremeni presek tokovodnika: v prvem delu ima presek $S_1 = 2,5 \text{ mm}^2$, tok pa gostoto $J_1 = 3 \text{ A/mm}^2$, v drugem delu ima vodnik presek $S_2 = 5 \text{ mm}^2$.

Izračunajte gostoto toka J_2 v drugem delu tokovodnika.

(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

Gostota toka na drugem odseku tokovodnika

A04

Na oddaljenosti $r_1 = 1$ cm od točkastega naboja je absolutna vrednost vektorja električne poljske jakosti enaka $E_1 = 300$ kV/m.

Izračunajte absolutno vrednost električne poljske jakosti E_2 na oddaljenosti $r_2 = 2 \text{ cm}$ od tega naboja.

(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

Poljska jakost

$$E_1 = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2} \text{ in } E_2 = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2} \Rightarrow$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \Rightarrow E_2 = E_1 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 = 300 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 = 75 \text{ kV/m} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

A05

Skozi grelec z upornostjo $R = 6 \Omega$ je električni tok $I = 15 \text{ A}$.

Izračunajte toploto, ki se sprosti v grelcu v času $t = 3$ min.

(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

Sproščena toplota v grelcu

A06

Akumulator ima napetost prostega teka $U_0 = 1,2 \text{ V}$ in zanemarljivo notranjo upornost.

Breme, ki je bilo priključeno na akumulator, je sprejelo energijo $W = 6 \text{ Wh}$.

Izračunajte naboj Q , ki je stekel skozi akumulator.

(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

Izračun naboja

A07

V transformatorski pločevini je pri magnetni poljski jakosti $H = 30 \text{ A/m}$ gostota magnetnega pretoka $B = 1,5 \text{ T}$.

Izračunajte relativno permeabilnost pločevine v tej delovni točki.

(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

Izračun relativne permeabilnosti

$$B = \mu_0 \mu_r H \Rightarrow \mu_r = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{1,5}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 30} = 39800 \text{ 2 točki}$$

A08

Tok $I = 0,5$ A povzročí v tuljavi z $N = 500$ ovoji magnetni pretok $\Phi = 1,2$ mWb.

Izračunajte induktivnost tuljave?

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Induktivnost tuljave

A09

Efektivna vrednost harmonične napetosti je $U = 10 \text{ V}$.

Določite srednjo in maksimalno vrednost napetosti.

(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje


Srednja vrednost harmonične funkcije je enaka nič

$U_{\text{sr}} = 0 \text{ V}$ 1 točka

Maksimalna vrednost

A10

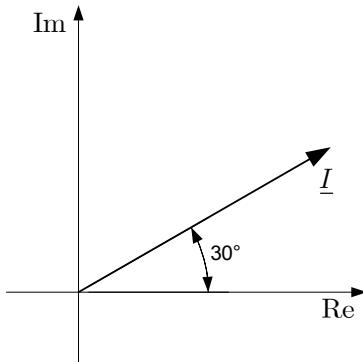Kazalec na sliki pripada harmoničnemu toku, ki ima amplitudo I_m in krožno frekvenco ω .



Zapišite ta tok kot časovno funkcijo.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Izraza za trenutni vrednosti napetosti in toka

All

Trifazni motor moći $P = 10$ kW ima faktor delavnosti 0,8.

Izračunajte jalovo moč Q motorja.

(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

Jalova moč

A12

Nenaelektron kondenzator kapacitivnosti $C = 10 \mu\text{F}$ in njemu zaporedno vezan upor upornosti $R = 1 \text{k}\Omega$ priključimo v trenutku $t = 0 \text{ s}$ na enosmerno napetost $U = 10 \text{ V}$.

Določite vrednost napetosti na kondenzatorju v trenutku $t = 10 \text{ ms}$.

(2 točki)


Rešitev in navodilo za ocenjevanje

Napetost na kondenzatorju

$$u(t) = 10(1 - e^{-t/\tau}) \text{ V}$$

B01

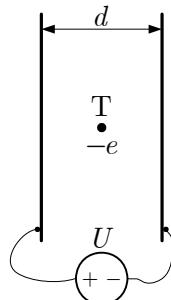Med vzporedni plošči z razmakom $d = 8$ cm je priključen vir z napetostjo $U = 320$ V. V točki T v sredini med ploščama je v danem trenutku elektron. Masa elektrona je $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg.



- a) Izračunajte absolutno vrednost vektorja električne poljske jakosti \vec{E} v točki T .
(2 točki)

b) Vrišite vektor poljske jakosti \vec{E} in vektor električne sile \vec{F} , ki deluje na elektron.
(2 točki)

The diagram shows two vertical parallel plates separated by a distance d . A central point T is marked between the plates. A small circle with a minus sign $-e$ is placed at point T , representing an electron. Below the plates, a battery symbol with a plus terminal (+) on the left and a minus terminal (-) on the right is shown, indicating the voltage U between the plates.


c) Izračunajte pospešek elektrona v točki T .
(2 točki)

d) Izračunajte čas, v katerem bo elektron udaril v ploščo, če je pred tem v točki T miroval.
(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

- a) Izračun električne poljske jakosti
 $E = \frac{U}{d} = \frac{320}{0,08} = 4 \text{ kV/m}$ 2 točki

b) Skica vektorjev

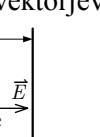


..... 2 točki

c) Izračun pospeška elektrona
 $a = \frac{F}{m_e} = \frac{eE}{m_e} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 4 \cdot 10^3}{9,11 \cdot 10^{-31}} = 0,7 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2$ 2 točki

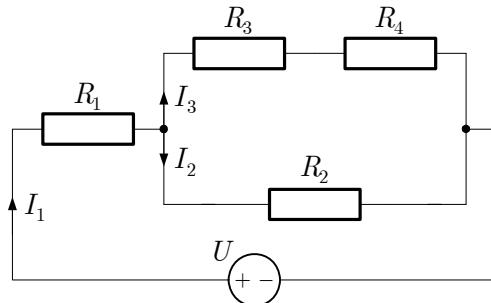d) Čas, v katerem elektron udari v ploščo
 $\frac{d}{2} = \frac{at^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{d}{a}} = \sqrt{\frac{0,08}{0,7 \cdot 10^{15}}} = 10,7 \text{ ns}$ 2 točki

B02

Vezje uporov z upornostmi $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 80 \Omega$, $R_3 = 50 \Omega$ in $R_4 = 30 \Omega$ je priključeno na vir $U = 48 \text{ V}$.



- a) Izračunajte nadomestno upornost sestavljenega bremena.
(2 točki)
- b) Izračunajte tok I_1 .
(2 točki)
- c) Izračunajte tok I_2 .
(2 točki)
- d) Izračunajte moč na uporu upornosti R_4 .
(2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

- a) Skupna upornost, s katero je obremenjen napetostni vir

$$R = R_1 + \frac{R_2 R_{34}}{R_2 + R_{34}} = R_1 + \frac{R_2 (R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4} = 8 + \frac{80 (50 + 30)}{80 + 50 + 30} = 48 \Omega \quad \dots \dots \dots \text{2 točki}$$

- b) Izračun toka I_1

$$I_1 = \frac{U}{R} = \frac{48}{48} = 1 \text{ A} \quad \dots \dots \dots \text{2 točki}$$

- c) Izračun toka I_2

$$\begin{aligned} I_2 + I_3 &= I_1 \\ \frac{I_2}{I_3} &= \frac{R_3 + R_4}{R_2} = \frac{50 + 30}{80} = 1 \Rightarrow I_2 = \frac{I_1}{2} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ A} \end{aligned} \quad \dots \dots \dots \text{2 točki}$$

- d) Izračun moči


$$P_4 = R_4 I_3^2 = 30 \cdot 0,5^2 = 7,5 \text{ W} \quad \dots \dots \dots \text{2 točki}$$

B03

Vzperedna bakrena vodnika polmera $r_0 = 2 \text{ cm}$, **dolžine** $l = 30 \text{ m}$ **in medosne oddaljenosti** $d = 10 \text{ cm}$ **oblikujeta simetrični dvovod.** Tok v vodnikih dvovoda je $I = 20 \text{ A}$.

- a) Narišite vektor magnetne sile na desni vodnik.

(2 točki)

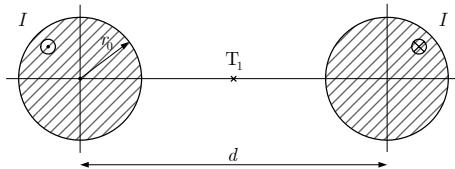

- b) Izračunajte absolutno vrednost magnetne sile na desni vodnik.

(2 točki)

- c) Izračunajte absolutno vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka v točki T_1 , ki leži na sredini zveznice med osema vodnikov.

(2 točki)


- d) Narišite vektor gostote magnetnega pretoka in izračunajte njegovo absolutno vrednost v točki T_2 na premici skozi osi vodnikov, ki je od osi levega vodnika oddaljena za $r_2 = 1 \text{ cm}$.

(2 točki)



Rešitev in navodilo za ocenjevanje

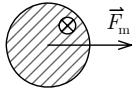- a) Vektor magnetne sile na desni vodnik



2 točki


- b) Absolutna vrednost magnetne sile na desni vodnik

- c) Absolutna vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka v točki T_1

$$B = 2 \frac{\mu_0 I}{2\pi \left(\frac{d}{2}\right)} = 2 \frac{\mu_0 I}{\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20}{\pi \cdot 0,05} = 160 \text{ } \mu\text{T} \dots \text{2 točki}$$

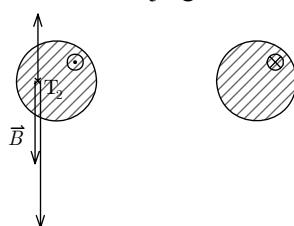- d) Vektor gostote magnetnega pretoka v T_2 ,

Skica vektorja gostote magnetnega pretoka v točki T,



..... 1 točka


Absolutna vrednost vektorja gostote magnetnega pretoka v točki T_2

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0^2} r_2 - \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+r_2)} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20}{2\pi \cdot 0,02^2} \cdot 0,01 - \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20}{2\pi \cdot 0,11}$$

$B = 100 - 36,36 = 63,64 \mu\text{T}$ 1 točka

B04

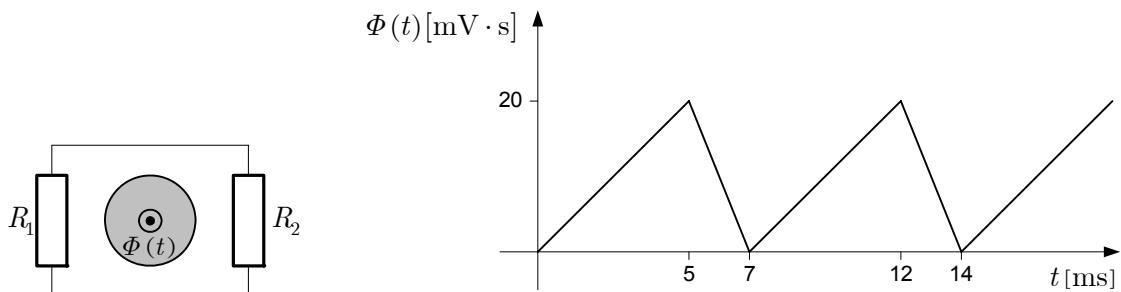V feromagnetnem stebru se magnetni pretok $\Phi(t)$ spreminja periodično po dani časovni funkciji. Okrog feromagnetnega stebra je sklenjena zanka z uporoma $R_1 = 30 \Omega$ in $R_2 = 20 \Omega$. V zanki se inducira napetost u in v njej teče induciran tok i .



- a) Kolikšna je inducirana napetost u v intervalu od 0 ms do 5 ms? (2 točki)
 - b) Kolikšen je inducirani tok i v zanki ob času $t = 6$ ms? (2 točki)
 - c) Kolikšna je moč na uporu $R_l = 30 \Omega$ ob času $t = 6$ ms? (2 točki)
 - d) Izračunajte srednjo vrednost U_{sr} inducirane napetosti. (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje:

- a) Inducirana napetost v prvem intervalu

$$u = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -\frac{20 \cdot 10^{-3} \text{ V s}}{5 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = -4 \text{ V} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

b) Induciran tok v zanki

$$i = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \frac{1}{R_1 + R_2} = -\frac{-20 \cdot 10^{-3} \text{ V s}}{2 \cdot 10^{-3} \text{ s}} \frac{1}{50 \Omega} = 0,2 \text{ A} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

c) Moč na motorju


$$P_2 = R_2 i^2 = 30 \Omega \cdot (0,2 \text{ A})^2 = 1,2 \text{ W} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

d) Srednja vrednost napetosti

$$U_{\text{sr}} = \frac{1}{7 \cdot 10^{-3} \text{ s}} (-4 \text{ V} \cdot 5 \cdot 10^{-3} \text{ s} + 10 \text{ V} \cdot 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}) = 0 \text{ V} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

B05

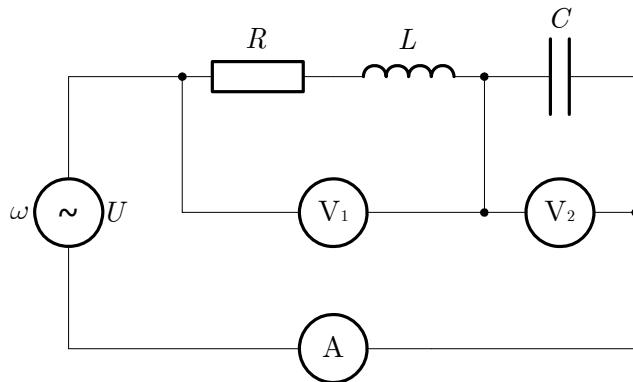Zaporedni nihajni krog z uporom upornosti $R = 2 \Omega$, tuljavo induktivnosti $L = 10 \mu\text{H}$ in kondenzatorjem kapacitivnosti $C = 100 \text{ nF}$ je vzbujan s harmoničnim virom efektivne napetosti $U = 5 \text{ V}$ in spremenljive frekvence (frekvenčni generator).



- a) Kolikšen je odčitek z ampermetra v resonanci? (2 točki)
- b) Kolikšen je odčitek z voltmetra V_2 v resonanci? (2 točki)
- c) Kolikšen je odčitek z voltmetra V_1 v resonanci? (2 točki)
- d) Kolikšen bi bil odčitek drugega voltmeterja, če bi bila frekvenca generatorja veliko manjša od resonančne frekvence nihajnega kroga? (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Odčitek z ampermetra v resonanci

$$I = \frac{U}{R} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ A} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

- b) Izračun napetosti, ki jo meri drugi voltmeter

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-5} \cdot 10^{-7}}} = 10^6 \text{ rad/s} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$U_2 = \frac{1}{\omega_0 C} I = \frac{1}{10^6 \text{ s}^{-1} \cdot 10^{-7} \text{ H}} \cdot 2,5 \text{ A} = 25 \text{ V} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

- c) Izračun napetosti, ki jo meri prvi voltmeter

$$U_1 = \sqrt{R^2 + (\omega_0 L)^2} I = \sqrt{2^2 + (10^6 \cdot 10^{-5})^2} \cdot 2,5 = 25,5 \text{ V} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

- d) Odgovor


Pri frekvenci, ki je veliko manjša od resonančne, je absolutna vrednost impedance kondenzatorja veliko večja od absolutnih vrednosti impedanci ostalih dveh elementov, zato je odčitek drugega voltmeterja praktično enak efektivni vrednosti napetosti vira. $\dots \quad 2 \text{ točki}$

B06

Upor, kondenzator in tuljava so priključeni na simetrični trifazni sistem v vezavi trikot.

Absolutne vrednosti njihovih impedanc so: $Z_R = 25 \Omega$, $Z_C = 20 \Omega$ in $Z_L = 40 \Omega$.

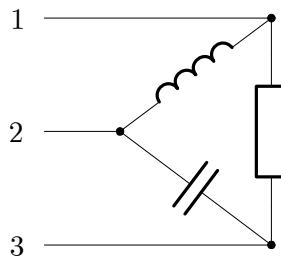Efektivna vrednost medfazne napetosti je $U = 400 \text{ V}$.



a) Izračunajte delovno moč upora.

(2 točki)

b) Izračunajte jalovo moč kondenzatorja.


(2 točki)

c) Izračunajte jalovo moč tuljave.

(2 točki)

d) Izračunajte kompleksno moč $\underline{S} = P + jQ$ trifaznega bremena, ko so isti elementi priključeni na isti trifazni sistem v vezavi zvezda z nevtralnim vodnikom.

(2 točki)

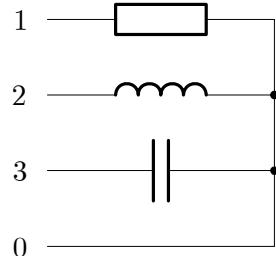**Rešitev in navodilo za ocenjevanje**

a) Delovna moč upora

$$P_R = \frac{U^2}{Z_R} = \frac{400^2}{25} = 6,4 \text{ kW} \quad \dots \quad \text{2 točki}$$

b) Jalova moč kondenzatorja

$$Q = -\frac{U^2}{Z_C} = -\frac{400^2}{20} = -8 \text{ kvar} \quad \dots \quad \text{2 točki}$$

c) Jalova moč tuljave


$$Q = \frac{U^2}{Z_L} = \frac{400^2}{40} = 4 \text{ kvar} \quad \dots \quad \text{2 točki}$$

d) Kompleksna moč trifaznega bremena v vezavi zvezda z nevtralnim vodnikom

$$\begin{aligned} \underline{S} &= P + jQ = \frac{U_f^2}{Z_R} - j\frac{U_f^2}{Z_C} + j\frac{U_f^2}{Z_L} \\ &= \frac{\left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2}{25} - j\frac{\left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2}{20} + j\frac{\left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2}{40} = (2,13 - j1,33) \text{ kV A} \end{aligned} \quad \dots \quad \text{2 točki}$$

B07

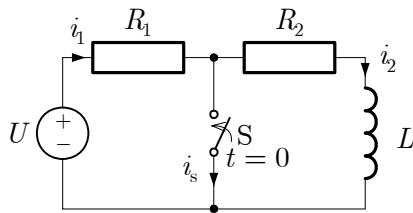Vezje ima podatke: $U = 2 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 0,1 \Omega$ in $L = 10 \text{ mH}$. V času $t = 0 \text{ s}$ sklenemo stikalo S.



- a) Določite vrednost toka i_2 skozi tuljavo pred sklenitvijo stikala. (2 točki)
- b) Izračunajte magnetno energijo v tuljavi pred sklenitvijo stikala. (2 točki)
- c) Izračunajte časovno konstanto prehodnega pojava po sklenitvi stikala. (2 točki)
- d) Izračunajte tok i_s skozi stikalo v času ene časovne konstante po sklenitvi stikala. (2 točki)

Rešitev in navodilo za ocenjevanje

- a) Tok i_2 pred sklenitvijo stikala

$$i_2 = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{2}{2 \cdot 0,1} = 10 \text{ A} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

- b) Magnetna energija pred sklenitvijo stikala

$$W_m = \frac{Li_2^2}{2} = \frac{10^{-2} \cdot 10^2}{2} = 500 \text{ mJ} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

- c) Časovna konstanta prehodnega pojava

$$\tau = \frac{L}{R_2} = \frac{10^{-2}}{10^{-1}} = 100 \text{ ms} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

- d) Tok skozi stikalo v času ene časovne konstante

$$i_s(t) = \frac{U}{R_1} - \frac{U}{R_1 + R_2} e^{-t/\tau}$$

$$i_s(\tau) = \frac{U}{R_1} - \frac{U}{R_1 + R_2} e^{-1} = \frac{2}{0,1} - \frac{2}{0,2} e^{-1} = 16,32 \text{ A} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$