



Š i f r a k a n d i d a t a :

Državni izpitni center



M 0 7 2 7 7 1 1 3

JESENSKI ROK

ELEKTROTEHNIKA

TOČKOVNIK

Petek, 31. avgust 2007

SPLOŠNA MATURA

A01

Pravilno zapisano delo v džulih 2 točki _____

A02

Pravilno izračunana elektrina v jedru atoma bakra 2 točki _____

A03

Pravilno izračunana gostota toka 2 točki _____

A04

Pravilno izračunana absolutna vrednost vektorja električne poljske
jakosti 2 točki _____

A05

Pravilno izračunana toplota 2 točki _____

A06

Pravilno izračunan naboј 2 točki _____

A07

Pravilno izračunana relativna permeabilnost 2 točki _____

A08

Pravilno izračunana induktivnost 2 točki _____

A09

Pravilno določena srednja vrednost napetosti 1 točka _____

Pravilno izračunana maksimalna vrednost napetosti 1 točka _____

A10

Pravilno zapisan izraz za trenutno vrednost toka 2 točki _____

A11

Pravilno izračunana jalova moč motorja 2 točki _____

A12

Pravilno izračunana vrednost napetosti na kondenzatorju 2 točki _____

B01

- a) Pravilno izračunana električna poljska jakost 2 točki _____
- b) Pravilno skicirana vektorja poljske jakosti in sile 2 točki _____
- c) Pravilno izračunan pospešek elektrona 2 točki _____
- d) Pravilno izračun čas, v katerem elektron udari v ploščo 2 točki _____

B02

- a) Pravilno izračunana nadomestna upornost 2 točki _____
- c) Pravilno izračunani prvi tok 2 točki _____
- d) Pravilno izračunani drugi tok 2 točki _____
- b) Pravilno izračunana moč 2 točki _____

B03

- a) Pravilno narisani vektor magnetne sile na desni vodnik 2 točki _____
- b) Pravilno izračunana absolutna vrednost magnetne sile
na desni vodnik 2 točki _____
- c) Pravilno izračunana absolutna vrednost vektorja gostote
magnetnega pretoka v T_1 2 točki _____
- d) Pravilno skiciran vektor gostote magnetnega pretoka v T_2 1 točka _____
Pravilno izračunana absolutna vrednost vektorja gostote
magnetnega pretoka v T_2 1 točka _____

B04

- a) Inducirana napetost 2 točki _____
- b) Induciran tok 2 točki _____
- c) Moč 2 točki _____
- d) Srednja vrednost napetosti 2 točki _____

B05

- a) Pravilno izračunani odčitek z ampermetrom v resonanci 2 točki _____
- b) Pravilno izračunana resonančna frekvenca 1 točka _____
Pravilno izračunani odčitek z drugega voltmetra v resonanci 1 točka _____
- c) Pravilno izračunani odčitek s prvega voltmetra v resonanci 2 točki _____
- d) Pravilno določen odčitek z drugega voltmetra pri
zelo majhnih frekvencih 2 točki _____

B06

- a) Pravilno izračunana delovna moč upora 2 točki _____
- b) Pravilno izračunana jalova moč kondenzatorja 2 točki _____
- c) Pravilno izračunana jalova moč tuljave 2 točki _____
- d) Pravilno izračunana kompleksna moč trifaznega bremena v vezavi zvezda z nevtralnim
vodnikom 2 točki _____

B07

- a) Pravilno določena vrednost toka skozi tuljavo pred sklenitvijo
stikala 2 točki _____
- b) Pravilno izračunana magnetna energija v tuljavi 2 točki _____
- c) Pravilno izračunana časovna konstanta prehodnega pojava 2 točki _____
- d) Pravilno izračunani tok skozi stikalo v času ene časovne konstante po
sklenitvi stikala 2 točki _____