



Državni izpitni center



M 1 6 1 7 7 1 1 5

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA
Izpitna pola 2

TOČKOVNIK

Četrtek, 2. junij 2016

SPLOŠNA MATURA

1. Zapisa energij 1 točka _____
Izračun razmerja 1 točka _____
2. Odčitka poljskih jakosti 1 točka _____
Izračun novega toka 1 točka _____
3. Zapis sklepa 1 točka _____
Izračun sklepa 1 točka _____
4. Enačba za izračun toka 1 točka _____
Izračunan tok 1 točka _____
- 5.1 Narisano vezje 2 točki _____
5.2 Enačba 1 točka _____
Izračun 1 točka _____
- 5.3 Izraz 1 točka _____
Izračun 1 točka _____
- 5.4 Izraz 1 točka _____
Izračun 1 točka _____
- 6.1 Izračun kapacitivnosti 1 točka _____
Izračun napetosti 1 točka _____
- 6.2 Zapis enačbe 1 točka _____
Izračun energije 1 točka _____
- 6.3 Zapis enačbe 1 točka _____
Izračun gostote 1 točka _____
- 6.4 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun nove napetosti 1 točka _____
- 7.1 Vrisana smer \vec{B}_1 1 točka _____
Vrisana smer \vec{B}_2 1 točka _____
- 7.2 Enačba za izračun B_1 1 točka _____
Izračunana gostota pretoka B_1 1 točka _____
- 7.3 Izračunana gostota pretoka B_2 2 točki _____
- 7.4 Vrisana smer sile \vec{F}_3 1 točka _____
Izračunana velikost F_3 1 točka _____
- 8.1 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun napetosti 1 točka _____
- 8.2 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun jakosti 1 točka _____
- 8.3 Odčitek gostote 1 točka _____
Izračun pretoka 1 točka _____
- 8.4 Izračun novega pretoka 1 točka _____
Izračun odstotka zmanjšanja 1 točka _____
- 9.1 Zapis izraza 1 točka _____
Izračun induktivnosti 1 točka _____
- 9.2 Zapis izraza 1 točka _____
Izračun medsebojne induktivnosti 1 točka _____
- 9.3 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun amplitude toka 1 točka _____
- 9.4 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun napetosti 1 točka _____

10.1 Zapis zveze	1 točka _____
Izračun inducirane napetosti	1 točka _____
10.2 Zapis izraza	1 točka _____
Izračun induktivnosti	1 točka _____
10.3 Zapis energije	1 točka _____
Izračun energije	1 točka _____
10.4 Določitev trenutka brez energije	2 točki _____
11.1 Zapis kazalca druge medfazne napetosti	1 točka _____
Zapis kazalca tretje medfazne napetosti	1 točka _____
11.2 Zapis relacij	1 točka _____
Izračun kazalcev	1 točka _____
11.3 Zapis relacije	1 točka _____
Izračun kazalca tretjega linijskega toka	1 točka _____
11.4 Zapis relacije	1 točka _____
Izračun kompleksne moči	1 točka _____
12.1 Enačba za izračun toka \underline{I}_1	1 točka _____
Izračunan tok \underline{I}_1	1 točka _____
12.2 Enačba za izračun delovne moči P	1 točka _____
Izračunana moč P	1 točka _____
12.3 Izračunan potencial \underline{V}_0	2 točki _____
12.4 Enačba za izračun toka \underline{I}_3	1 točka _____
Izračunan tok \underline{I}_3	1 točka _____