



Državni izpitni center



M 1 5 2 7 7 1 1 4

JESENSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA

==== Izpitna pola 1 ====

TOČKOVNIK

Četrtek, 27. avgust 2015

SPLOŠNA MATURA

1. Pravilno izračunana gostota točka 2 točki _____
2. Izračun odtečenega naboja 1 točka _____
Izračun preostalega naboja 1 točka _____
3. Enakost mas 1 točka _____
Izračun novega toka 1 točka _____
4. Pravilno zapisana enačba za izkoristek 1 točka _____
Pravilno izračunan izkoristek 1 točka _____
5. Pravilno določen potencial V_A 1 točka _____
Pravilno izračunan potencial V_B 1 točka _____
6. Obkrožen odgovor C 2 točki _____
7. Pravilno določena napetost U_R 2 točki _____
8. Pravilno zapisana začetna napetost na uporu 1 točka _____
Pravilno skiciran potek napetosti na uporu 1 točka _____
- 9.1 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun napetosti 1 točka _____
- 9.2 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun napetosti 1 točka _____
- 9.3 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun moči 1 točka _____
- 9.4 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun izgub 1 točka _____
- 10.1 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun prestave 1 točka _____
- 10.2 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun napetosti 1 točka _____
- 10.3 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun moči 1 točka _____
- 10.4 Zapis relacije 1 točka _____
Izračun novega toka 1 točka _____
- 11.1 Zapis enačbe za izračun toka 1 točka _____
Izračunan tok 1 točka _____
- 11.2 Zapis enačbe za časovno konstanto 1 točka _____
Izračunana časovna konstanta 1 točka _____
- 11.3 Izračunan tok 2 točki _____
- 11.4 Skica časovnega poteka toka 1 točka _____
Zapis enačbe za časovni potek toka 1 točka _____