



Š i f r a k a n d i d a t a :

Državni izpitni center

---

---



M 0 9 1 7 7 1 1 2

SPOMIADANSKI IZPITNI ROK

## ELEKTROTEHNIKA

---

---

### NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Sreda, 27. maj 2009

---

---

SPLOŠNA MATURA

---

---

A01

**Žveplena kislina v vodi disociira v ion H<sup>+</sup> in ion SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>.**

Kolikšen je električni naboj iona  $\text{SO}_4^{2-}$ ?

(2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

Naboj iona  $\text{SO}_4^{--}$

$Q = -2e_0$  ..... 1 točka

A02

Dve prevodni telesi sta med seboj povezani z vodnikom, sicer pa nista nikamor priključeni.

**V nekem trenutku ima telo A naboj  $30 \text{ nC}$ , telo B pa naboj  $25 \text{ nC}$ . V poznejšem trenutku**

**ima telo A naboj** –15 nC.

Kolikšen naboj ima v poznejšem trenutku telo B?

(2 točki)

## *Rešitev in navodila za ocenjevanje*

## Zapis zakona o ohranitvi naboja

## Izračun naboja

A03

Za vodnike je predpisana gostota toka  $J = 4 \text{ A/mm}^2$ .

Izračunajte potrebeni presek vodnika, če bo tok 40 A ?

(2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

## Izraz za presek vodnika

## Izračun preseka vodnika

$$A = \frac{40}{4} = 10 \text{ mm}^2 \quad \dots \dots \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A04

V atomu vodika sta elektron in proton na medsebojni oddaljenosti  $d = 53 \cdot 10^{-12}$  m.

Izračunajte električno silo, s katero jedro privlači elektron.

(2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

## Električna sila

$$F_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 d^2} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$F_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 d^2} = \frac{(1,602 \cdot 10^{-19})^2}{4\pi \frac{10^{-9}}{36\pi} (53 \cdot 10^{-12})^2} = 82,2 \text{ nN} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A05

**Realni napetostni vir ima notranjo upornost**  $R_n = 2 \Omega$  **in napetost prostega teka**

$U_0 = 12$  V. Na vir priključimo prilagojeno breme.

Izračunajte moč na prilagojenem bremenu.

(2 točki)

## *Rešitev in navodila za ocenjevanje*

### Izračun moći na prilagojenem bremenu

$R_b = R_n$  ..... 1 točka

$$P_{\text{bmax}} = \frac{U_{\text{b}}^2}{R_{\text{b}}} = \frac{U_0^2}{4R_{\text{n}}} = \frac{12^2}{4 \cdot 2} = 18 \text{ W} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A06

**Na** 5,76 km **dolgem aluminijastem vodniku je pri bremenskem toku** 85 A **padec napetosti**  $\Delta U = 85 \text{ V}$  ( $\gamma = 36 \cdot 10^6 \text{ S/m}$ ).

Kolikšen je prerez vodnika?

(2 točki)

### ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

## Izračun prereza vodnika

A07

**Skozi ravni vodnik s premerom  $d = 1$  mm teče tok  $I = 20$  A.**

Izračunajte magnetno poljsko jakost  $H$  na razdalji 40 mm od osi vodnika.

(2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

Magnetna poljska jakost ravnega vodnika

## Izračun magnetne poljske jakosti

A08

**Med časoma**  $t_1 = 0,12 \text{ ms}$  **in**  $t_2 = 0,27 \text{ ms}$  **se je magnetni pretok skozi tuljavo z**  $N = 150$  **ovoji linearno povečeval od vrednosti**  $\Phi_1 = 2,5 \mu\text{Wb}$  **do vrednosti**  $\Phi_2 = 4,5 \mu\text{Wb}$ .

Kolikšna je bila v tem času inducirana napetost med priključkoma tuljave?

(2 točki)

## *Rešitev in navodilo za ocenjevanje*

## Inducirana napetost

$$u_{\text{ind}} = -N \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{t_2 - t_1} = -150 \cdot \frac{(4,5 - 2,5) \cdot 10^{-6}}{(0,27 - 0,12) \cdot 10^{-3}} = -2 \text{ V} \quad \dots \quad 2 \text{ točki}$$

A09

**Zaporedni nihajni krog je v resonanci. Z osciloskopom smo ugotovili, da se napetost na tuljavi spreminja po enačbi  $u_L(t) = 15 \sin \omega t$  V.**

Zapišite izraz za trenutno vrednost napetosti na kondenzatorju.


(2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

Določitev trenutne napetosti na kondenzatorju

A10

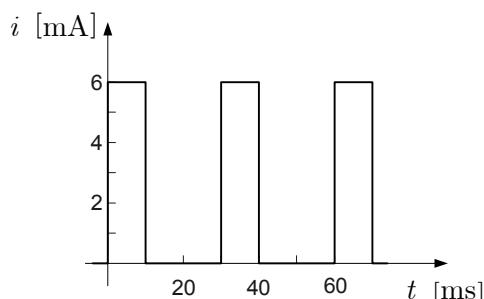**Dan je časovni diagram periodičnega toka.**



- a) Določite periodo toka.
  - b) Izračunajte srednjo vrednost toka.

(2 točki)

## *Rešitev in navodila za ocenjevanje*

- a) Perioda  
 $T = 30 \text{ ms}$  ..... 1 točka

b) Srednja vrednost toka  
 $I_{\text{sr}} = \frac{6 \cdot 10 + 0 \cdot 20}{30} \cdot 10^{-3} = 2 \text{ mA}$  ..... 1 točka

All

**Ko tri enaka grel vežemo v trikot in priključimo na simetrično trifazno omrežje, je celotna moč grel  $P = 2,7$  kW.**

Kolikšna bi bila celotna moč teh istih grel, če bi jih vezali v zvezdo in priključili na isto omrežje?  
(2točki)

### ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

## Izračun moči v vezavi zvezda

$$P_{\text{zv}} = \frac{2700}{3} = 900 \text{ W} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

A12

**Kondenzator kapacitivnosti  $C = 2,5 \mu\text{F}$ , ki je nanelektron z nabojem  $\pm Q = \pm 5 \text{ mC}$ , želimo razelektriti prek upora upornosti  $R = 100 \Omega$ .**

Kolikšen bo praznilni tok kondenzatorja ob priključitvi upora med sponki kondenzatorja?

(2 točki)

### ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

## Izraz za tok

## Izračun toka

B01

**Ploščni kondenzator je nanelektron z nabojemem  $\pm Q = \pm 5 \text{ nC}$ . Plošči imata površino  $S = 20 \text{ cm}^2$ . Med njima sta dva izolacijska lističa: prvi ima dielektričnost  $\varepsilon_1 = 2,5 \cdot 10^{-11} \text{ As/(Vm)}$  in debelino  $d_1 = 250 \mu\text{m}$ , drugi pa dielektričnost  $\varepsilon_2 = 5 \cdot 10^{-11} \text{ As/(Vm)}$  in debelino  $d_2 = 400 \mu\text{m}$ .**

- a) Izračunajte gostoto električnega pretoka  $D$  med ploščama. (2 točki)

b) Izračunajte poljski jakosti  $E_1$  in  $E_2$  v lističih. (2 točki)

c) Izračunajte napetost med ploščama kondenzatorja. (2 točki)

d) Napišite, katerega od lističev bi morali izvleči izmed plošč, da bi se energija v polju kondenzatorja najbolj povečala, in utemeljite odločitev. (2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

- a) Izračun gostote električnega pretoka

- b) Izračun poljske jakosti  $E_1$

### Izračun poljske jakosti $E_2$

- c) Izraz za napetost

### Izračun napetosti

- d) Уготовите

Izvleći moramo drugi listič..... 1 točka

## Utemeljitev ugotovitve


Če izvlečemo prvega, bo imel kondenzator napetost  $U_1 = \varepsilon_{r1} 25 + 20 = 90,62$  V, če

izvlečemo drugega, bo imel kondenzator napetost  $U_2 = 25 + 20\varepsilon_{r2} = 138$  V. Ker pa je

energija  $QU/2$  in je naboj nespremenljiv, bo energija v kondenzatorju najvišja, če izvlečemo drugi listič..... 1 točka

B02

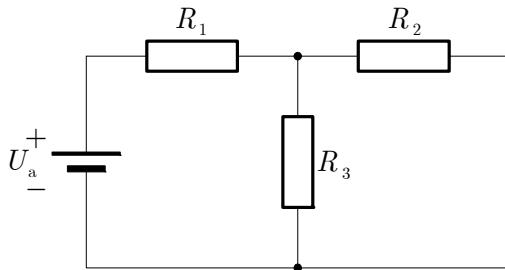**Dano je vezje s podatki:**  $U_a = 12 \text{ V}$ ,  $R_1 = R_2 = 10 \Omega$  in  $R_3 = 15 \Omega$ .




- a) Izračunajte nadomestno upornost vezave uporov na sliki. (2 točki)

b) Izračunajte moč  $P$  nadomestnega bremena. (2 točki)

c) Izračunajte električno delo  $W_1$  na uporu  $R_1$  v času  $t = 30 \text{ min}$ . (2 točki)

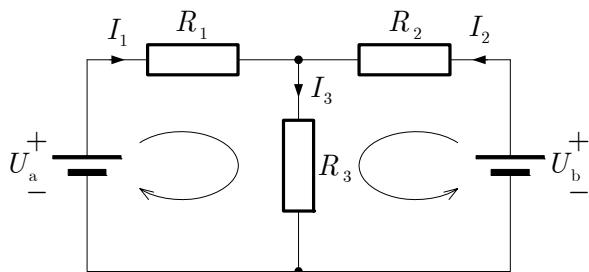d) V vezje vežemo drugi idealni napetostni generator z napetostjo  $U_b = 8 \text{ V}$ , kakor kaže spodnja slika. Zapišite sistem enačb za izračun tokov  $I_1$ ,  $I_2$  in  $I_3$  ter izračunajte tok  $I_3$ . (2 točki)



## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

- a) Izračun nadomestne upornosti

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \dots \quad \text{1 točka}$$
$$R_{23} = 6 \Omega$$
$$R = R_1 + R_{23}$$
$$R = 16 \Omega \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Izračun moći

$$P = \frac{U_a^2}{R} \dots \quad \text{1 točka}$$
$$P = \frac{12^2}{16} = 9 \text{ W} \dots \quad \text{1 točka}$$

c) Izračun dela

d) Sistem enačb

Izračun toka  $I_3$

$$I_1 = 0,45 \text{ A}$$

$$I_2 = 0,05 \text{ A}$$

$I_3 = 0,5 \text{ A}$  ..... 1 točka

B03

**Toroidno jedro srednjega polmera  $r = 12$  cm in permeabilnosti  $\mu = 0,012 \text{ Vs/(A m)}$  ima kvadratni presek s stranico  $a = 4$  cm. Na toroidu je navitje z  $N = 420$  ovoji in tokom  $I = 0,6 \text{ A}$ .**

- a) Izračunajte srednjo vrednost magnetne poljske jakosti v jedru. (2 točki)
  - b) Izračunajte magnetni pretok v jedru. (2 točki)
  - c) Izračunajte magnetno upornost jedra. (2 točki)
  - d) Za koliko bi morali povečati tok skozi navitje, da bi pretok v jedru ostal nespremenjen, ko bi v jedro zarezali režo debeline  $d = 0,5$  mm . (2 točki)

### *Rešitev in navodila za ocenjevanje*



- b) Magnetni pretok v jedru  
 $\Phi = BS = \mu_0 H a^2$  ..... 1 točka

- $\phi = 0,012 \cdot 334,2 \cdot (0,04)^2 = 6,42 \text{ mWb}$  ..... 1 tocka

- d) Magnetna upornost zračne reže


### Izračun toka

$$I_1 = \frac{(R_m + R_{m0})\Phi}{N} = 4,4 \text{ A}$$

Tok bi morali povečati za  $3,8 \text{ A}$  ..... 1 točka

B04

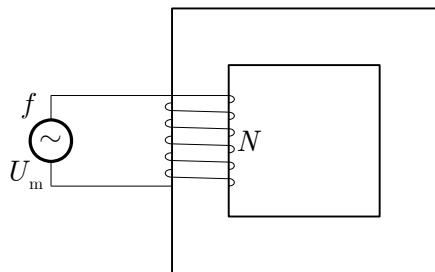**Na feromagnetnem jedru, ki ima presek površine  $S = 1 \text{ cm}^2$ , srednjo dolžino magnetne poti  $l = 16 \text{ cm}$  in permeabilnost  $\mu = 10^{-2} \text{ Vs/(A m)}$ , je navitje z ovoji  $N = 40$ , ki je priključeno na vir sinusne napetosti frekvence  $f = 400 \text{ Hz}$  in amplitude  $U_m = 80 \text{ V}$ .**



- a) Izračunajte induktivnost  $L$  tuljave. (2 točki)

b) Izračunajte amplitudo  $\Phi_m$  magnetnega pretoka v jedru. (2 točki)

c) Izračunajte amplitudo  $I_m$  toka v navitju. (2 točki)

d) Izračunajte največjo vrednost magnetne energije v jedru tuljave. (2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

- a) Induktivnost tuljave

- b) Amplituda magnetnega pretoka

- c) Amplituda toka v navitju

- d) Največja vrednost magnetne energije


B05

**Zaporedno sta vezana upor z upornostjo**  $R = 10 \Omega$  **in tuljava z induktivnostjo**  $L = 10 \text{ mH}$ . Frekvenca priključene napetosti je  $f = 50 \text{ Hz}$ .

- a) Skicirajte kazalec impedance v kompleksni ravnini. (2 točki)
  - b) Izračunajte absolutno vrednost impedance. (2 točki)
  - c) Izračunajte fazni kot  $\varphi$ . (2 točki)
  - d) Izračunajte induktivnost  $L_X$  tuljave, ki bi jo morali danima elementoma vezati zaporedno, da bi se fazni kot povečal na  $45^\circ$ . (2 točki)

### ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

- a) Kazalec impedance

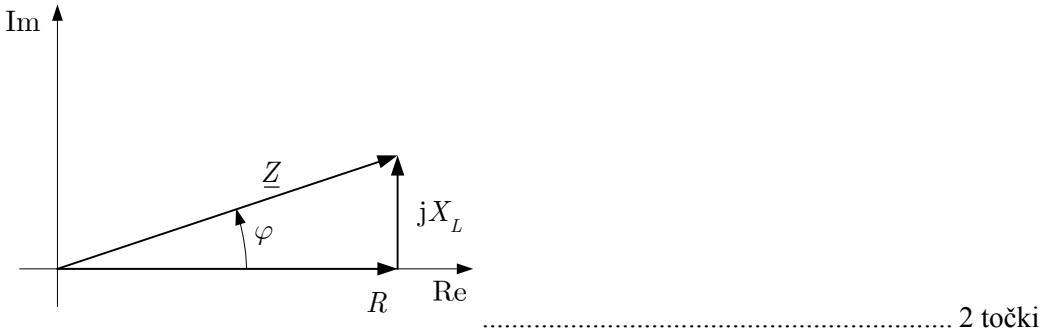

- b) Izračun absolutne vrednosti impedance

- c) Izračun faznega kota

$\varphi = 18^\circ$  ..... 1 točka

- d) Izračun induktivnosti druge tuljave

$$X_{L_y} = R - X_L = 10 - 3,14 = 6,86 \Omega$$


**B06**

**Tri bremena z impedancami**  $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = (40 + j20) \Omega$  **so vezana v zvezdo in priključena na simetrični trifazni sistem napetosti** 400 V/230 V. **Dan je kazalec fazne napetosti**  $\underline{U}_1 = j230$  V.

- a) Zapišite kazalca faznih napetosti  $\underline{U}_2$  in  $\underline{U}_3$ . (2 točki)
- b) Zapišite kazalca medfaznih napetosti  $\underline{U}_{12}$  in  $\underline{U}_{23}$ . (2 točki)
- c) Izračunajte kazalca linijskih tokov  $\underline{I}_1$  in  $\underline{I}_3$ . (2 točki)
- d) Narišite kazalčni diagram faznih in medfaznih napetosti. (2 točki)


**Rešitev in navodila za ocenjevanje**

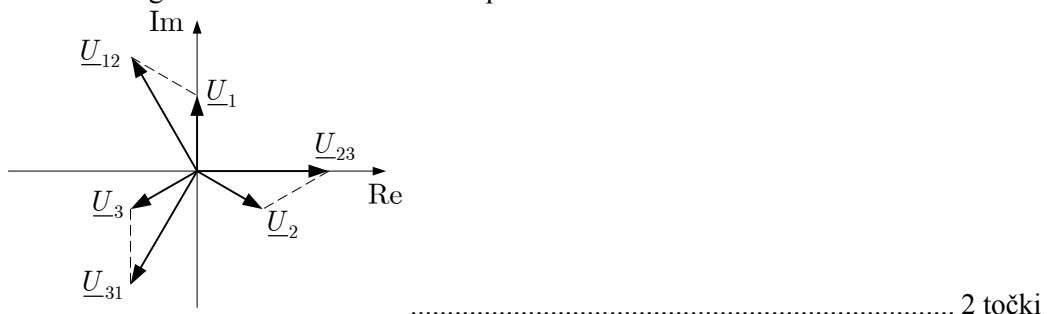- a) Kazalca faznih napetosti  
 $\underline{U}_2 = 230e^{-j30^\circ}$  V =  $(199,2 - j115)$  V ..... 1 točka  
 $\underline{U}_3 = 230e^{-j150^\circ}$  V =  $(-199,2 - j115)$  V ..... 1 točka
- b) Kazalca medfaznih napetosti  
 $\underline{U}_{12} = 400e^{j120^\circ}$  V =  $(200 + j346,4)$  V ..... 1 točka  
 $\underline{U}_{23} = 400$  V ..... 1 točka
- c) Kazalci linijskih tokov  
 $\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_1} = \frac{j230}{40 + j20} = (2,3 + j4,6)$  A ..... 1 točka  
 $\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_3}{\underline{Z}_3} = \frac{-199,2 - j115}{40 + j20} = (-5,134 - j0,308)$  A ..... 1 točka
- d) Kazalčni diagram faznih in medfaznih napetosti



B07

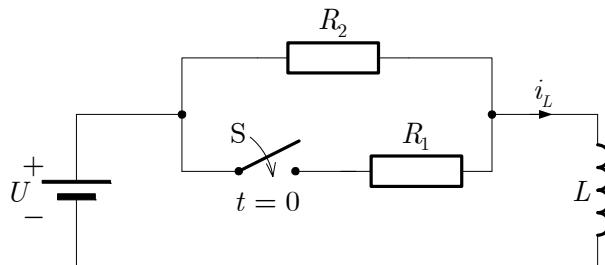**Podatki enosmernega vezja so:**  $U = 100 \text{ V}$ ,  $R_1 = R_2 = 100 \Omega$  in  $L = 10 \text{ mH}$ . V trenutku  $t = 0 \text{ s}$  sklenemo stikalo.



- a) Določite vrednost toka  $i_L$  pred sklenitvijo stikala. (2 točki)
  - b) Določite vrednost toka  $i_L$  po zaključenem prehodnem pojavu. (2 točki)
  - c) Izračunajte časovno konstanto prehodnega pojava. (2 točki)
  - d) Skicirajte časovni potek toka  $i_L$  med prehodnim pojavom in napišite izraz za časovni potek toka  $i_L$  med prehodnim pojavom. (2 točki)

## ***Rešitev in navodila za ocenjevanje***

- a) Določitev toka pred sklenitvijo stikala

$$i_L(0) = \frac{U}{R_2} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$i_L(0) = \frac{U}{R_2} = \frac{100}{100} = 1 \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Določitev razmer po prehodnem pojavi

$$i_L(\infty) = \frac{\frac{U}{R_1 R_2}}{R_1 + R_2} \dots \quad \text{1 točka}$$


$$i_L(\infty) = \frac{U}{R_1 R_2} = \frac{100}{100 \cdot 100} = 2 \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

c) Izračun časovne konstante

$$\tau = \frac{\frac{L}{R_1 R_2}}{R_1 + R_2} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$\tau = \frac{\frac{10 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 100}}{100 + 100} = 0,2 \text{ ms} \dots \quad \text{1 točka}$$

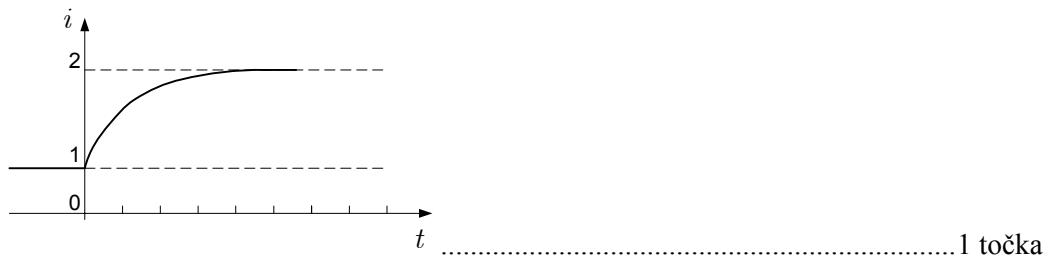d) Narisan časovni potek toka  $i_L$  med prehodnim pojavom



1 točka

Napisan izraz za časovni potek toka  $i_L$  med prehodnim pojavom

$$i_L = 2 - 1e^{-\frac{t}{\tau}} = (2 - e^{-(5000 \text{ s}^{-1})t}) \text{ A} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$