



Š i f r a k a n d i d a t a :

--

Državni izpitni center



JESENSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA
Izpitna pola 2

Sobota, 27. avgust 2016 / 90 minut

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Kandidat prineše nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šestilo, trikotnika in računalo.

Kandidat dobi dva konceptna lista in ocenjevalni obrazec.

Priloga s konstantami in enačbami ter magnetičnimi krivuljami je na perforiranem listu, ki ga kandidat pazljivo iztrga.

SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU

Pazljivo preberite ta navodila.

Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec). Svojo šifro vpišite tudi na konceptna lista.

Izpitsna pola vsebuje 4 naloge s kratkimi odgovori in 8 strukturiranih nalog. Prve 4 naloge so obvezne, med ostalimi 8 izberite in rešite 4. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 40. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju si lahko pomagate z zbirkom konstant in enačb v prilogi.

V preglednici z "x" zaznamujte, katere od izbirnih nalog naj ocenjevalec oceni. Če tega ne boste storili, bo od teh ocenil prve štiri naloge, ki ste jih reševali.

5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Rešitve, ki jih pišete z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor, slike in diagrame pa rišite prostoročno s svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptna lista, se pri ocenjevanju ne upoštevajo.

Zaupajte vase in svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

Ta pola ima 24 strani, od tega 2 prazni.



M 1 6 2 7 7 1 1 2 0 2



Konstante in enačbe

Elektrina in električni tok

$$e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$Q = (\pm)ne_0$$

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$I = JA$$

$$m = cIt$$

Električno polje

$$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon d^2}$$

$$F = QE$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}$$

$$E = \frac{q}{2\pi\varepsilon r}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon}$$

$$D = \varepsilon E = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$$

$$U = Ed$$

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

$$\Phi_e = Q = DA$$

$$C = \frac{Q}{U} \quad C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

$$W = \frac{CU^2}{2} \quad w = \frac{ED}{2}$$

Enosmerna vezja

$$\sum_k (\pm) I_k = 0$$

$$\sum_m (\pm) U_m = 0$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{G}$$

$$P = UI$$

$$W = Pt$$

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\gamma A}$$

$$\frac{R_g}{R_{20}} = 1 + \alpha (\vartheta - 20 \text{ } ^\circ\text{C})$$

$$\eta = \frac{P_{\text{izh}}}{P_{\text{vh}}}$$

Magnetno polje

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

$$F = \frac{\mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

$$F = BIl$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu Ir}{2\pi r_0^2}$$

$$B = \frac{\mu NI}{l}$$

$$\Phi = BA$$

$$M = IAB \sin \alpha$$

$$\Theta = Hl$$

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_r H$$

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

Inducirano električno polje

$$\Psi = N\Phi$$

$$u_i = -\frac{\Delta \Psi}{\Delta t}$$

$$u_i = vBl$$

$$U_m = \omega N\Phi_m$$

$$L = \frac{\Psi}{i} \quad L = \frac{\mu N^2 A}{l}$$

$$W = \frac{Li^2}{2} \quad w = \frac{BH}{2}$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

Trifazni sistemi

$$\underline{Y}_0 = \frac{Y_1 \underline{U}_1 + Y_2 \underline{U}_2 + Y_3 \underline{U}_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$$

Izmenična električna vezja

$$\omega = 2\pi f$$

$$Tf = 1$$

$$u = U\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_u)$$

$$i = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_i)$$

$$\varphi = \alpha_u - \alpha_i$$

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{1}{\underline{Y}}$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$\underline{Y} = G + jB$$

$$\underline{Z}_R = R$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\underline{S} = P + jQ = \underline{U}\underline{I}^*$$

$$Q \tan \delta = 1$$

$$\omega_0^2 LC = 1$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$

Prehodni pojavi

$$u = Ri$$

$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$u = U(1 - e^{-t/\tau})$$


$$u = U e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC$$

$$i = I(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i = I e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

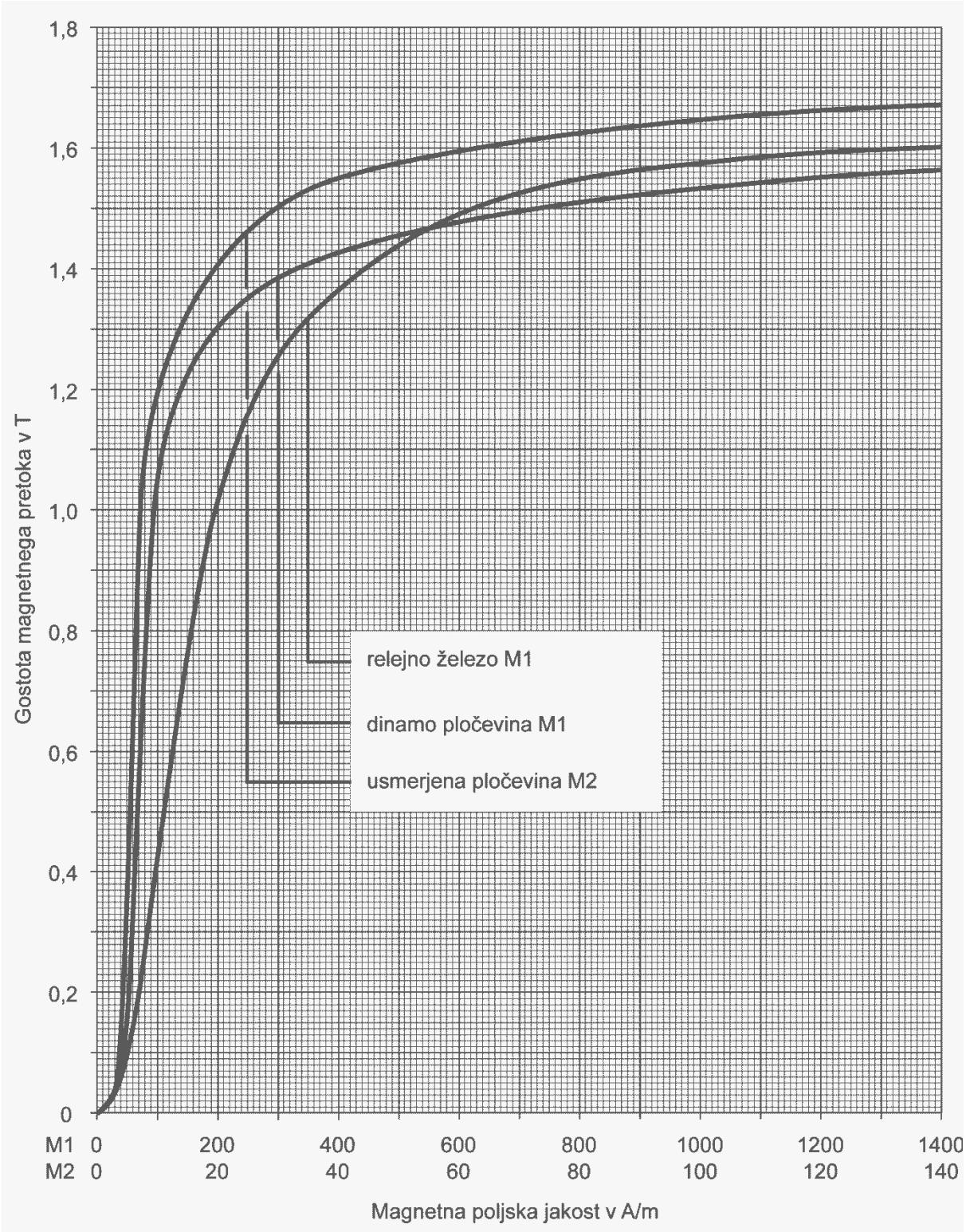


**Naloge od 1 do 4: Rešite vse naloge.**

1. Kondenzator kapacitivnosti $C = 20 \mu\text{F}$ je priključen med spojnišči električnega vezja s potencialoma $V_1 = -500 \text{ V}$ in $V_2 = -1500 \text{ V}$.

Izračunajte električno energijo v polju tega kondenzatorja.

(2 točki)

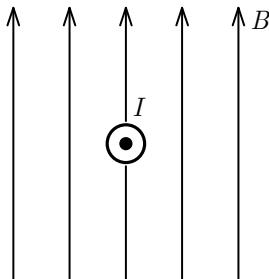2. Vodnik z dolžino $l = 20 \text{ cm}$ je v magnetnem polju gostote $B = 0,5 \text{ T}$, kakor kaže slika. Tok v vodniku je $I = 2 \text{ A}$.




Določite smer vektorja sile \vec{F} na vodnik.

Izračunajte absolutno vrednost vektorja sile \vec{F} .


(2 točki)



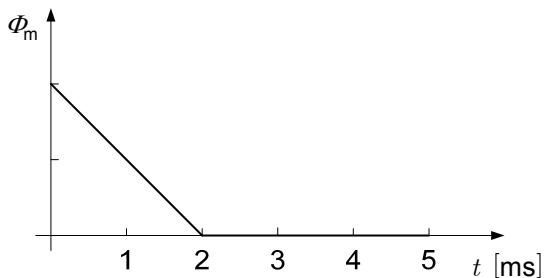3. Dan je časovni diagram spremenjanja magnetnega pretoka v tuljavi.



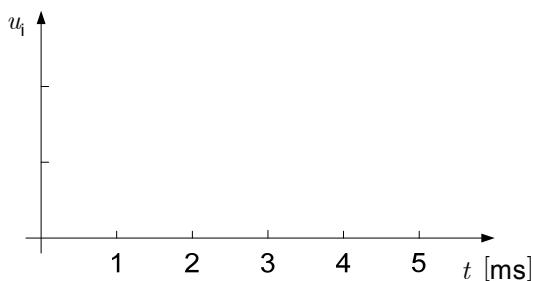Narišite časovni diagram inducirane napetosti v tuljavi.



(2 točki)

4. Na simetrični trifazni sistem 400/230 V je v vezavi trikot priključena peč s tremi grelci z upornostmi $R = 20 \Omega$.

Izračunajte moč P peči.

(2 točki)



M 1 6 2 7 7 1 1 2 0 7

7/24

V sivo polje ne pišite.


Prazna stran

OBRNITE LIST.



Naloge od 5 do 12: Izberite katerekoli štiri naloge, na naslovnici izpitne pole zaznamujte njihove zaporedne številke in jih rešite.

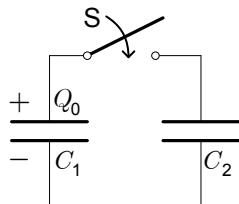5. Pred vklopom stikala je kondenzator kapacitivnosti $C_1 = 50 \mu\text{F}$ naelektron, $\pm Q_0 = \pm 200 \mu\text{C}$, kondenzator kapacitivnosti $C_2 = 150 \mu\text{F}$ pa je prazen.



- 5.1. Izračunajte električno napetost na prvem kondenzatorju pred sklenitvijo stikala.

(2 točki)

- 5.2. Izračunajte električno energijo v prvem kondenzatorju pred sklenitvijo stikala.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

5.3. Izračunajte napetost na drugem kondenzatorju po sklenitvi stikala.

(2 točki)

5.4. Izračunajte energijo W_{e1} v prvem kondenzatorju po sklenitvi stikala.

(2 točki)



6. Ploščni kondenzator s ploščino $A = 20 \text{ cm}^2$ je nanelektron z nabojema $\pm Q = \pm 5 \text{ nC}$. Prostor med njima zapolnjujeta dva zaporedno vezana izolacijska lističa: prvi ima dielektričnost $\varepsilon_1 = 2,5 \cdot 10^{-11} \text{ As}/(\text{Vm})$ in debelino $d_1 = 250 \mu\text{m}$, drugi pa dielektričnost $\varepsilon_2 = 5 \cdot 10^{-11} \text{ As}/(\text{Vm})$ in debelino $d_2 = 400 \mu\text{m}$.

6.1. Izračunajte gostoto električnega pretoka D med ploščama.

(2 točki)

6.2. Izračunajte poljski jakosti E_1 in E_2 v lističih.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

- 6.3. Izračunajte napetost med ploščama kondenzatorja.


(2 točki)

- 6.4. Napišite, katerega od lističev bi morali izvleči izmed plošč, da bi se energija v polju kondenzatorja najbolj povečala, in utemeljite odločitev.

(2 točki)



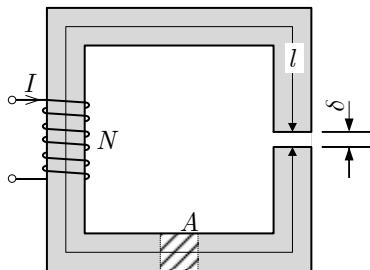7. Feromagnetno jedro iz reljnega železa ima presek $A = 2 \text{ cm}^2$, srednjo dolžino magnetne poti $l = 12 \text{ cm}$ in zračno režo dolžine $\delta = 1 \text{ mm}$. Na jedru je navitje z ovoji $N = 240$. V reži je gostota magnetnega pretoka $B = 1,3 \text{ T}$.



- 7.1. Določite vrednost magnetne poljske jakosti v jedru.

(2 točki)

- 7.2. Izračunajte magnetno napetost v reži.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

7.3. Izračunajte tok I v navitju.

(2 točki)

7.4. Kolikšen tok I_{novi} bi bil potreben v navitju, da bi v reži dosegli gostoto $B_1 = 1,5 \text{ T}$?

(2 točki)



8. Simetrični dvovod dolžine $l = 30 \text{ m}$ tvorita vzporedni žici polmera $r_0 = 10 \text{ mm}$ na medosni razdalji $d = 50 \text{ mm}$. Toka v žicah sta v nasprotnih smereh in imata jakost $I = 150 \text{ A}$.

8.1. Se vodnika zaradi magnetne sile privlačita ali odbijata?

(2 točki)

8.2. Izračunajte magnetno silo na enega od vodnikov.

(2 točki)



- 8.3. Izračunajte absolutno vrednost gostote magnetnega pretoka v točki, ki je od osi vodnikov dvovoda oddaljena za $d/2$.


(2 točki)

- 8.4. Izračunajte gostoto magnetnega pretoka v točki na zveznici med osema, ki je od ene osi oddaljena za $r_0/2$.


(2 točki)



9. Na feromagnetnem jedru iz reljnega železa, ki ima prerez $A = 1 \text{ cm}^2$ in srednjo dolžino $l = 10 \text{ cm}$, imamo dve navitji, prvo z ovoji $N_1 = 200$ in drugo z ovoji $N_2 = 1000$ (slika 1). V prvem navitju nastane sprememba toka, ki je razvidna iz časovnega diagrama na sliki 2. Magnetilna karakteristika reljnega železa je na hrbtni strani izpitne pole.

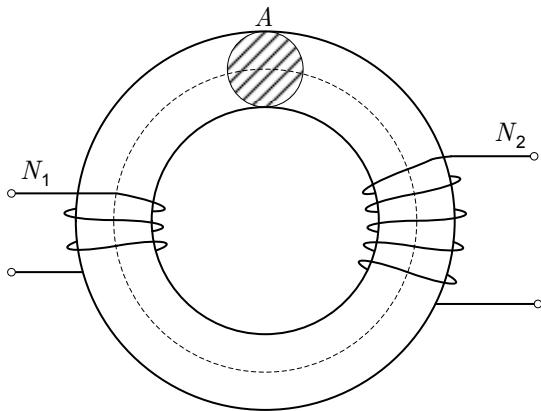

Slika 1

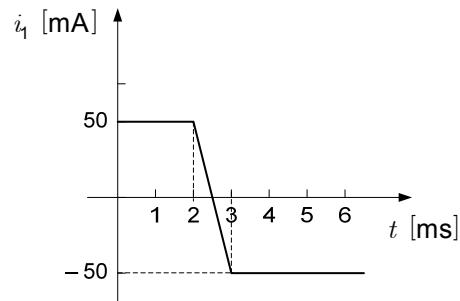

Slika 2

- 9.1. Izračunajte magnetno poljsko jakost H_+ v prvem navitju v času, ko je tok pozitiven.

(2 točki)

- 9.2. Določite gostoto magnetnega pretoka v jedru B_+ v času, ko je tok pozitiven.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

9.3. Izračunajte spremembo magnetnega pretoka v jedru $\Delta\Phi$ pri spremembi toka.

(2 točki)

9.4. Izračunajte inducirano napetost v drugi tuljavi u_2 in skicirajte njen časovni potek.

(2 točki)



10. Na tuljavniku polmera $r = 10 \text{ cm}$ je navitje z ovoji $N = 55$. Tuljava se vrti v homogenem magnetnem polju gostote $B = 1,2 \text{ T}$ enakomerno okrog osi, ki je pravokotna na gostotnice magnetnega polja z $n = 3000 \text{ obr/min}$.

10.1. Izračunajte največji magnetni pretok skozi tuljavo.

(2 točki)

10.2. Določite frekvenco inducirane napetosti.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

10.3. Izračunajte amplitudo inducirane napetosti.

(2 točki)

10.4. Izračunajte vrednost inducirane napetosti 5 ms po trenutku, ko je inducirana napetost v tuljavi maksimalna.

(2 točki)



11. Tri enaka bremena z upornostjo $R = 50 \Omega$ so vezana na simetrični trifazni sistem napetosti 400/230 V v vezavi zvezda brez nevtralnega vodnika. Kazalec prve fazne napetosti je $\underline{U}_1 = 230 \text{ V}$.

11.1. Zapišite kazalec medfazne napetosti \underline{U}_{12} .

(2 točki)

11.2. Izračunajte kazalca linijskih tokov \underline{I}_1 in \underline{I}_2 .

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

11.3. Izračunajte delovno moč P trifaznega bremena.

(2 točki)

11.4. Ista bremena vežemo na isti sistem napetosti v trikotni vezavi. Izračunajte delovno moč P trifaznega bremena.

(2 točki)



12. Na simetrični trifazni sistem napetosti $400/230\text{ V}/50\text{ Hz}$ je v vezavi trikot priključen trifazni motor z delovno močjo $P = 50\text{ kW}$ in faktorjem delavnosti $\cos\varphi = 0,92$.

12.1. Izračunajte efektivno vrednost I_f linijskega toka.

(2 točki)

12.2. Izračunajte jalovo moč Q motorja.

(2 točki)



V sivo polje ne pišite.

12.3. Izračunajte navidezno moč \underline{S} motorja.

(2 točki)

12.4. Izračunajte kapacitivnosti C kondenzatorjev v vezavi trikot, ki bodo v celoti kompenzirali jalovo moč motorja.

(2 točki)



Prazna stran