



Državni izpitni center



M 1 6 2 7 7 1 1 5

JESENSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA
Izpitna pola 2

TOČKOVNIK

Sobota, 27. avgust 2016

SPLOŠNA MATURA

- 1** Izraz 1 točka _____
 Izračunana energija 1 točka _____
- 2** Določena smer vektorja sile 1 točka _____
 Izračunana absolutna vrednost vektorja sile 1 točka _____
- 3** Slika časovnega diagrama inducirane napetosti v tuljavi 2 točki _____
- 4** Izraz za moč P 1 točka _____
 Izračunana moč P 1 točka _____
- 5.1** Izraz za napetost na 1. kondenzatorju 1 točka _____
 Izračunana napetost 1 točka _____
- 5.2** Izraz za energijo na 1. kondenzatorju 1 točka _____
 Izračunana energija 1 točka _____
- 5.3** Izraz za napetost na 2. kondenzatorju 1 točka _____
 Izračunana napetost 1 točka _____
- 5.4** Izračunana energija v 1. kondenzatorju po sklenitvi stikala 2 točki _____
- 6.1** Izraz za gostoto električnega pretoka 1 točka _____
 Izračunana gostota električnega pretoka 1 točka _____
- 6.2** Izračunana poljska jakost E_1 1 točka _____
 Izračunana poljska jakost E_2 1 točka _____
- 6.3** Izraz za napetost 1 točka _____
 Izračunana napetost 1 točka _____
- 6.4** Ugotovitev, da moramo izvleči drugi listič 1 točka _____
 Utemeljitev 1 točka _____
- 7.1** Odčitana magnetna poljska jakost 2 točki _____
- 7.2** Izraz za magnetno napetost 1 točka _____
 Izračunana magnetna napetost 1 točka _____
- 7.3** Izraz za tok 1 točka _____
 Izračunan tok 1 točka _____
- 7.4** Izračunani novi tok I_{novi} 2 točki _____
- 8.1** Opredeljena magnetna sila 2 točki _____
- 8.2** Izraz za absolutno vrednost magnetne sile 1 točka _____
 Izračunana absolutna vrednost magnetne sile 1 točka _____
- 8.3** Izraz za abs. vrednost gostote med vodnikoma 1 točka _____
 Izračunana abs. vrednost gostote med vodnikoma 1 točka _____
- 8.4** Izračunana gostota v enem od vodnikov 2 točki _____
- 9.1** Izraz za H_+ v času, ko je tok pozitiven 1 točka _____
 Izračunana H_+ 1 točka _____
- 9.2** Odčitana B_+ v času, ko je tok pozitiven 2 točki _____
- 9.3** Izraz za sprem. mag. pretoka v jedru $\Delta\Phi$ pri sprem. toka 1 točka _____
 Izračunana spremembra magnetnega pretoka v jedru $\Delta\Phi$ 1 točka _____
- 9.4** Izračunana inducirana napetost v drugi tuljavi 1 točka _____
 Skica časovnega poteka inducirane napetosti 1 točka _____
- 10.1** Izraz za največji magnetni pretok 1 točka _____
 Izračunan največji magnetni pretok 1 točka _____
- 10.2** Izraz za frekvenco inducirane napetosti 1 točka _____
 Izračunana frekvanca inducirane napetosti 1 točka _____
- 10.3** Izraz za amplitudo inducirane napetosti 1 točka _____
 Izračunana amplituda inducirane napetosti 1 točka _____
- 10.4** Izračunana napetost 5 ms po maksimumu 2 točki _____

| | |
|--|---------------|
| 11.1 Napisan kazalec napetosti \underline{U}_{12} | 1 točka _____ |
| Izračunan kazalec napetosti \underline{U}_{12} | 1 točka _____ |
| 11.2 Napisan kazalec toka \underline{I}_1 | 1 točka _____ |
| Napisan kazalec toka \underline{I}_2 | 1 točka _____ |
| 11.3 Enačba za moč P | 1 točka _____ |
| Izračunana moč P | 1 točka _____ |
| 11.4 Enačba za moč P v vezavi trikot | 1 točka _____ |
| Izračunana moč P | 1 točka _____ |
| 12.1 Izraz za moč..... | 1 točka _____ |
| Izračunan efektivni tok | 1 točka _____ |
| 12.2 Enačba za jalovo moč Q motorja..... | 1 točka _____ |
| Izračunana jalova moč Q motorja..... | 1 točka _____ |
| 12.3 Enačba za navidezno moč \underline{S} motorja..... | 1 točka _____ |
| Izračunana navidezna moč \underline{S} motorja..... | 1 točka _____ |
| 12.4 Enačba za kapacitivnost C kondenzatorja | 1 točka _____ |
| Izračunana kapacitivnost C kondenzatorja..... | 1 točka _____ |